

CIRCUITE LINIARE ȘI FILIFORME ÎN REGIM SINUSOIDAL





Courtesy Smithsonian
Institution


Nikola Tesla (1856–1943) was a Croatian-American engineer whose inventions—among them the induction motor and the first polyphase ac power system—greatly influenced the settlement of the ac versus dc debate in favor of ac. He was also responsible for the adoption of 60 Hz as the standard for ac power systems in the United States.

Born in Austria-Hungary (now Croatia), to a clergyman, Tesla had an incredible memory and a keen affinity for mathematics. He moved to the United States in 1884 and first worked for Thomas Edison. At that time, the country was in the “battle of the currents” with George Westinghouse (1846–1914) promoting ac and Thomas Edison rigidly leading the dc forces. Tesla left Edison and joined Westinghouse because of his interest in ac. Through Westinghouse, Tesla gained the reputation and acceptance of his polyphase ac generation, transmission, and distribution system. He held 700 patents in his lifetime. His other inventions include high-voltage apparatus (the tesla coil) and a wireless transmission system. The unit of magnetic flux density, the tesla, was named in honor of him.

Polyphase currents patents:

- 381968: Electro Magnetic Motors – October 12, 1887
- 382280: Electrical Transmission of power – October 12, 1887
- 381970: System of Electrical Distribution – December 23, 1887
- Altogether about 40 patents in 2-3 years outlying new a.c. system used until today


First Tesla's induction motor

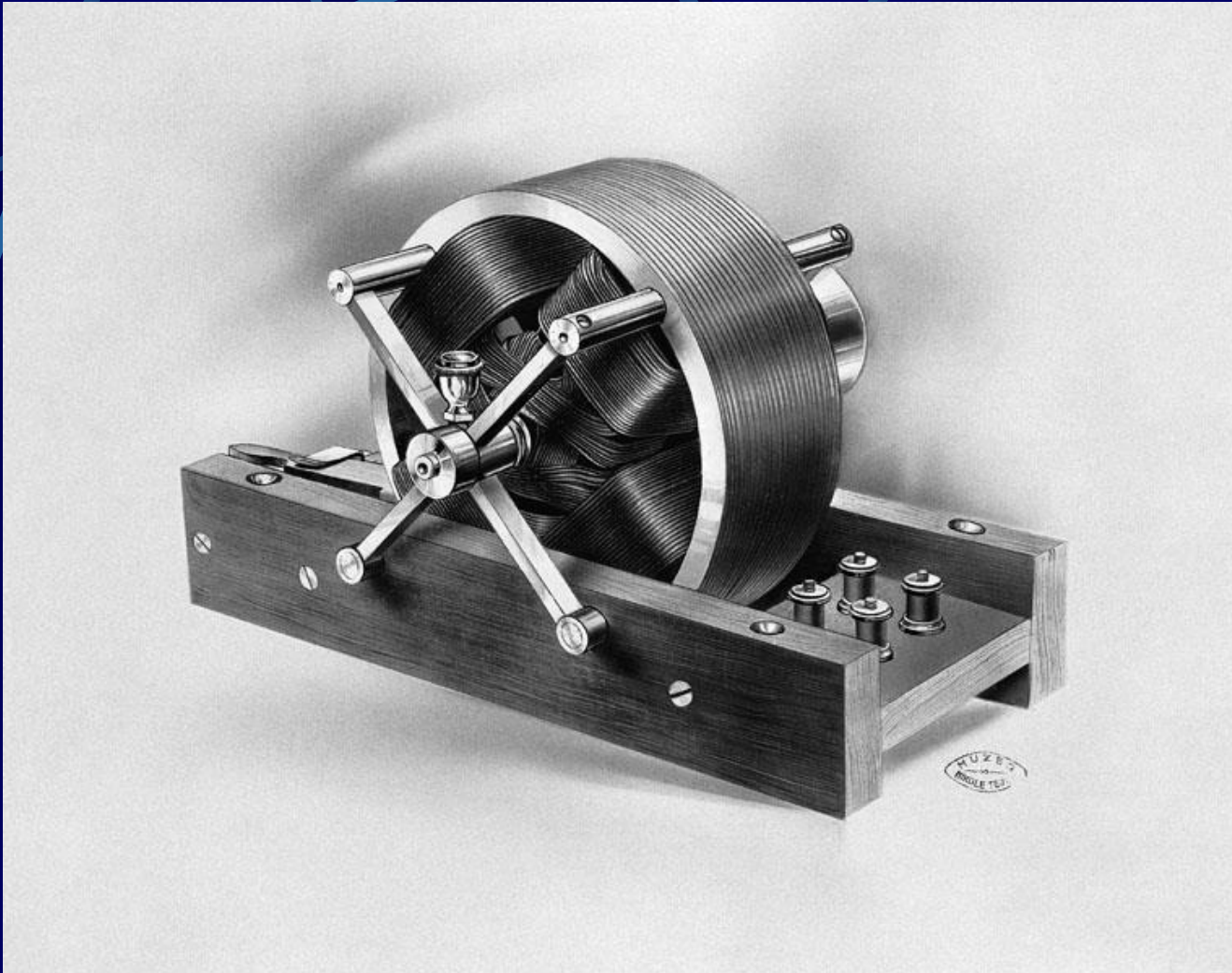

Niagara Falls




Interior of Power Plant

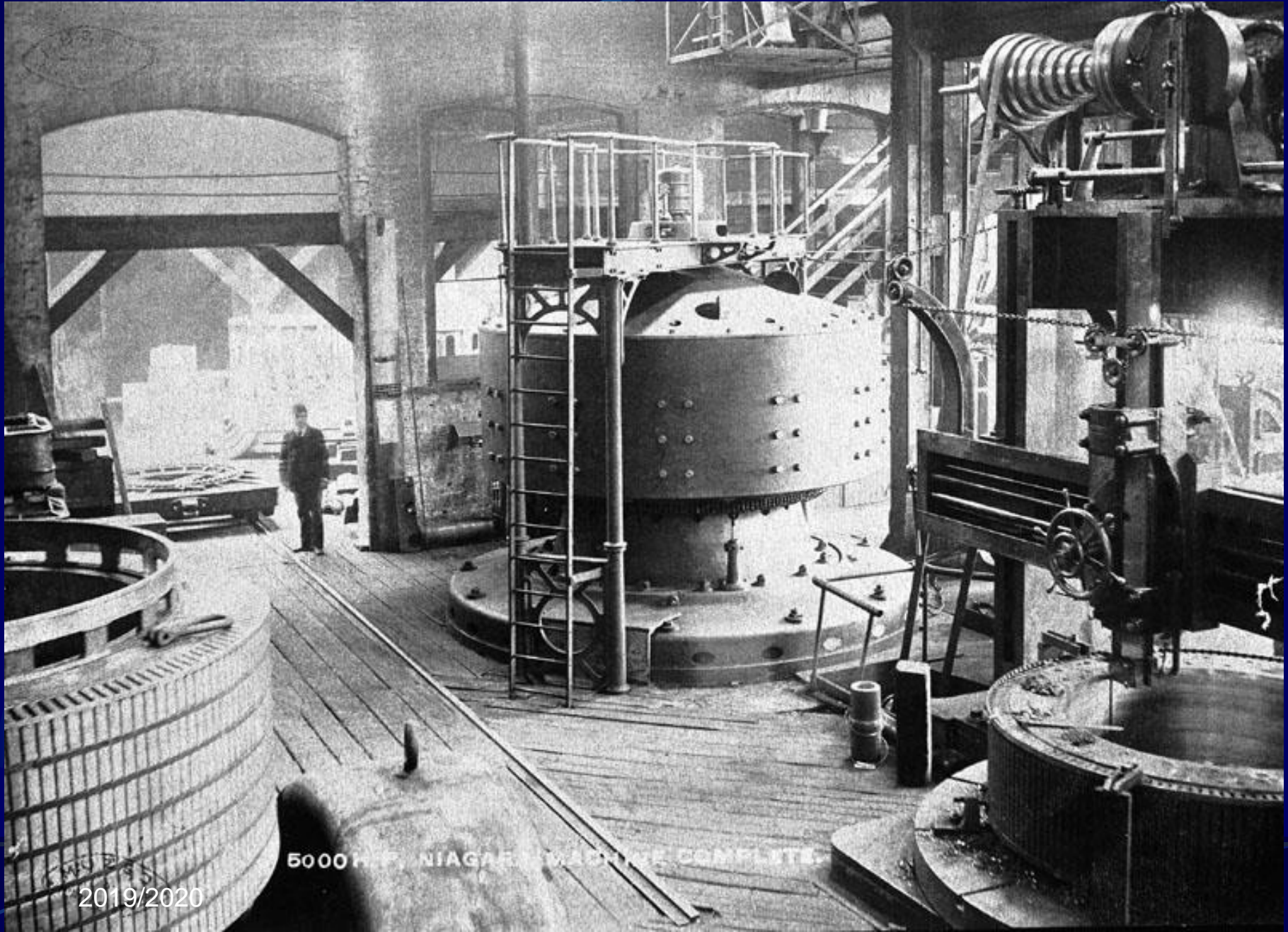

5000 H.P. NIAGARA MACHINE COMPLETE.

2019/2020

Principiul Generatorului Sincron

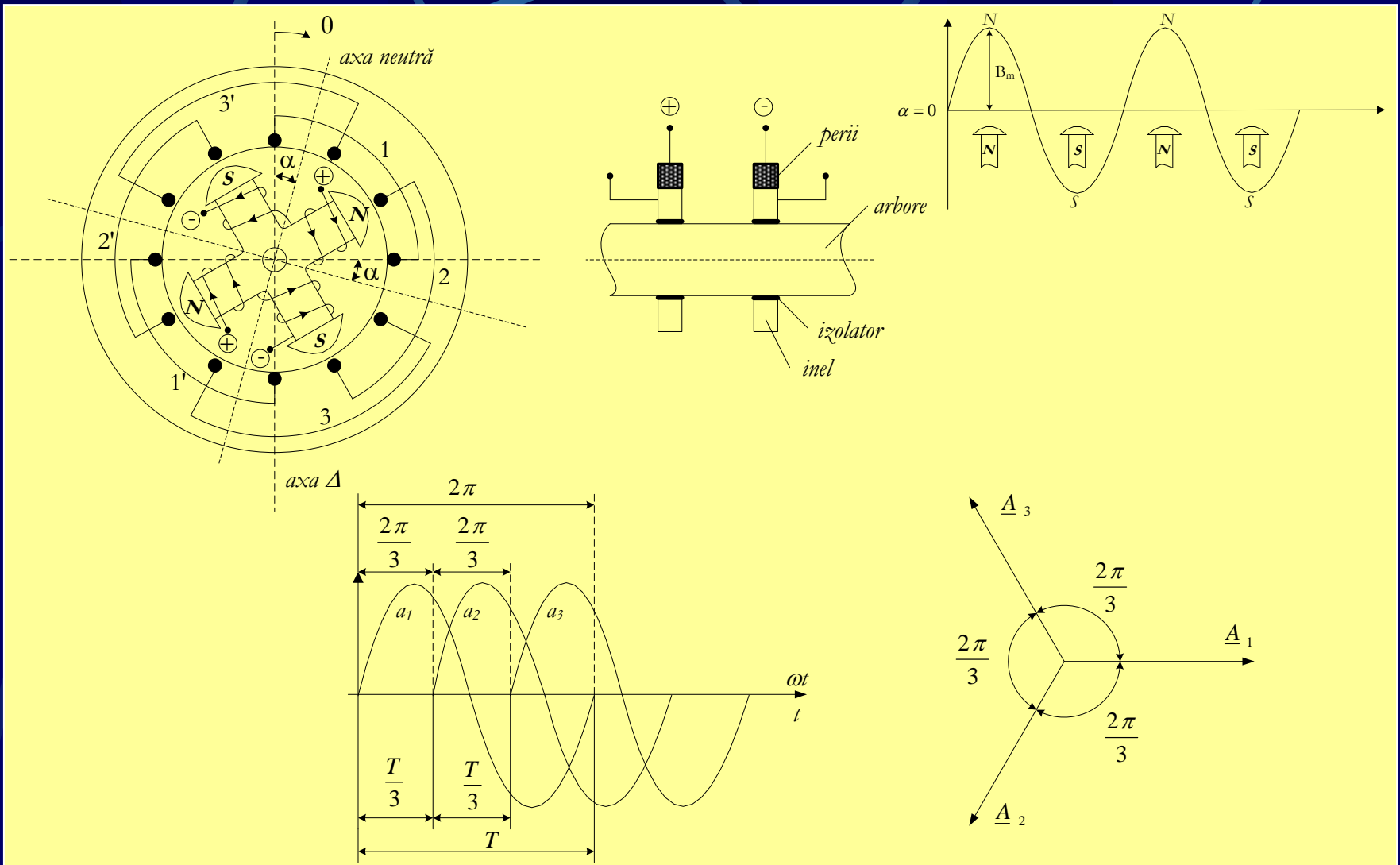

Considerații Generale


- Marea parte a energiei electrice la nivel mondial este produsă și distribuită sub formă de variație sinusoidală în timp a tensiunilor și a curenților. Tensiunea periodică alternativă este produsă în generatoarele sincrone, generând tensiuni care își schimbă polaritatea în timp.
- Generatoarele electrice, motoarele, sistemele de distribuție și transport a energiei electrice care utilizează curentul alternativ sunt mult mai eficiente decât cele similare care utilizează curentul continuu, fapt pentru care curentul alternativ este predominant aplicat în întreaga lume pentru aplicațiile de putere.
- Semnalul sinusoidal reprezintă o clasă importantă de excitații folosite în aplicațiile electronice.
- **Regimul permanent sinusoidal consideră că toate mărimile câmpului electric (tensiuni, curenți) variază în timp sub formă sinusoidală cu aceeași frecvență.** Problema fundamentală constă în determinarea amplitudinilor și fazelor inițiale pentru toți curenții și tensiunile din circuit, când se cunosc sursele și elementele pasive din circuit.

- O funcție sinusoidală, de exemplu o tensiune sinusoidală, este de forma:

$$u(t) = u_m \sin(\omega t)$$

unde u_m reprezintă *valoarea maximă* or *amplitudinea*, iar ω este *pulsăția* tensiunii.

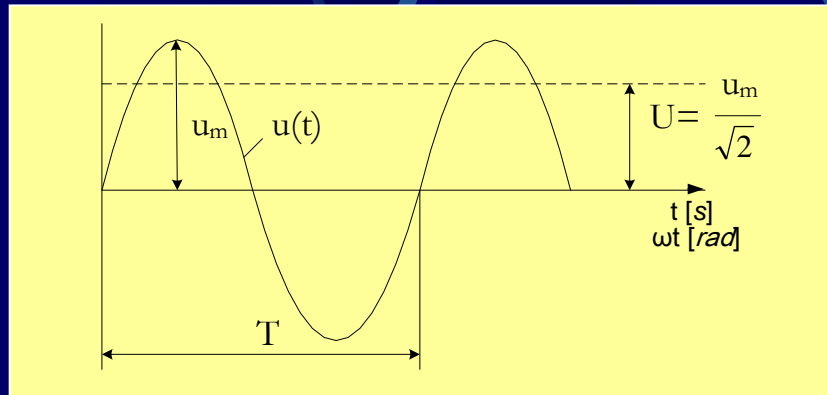- Variația în timp a funcției, $u(t)$, se numește *valoarea instantanee (valoarea momentană)* a funcției sinusoidale și este variabilă în timp.





The Burndy Library
Collection
at The Huntington Library,
San Marino, California.

Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894), a German experimental physicist, demonstrated that electromagnetic waves obey the same fundamental laws as light. His work confirmed James Clerk Maxwell's celebrated 1864 theory and prediction that such waves existed.

Hertz was born into a prosperous family in Hamburg, Germany.

He attended the University of Berlin and did his doctorate under the prominent physicist Hermann von Helmholtz. He became a professor at Karlsruhe, where he began his quest for electromagnetic waves. Hertz successfully generated and detected electromagnetic waves; he was the first to show that light is electromagnetic energy. In 1887, Hertz noted for the first time the photoelectric effect of electrons in a molecular structure. Although Hertz only lived to the age of 37, his discovery of electromagnetic waves paved the way for the practical use of such waves in radio, television, and other communication systems. The unit of frequency, the hertz, bears his name.

- O funcție sinusoidală este o funcție periodică, adică este o funcție care se repetă după fiecare interval de timp T numit perioada funcției.
- În general o funcție care satisface $f(t)=f(t+T)$ pentru orice t se numește **funcție periodică** cu **perioada** T . Alte funcții periodice remarcabile în electronică sunt funcția dinte de ferăstrău și funcția semnal dreptunghiular.
- Porțiunea formei de undă corespunzătoare unei perioade se numește **ciclu**. Numărul de cicluri ale formei de undă realizate într-o secundă reprezintă **frecvența**, f , măsurată în **Hertz** [Hz]. Evident: $f=1/T$.
- Dacă reprezentăm variația funcției sinusoidale în raport cu ωt , unui ciclu îi corespunde un unghi electric de 2π radiani sau 360° grade. Astfel pulsația undei poate fi exprimată în forma: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$ de unde valoarea instantanee se poate scrie în forma:

$$u(t) = u_m \sin(\omega t) = u_m \sin(2\pi f t) = u_m \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

- În figura de mai jos, originea axei timp este aleasă unde curenul este nul. În general, originea se alege arbitrar, caz în care ecuația undei este:


$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \varphi) \quad , \text{ unde } \varphi \text{ reprezintă } \textbf{faza inițială}.$$

Considerăm două funcții sinusoidale, $u_1(t) = u_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1)$, $u_2(t) = u_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2)$

și $\varphi_{12} = (\omega t + \varphi_1) - (\omega t + \varphi_2) = \varphi_1 - \varphi_2$

Avem următoarele cazuri:

- ✓ $\varphi_{12} > 0$ când spunem că funcția u_1 atinge un maxim la un timp anterior timpului la care funcția u_2 atinge maximul. Spunem că tensiunea u_1 este defazată înaintea tensiunii u_2 cu un unghi φ_{12} , sau invers, tensiunea u_2 este în urma tensiunii u_1 cu unghiul φ_{12} . (*fig.a*)
- ✓ $\varphi_{12} = 0$ când funcția u_1 atinge maximul în același timp cu tensiunea u_2 . Spunem că tensiunea u_1 este în fază cu tensiunea u_2 . (*fig.b*)
- ✓ $\varphi_{12} < 0$ când spunem că funcția u_1 atinge un maxim la un timp posterior timpului la care funcția u_2 atinge maximul. Spunem că tensiunea u_1 este defazată în urma tensiunii u_2 cu un unghi φ_{12} , sau invers, tensiunea u_2 este în fața tensiunii u_1 cu unghiul φ_{12} . (*fig.c*)

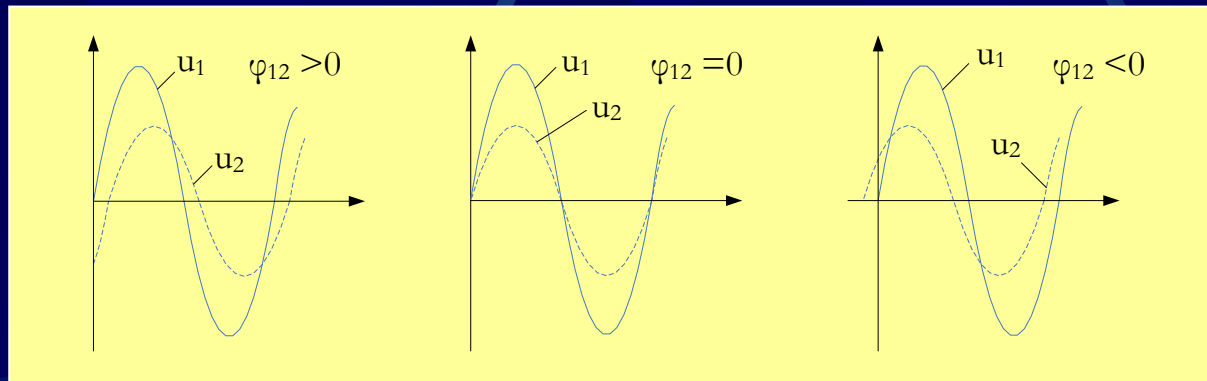

Operații cu funcții sinusoidale

- Suma sau diferența a două funcții sinusoidale de aceeași pulsație, generează o funcție sinusoidală de aceeași pulsație.
- Derivata unei funcții sinusoidale este tot o funcție sinusoidală defazată în față cu un unghi de 90° față de funcția sinusoidală:

$$\frac{da}{dt} = \omega a_m \cos(\omega t + \varphi) = \omega a_m \sin\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

- Integrala unei funcții sinusoidale este tot o funcție sinusoidală defazată în urmă cu 90° față de funcția sinusoidală:

$$\int a(t) dt = -\frac{a_m}{\omega} \cos(\omega t + \varphi) = \frac{a_m}{\omega} \sin\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\begin{aligned}\cos\alpha &= \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \\ -\cos\alpha &= \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right)\end{aligned}$$

Valoarea efectivă. Valoarea medie

Valoarea efectivă este o mărime caracteristică funcțiilor periodice. Pentru o funcție periodică $a(t)$, cu perioada T , prin definiție, valoarea efectivă (notată întotdeauna cu literă mare) este definită în forma:

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt}$$

Valoarea efectivă pentru o funcție sinusoidală (de ex. o tensiune)

$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \varphi)$$

este dată de:

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_m^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt} = \frac{u_m}{\sqrt{2}} \cong 0.707 u_m$$

$$U = \frac{u_m}{\sqrt{2}} \cong 0.707 u_m$$

unde a fost folosită identitatea:

$$\int_0^T \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \int_0^T \frac{1 - \cos 2(\omega t + \varphi)}{2} dt = \frac{T}{2}$$


În electrotehnică (electronică), valoarea efectivă este preferată valorii maxime (amplitudinii). Aceasta deoarece toate aparatele de măsură ce măsoară mărimi alternative, măsoară valoarea efectivă a mărimii și nu valoarea maximă.

- **Valoarea medie** este o altă mărime caracteristică funcțiilor periodice. Poate avea valori pozitive sau negative.

- Pentru o funcție periodică $a(t)$, cu perioada T , valoarea medie a funcției, prin definiție, este definită în formă $a_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T a(t) dt$

- Pentru funcții sinusoidale, valoarea medie este zero.

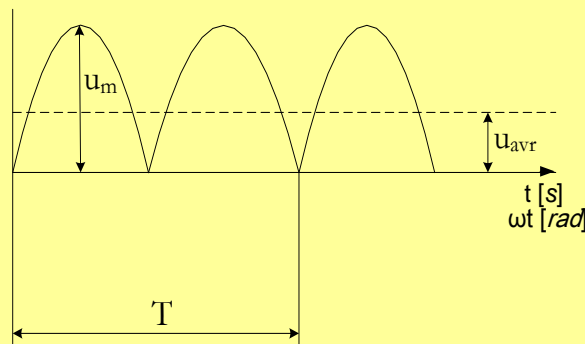- Uneori, în electronică, este util să folosim valoarea medie a modulului funcției sinusoidale. O astfel de funcție este prezentată în figura de mai jos.



$$u(t) = u_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\tilde{u} = \frac{1}{T} \int_0^T |u(t)| dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} u_m \sin(\omega t + \varphi) dt$$

$$\tilde{u} = \frac{2}{T} u_m \left(-\frac{1}{\omega} \cos(\omega t + \varphi) \right) \Big|_0^{T/2} = \frac{2u_m}{T\omega} (1 + 1) = \frac{2u_m}{\pi}$$

Valoarea medie e produsului a două funcții sinusoidale,

$$u_1(t) = u_{m1} \sin(\omega t + \varphi_1), \quad u_2(t) = u_{m2} \sin(\omega t + \varphi_2)$$

este:

$$\tilde{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u_1(t) u_2(t) dt = \frac{u_{m1} u_{m2}}{T} \int_0^T \sin(\omega t + \varphi_1) \sin(\omega t + \varphi_2) dt$$

Folosind identitatea:

$$\sin a \cdot \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

avem:


$$\sin(\omega t + \varphi_1) \sin(\omega t + \varphi_2) = \frac{1}{2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) - \cos(2\omega t + \varphi_1 + \varphi_2)]$$

iar expresia pentru valoarea medie a produsului de două funcții sinusoidale devine:

$$\tilde{u} = \frac{u_{m1} u_{m2}}{T} \left[\frac{\cos(\varphi_1 - \varphi_2)}{2} T - 0 \right] = \frac{u_{m1} u_{m2}}{2} \cos(\varphi_1 - \varphi_2) = U_1 U_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Reprezentarea fazorială a funcțiilor sinusoidale de pulsație dată

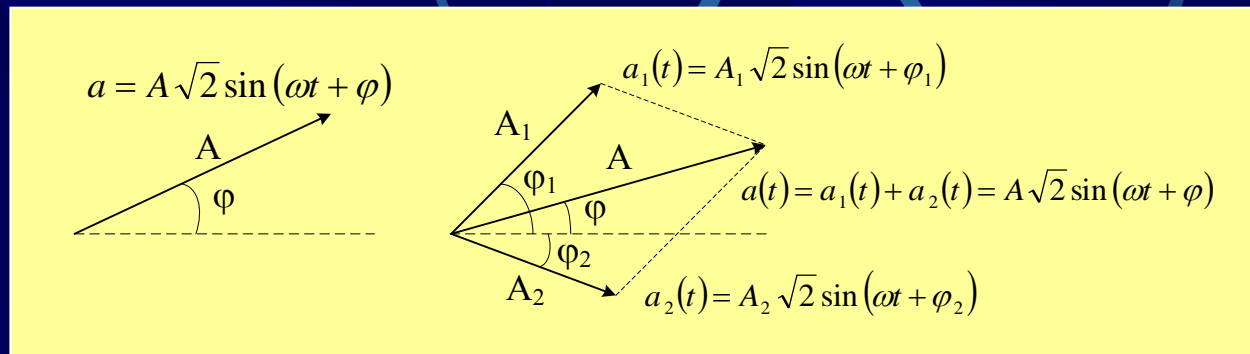
Considerăm o direcție arbitrară (cea cu linie punctată din fig.a de mai jos). Față de direcția considerată, pentru orice funcție sinusoidală de pulsație dată, putem asocia un fazor într-o formă grafică, astfel: modulul fazorului este egal cu valoarea efectivă a funcției sinusoidale, iar unghiul format de fazor față de direcția considerată este egal cu faza inițială a funcției sinusoidale.



Reprezentarea fazorială a funcțiilor sinusoidale este utilă atunci când avem de efectuat operații de adunare sau scădere între funcții sinusoidale. În acest fel aceste operații sunt identice cu operațiile între vectori.

Surse sinusoidale independente

- Pentru a avea o energie electrică sinusoidală într-un circuit, este necesar să folosim surse electrice (de tensiune și curent) care generează forme de undă sinusoidale de aceeași pulsație.
- Sinusoidal voltage sources produce voltages alternating in polarity, reversing positive and negative over time.
- Aceste surse produc tensiuni sau curenți care schimbă polaritatea în timp, sub formă sinusoidală.



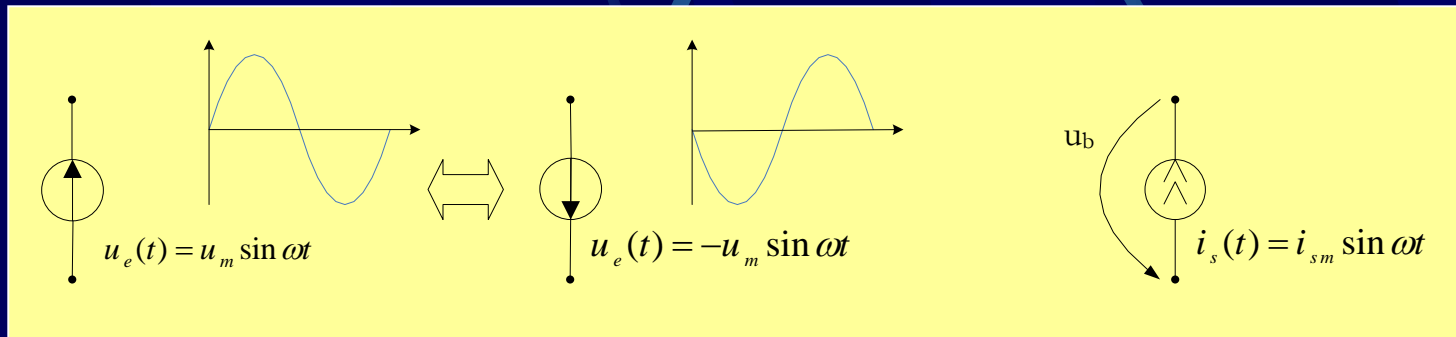


Răspunsul elementelor pasive de circuit la excitație sinusoidală

$$i(t) = I \sqrt{2} \sin \omega t$$

$$u_R(t) = i R = U \sqrt{2} \sin \omega t$$

$$U = I R$$

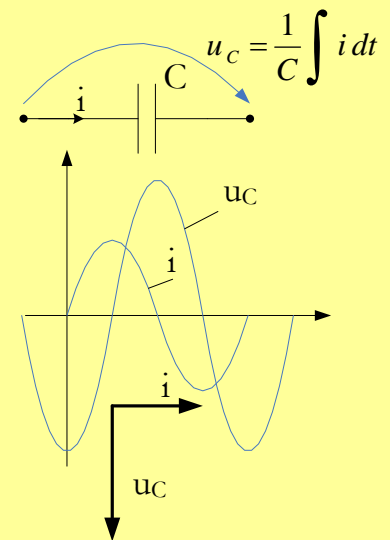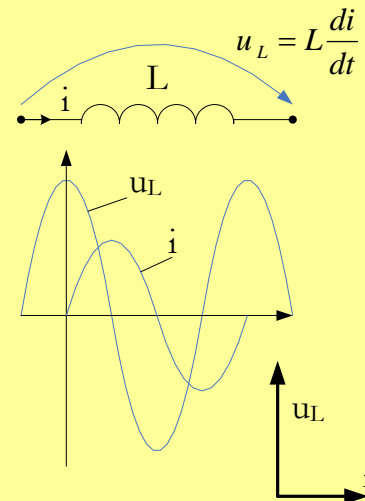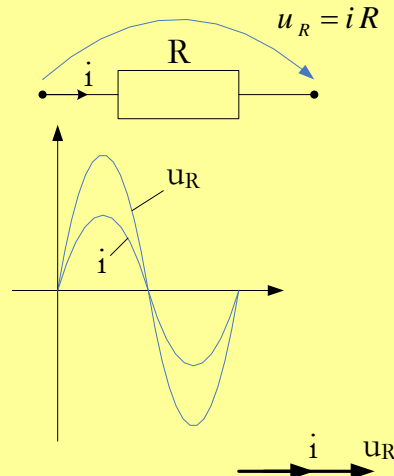

$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = \omega L I \sqrt{2} \cos \omega t = \omega L I \sqrt{2} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = U \sqrt{2} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$U = \omega L I = X_L I$$

$$X_L = \omega L [\Omega]$$

$$\cos \alpha = \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$-\cos \alpha = \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i dt = -\frac{1}{\omega C} I \sqrt{2} \cos \omega t = \frac{1}{\omega C} I \sqrt{2} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = U \sqrt{2} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$U = \frac{1}{\omega C} I = X_C I$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Circuitul RLC serie alimentat cu tensiune sinusoidală

$$u(t) = U \sqrt{2} \sin \omega t$$


$$i(t) = ?$$

$$i(t) = I \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$I = ? \quad \varphi = ?$$

$$u = v_1 - v_0 = (v_1 - v_2) + (v_2 - v_3) + (v_3 - v_0)$$
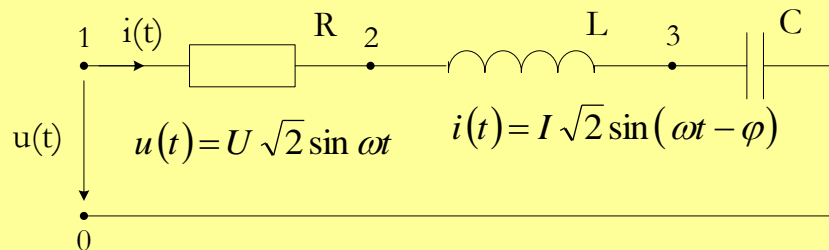
$$u = u_R + u_L + u_C \Rightarrow u = iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$$



$$U \sqrt{2} \sin \omega t = R I \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi) + \omega L I \sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi) - \frac{1}{\omega C} I \sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi)$$

$$U \sqrt{2} \sin \omega t = R I \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi) + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I \sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi)$$

$$t = 0: \quad \begin{cases} 0 = -R I \sqrt{2} \sin \varphi + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I \sqrt{2} \cos \varphi \end{cases} \Rightarrow$$

$$\boxed{\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}}$$

$$\Rightarrow \varphi = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$t = \frac{\varphi}{\omega}: \quad \begin{cases} U \sqrt{2} \sin \varphi = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) I \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\sin \varphi = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi}} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad [\Omega]$$

$$\boxed{Y = \frac{1}{Z} = \frac{I}{U} = \frac{i_m}{u_m}}$$


$$\boxed{Z = \frac{U}{I} = \frac{u_m}{i_m} \neq \frac{u(t)}{i(t)}}$$

$$X_L = \omega L \quad [\Omega] \quad \text{reactanta inductiva}$$


$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad [\Omega] \quad \text{reactanta capacitiva}$$

$$X = X_L - X_C \quad [\Omega] \quad \text{reactanta}$$
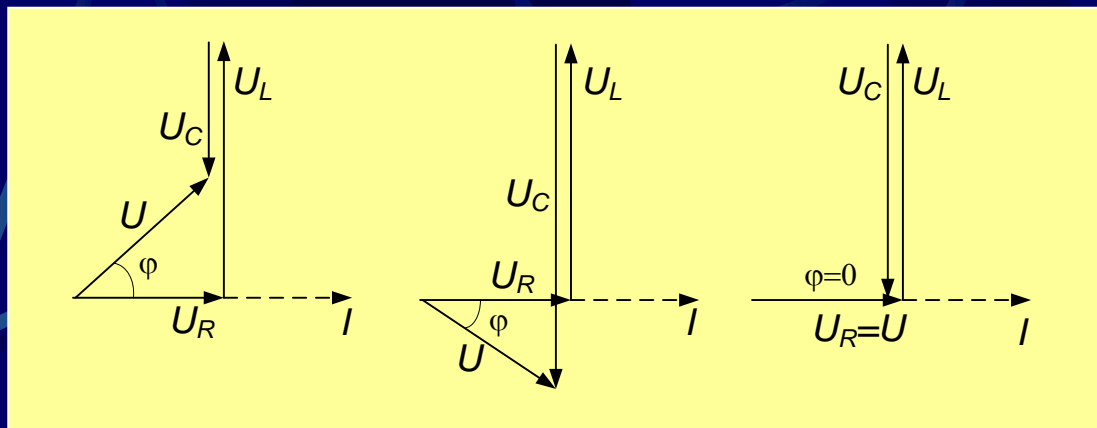
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2}$$




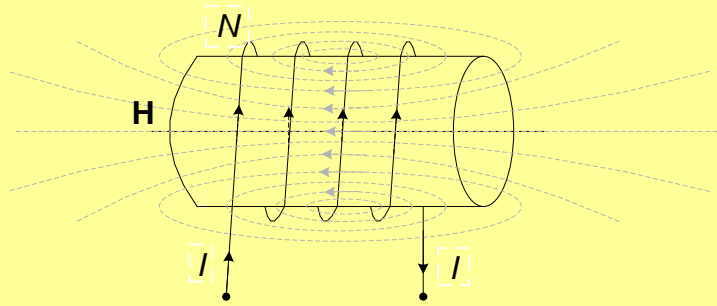- ✓ $\varphi > 0$, caracterul circuitului este inductiv, curentul fiind defazat în urma tensiunii cu unghiul φ , iar $X_L > X_C$;
- ✓ $\varphi < 0$, caracterul circuitului este capacitiv, curentul este defazat înaintea tensiunii cu unghiul φ , iar $X_C > X_L$;
- ✓ $\varphi = 0$ circuitul este la rezonanță, curentul este în fază cu tensiunea, iar $X_C = X_L$




$$L = \frac{\Psi}{i}$$


$$L = N \frac{\Phi}{i}$$

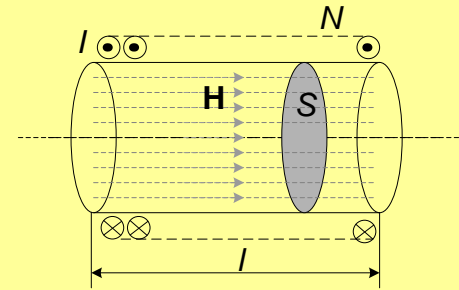

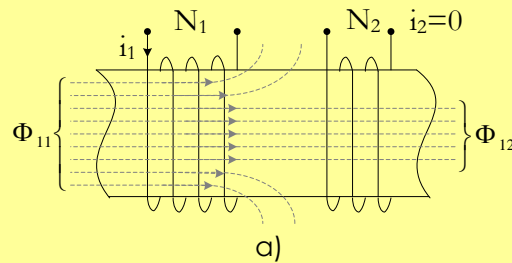
$$L = \mu_0 \mu_r \frac{N^2 S}{l} = \mu \frac{N^2 S}{l}$$


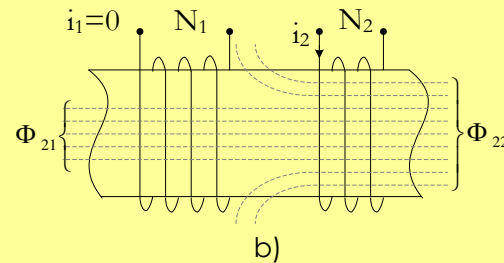
$$\Psi_1 = N_1 (\Phi_{11} + \Phi_{21}) = L_1 i_1 \pm L_{21} i_2$$



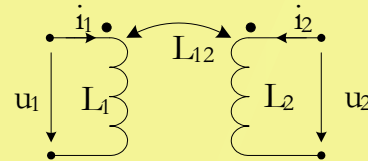
$$\Psi_2 = N_2 (\Phi_{22} + \Phi_{12}) = L_2 i_2 \pm L_{12} i_1$$



$$u_{L1} = \frac{d\Psi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{21} \frac{di_2}{dt}$$
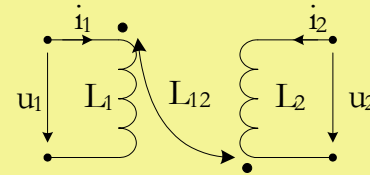
$$u_{L2} = \frac{d\Psi_2}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} + L_{12} \frac{di_1}{dt}$$




$$u_{L1} = \frac{d\Psi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} - L_{21} \frac{di_2}{dt}$$


$$u_{L2} = \frac{d\Psi_2}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt} - L_{12} \frac{di_1}{dt}$$

Inductivitatea mutuală. Bobine cuplate magnetic

- Inductivitatea proprie a unei bobine este legată de fluxul magnetic total ce trece prin bobină (înlănțuirea bobinei). Tensiunea autoindusă la bornele bobinei apare datorită variației fluxului magnetic prin spirele bobinei când acestea sunt parcurse de un curent variabil în timp (legea inducției electromagnetice).
- Este posibil ca câmpul magnetic produs de o bobină să genereze o tensiune indusă într-o altă bobină aflată în apropiere. În acest caz se spune că cele două bobine sunt *cuplate magnetic*.
- Elementul de circuit folosit pentru a reprezenta cuplajul magnetic dintre bobine se numește *inductivitate mutuală, M* . La fel ca și inductivitatea proprie a bobinei, se măsoară în *henrys, H* .
- Relația dintre curentul unei bobine și tensiunea indusă la bornele altei bobine este determinată de inductivitatea de cuplaj dintre cele două bobine. Pentru circuitul de mai jos, avem:

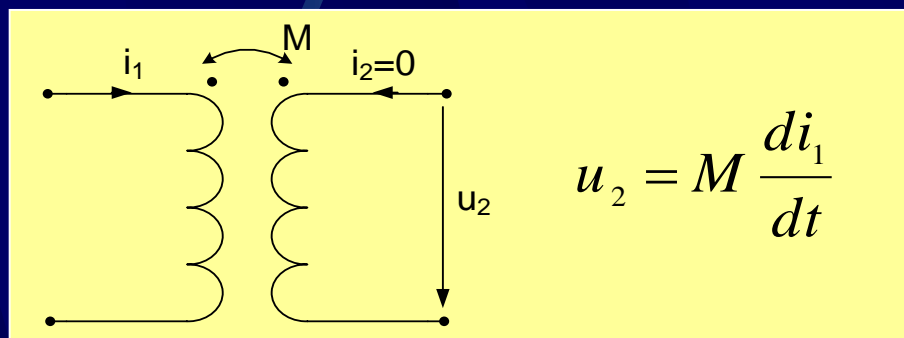

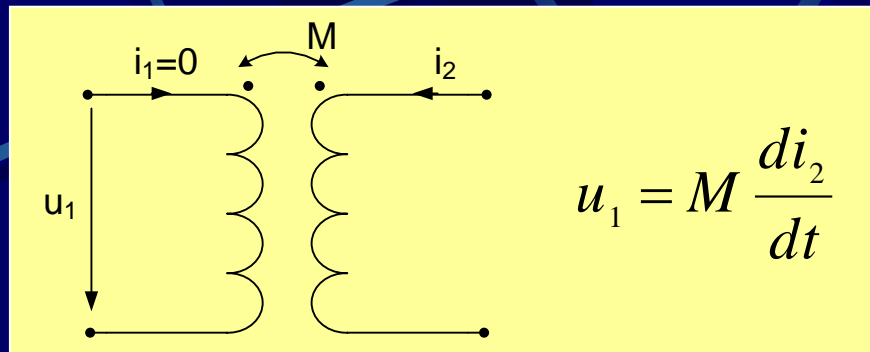
- O ecuație similară poate fi scrisă pentru tensiunea u_1 indusă de curentul i_2 .



- Cele două puncte marcate pe fiecare bobină indică **bornele de început ale înfășurărilor**, în funcție de care fluxurile se adună sau se scad, întărind sau slăbind tensiunea pe cele două bobine.
- Se adoptă următoarea convenție:
 - Dacă curenții din cele două bobine au același sens față de bornele marcate atunci fluxurile se adună, cuplajul fiind un cuplaj aditiv;
 - Dacă curenții din cele două bobine au sensuri opuse față de bornele marcate atunci fluxurile se scad, cuplajul fiind un cuplaj diferențial.
- Cuplajul dintre două bobine permite transferul energiei între circuitele celor două bobine prin intermediul interacțiunii câmpului magnetic generat de cele două bobine. Acest fenomen stă la baza funcționării transformatorului electric.

Teoremele lui Kirchhoff

Prima teoremă a lui Kirchhoff

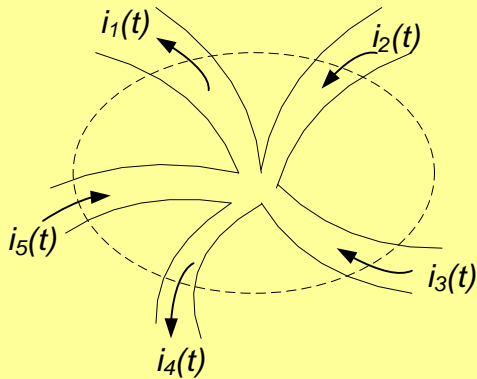


$$i_{\Sigma} = \oint_{\Sigma} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$i_1(t) - i_2(t) - i_3(t) + i_4(t) - i_5(t) = 0$$

$$\sum_{\lambda \in (p)} \pm i_{\lambda}(t) = 0$$

$$i_1(t) + i_4(t) = i_2(t) + i_3(t) + i_5(t)$$

A doua teoremă a lui Kirchhoff

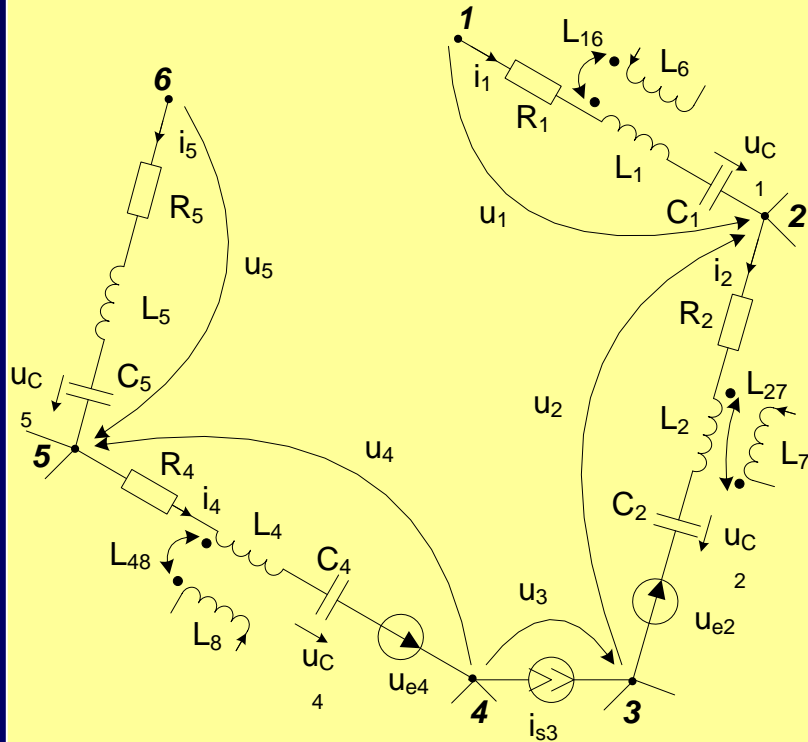

$$u_{16} = v_1 - v_6 = (v_1 - v_2) + (v_2 - v_3) + (v_3 - v_4) + (v_4 - v_5) + (v_5 - v_6)$$

$$u_{16} = u_1 - u_2 - u_3 + u_4 - u_5$$

$$1 \equiv 6 \Rightarrow v_1 = v_6 \Rightarrow u_1 - u_2 - u_3 + u_4 - u_5 = 0$$

$$\sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{\lambda} = 0$$

$$u_1 = u_{R1} + u_{L1} + u_{C1} = i_1 R_1 + \left(L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{16} \frac{di_6}{dt} \right) + u_{C1},$$

$$u_2 = -u_{R2} - u_{L2} - u_{C2} - u_{e2} = -i_2 R_2 - \left(L_2 \frac{di_2}{dt} - L_{27} \frac{di_7}{dt} \right) - u_{C2} - u_{e2},$$

$$u_4 = u_{e4} - u_{C4} - u_{L4} - u_{R4} = u_{e4} - u_{C4} - \left(L_4 \frac{di_4}{dt} - L_{48} \frac{di_8}{dt} \right) - i_4 R_4,$$

$$u_5 = u_{R5} + u_{L5} + u_{C5} = i_5 R_5 + L_5 \frac{di_5}{dt} + u_{C5}.$$

$$i_1 R_1 + i_2 R_2 - i_4 R_4 - i_5 R_5 + \left(L_1 \frac{di_1}{dt} + L_{16} \frac{di_6}{dt} \right) + \left(L_2 \frac{di_2}{dt} - L_{27} \frac{di_7}{dt} \right) - \left(L_4 \frac{di_4}{dt} - L_{48} \frac{di_8}{dt} \right) - L_5 \frac{di_5}{dt} + u_{C1} +$$

$$+ u_{C2} - u_{C4} - u_{C5} - u_3 = -u_{e2} - u_{e4}$$

$$\sum_{\lambda \in (o)} \pm i_{\lambda} R_{\lambda} + \sum_{\lambda \in (o)} \pm \left(L_{\lambda} \frac{di_{\lambda}}{dt} + \sum_{\substack{\beta=1 \\ \beta \neq \lambda}}^l \pm L_{\beta\lambda} \frac{di_{\beta}}{dt} \right) + \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{C\lambda} + \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{g\lambda} = \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{e\lambda}$$

Reprezentarea în complex simplificat a funcțiilor sinusoidale de pulsație dată

- Reprezentarea în complex simplificat este metoda prin care se rezolvă circuitele în regim sinusoidal, când sursele de alimentare din circuit sunt de formă sinusoidală de aceeași frecvență.
- Metoda constă în transformarea sistemului de ecuații bazat pe teoremele lui Kirchhoff din domeniul timp în domeniul complex.

$$i(t) = i_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\frac{i_m}{\sqrt{2}} \leftrightarrow \underline{I}$$


$$\underline{I} = I e^{j\gamma}$$

$$\varphi \leftrightarrow \gamma$$


$$\frac{d\underline{I}}{dt} = j\omega \underline{I}$$

$$\int \underline{I} dt = \frac{1}{j\omega} \underline{I} = -\frac{j}{\omega} \underline{I}$$

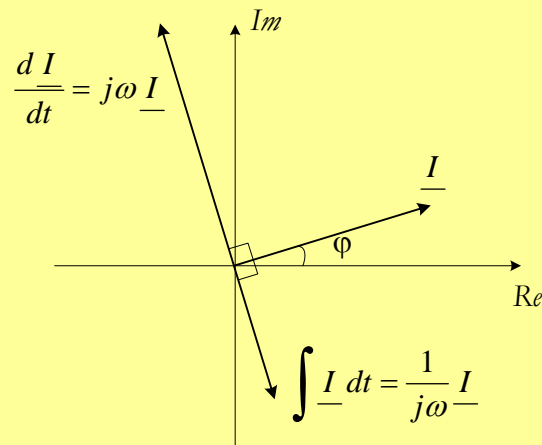
$$i(t) = \text{Im} \left\{ \sqrt{2} \underline{I} e^{j\omega t} \right\}$$



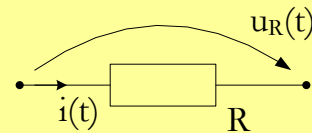
Reprezentarea simbolică și relația tensiune curent în complex simplificat



$$u_R = i R$$

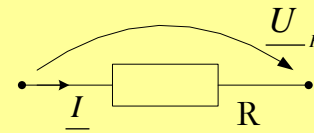


$$\underline{U}_R = \underline{I} R$$

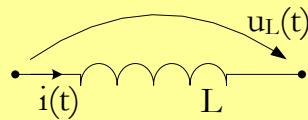


$$u_L = L \frac{di}{dt}$$
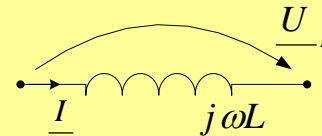
$$\underline{U}_L = L \frac{d \underline{I}}{dt}$$



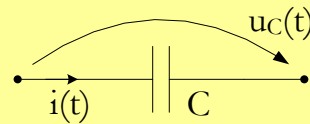
$$\underline{U}_L = j\omega L \underline{I}$$




$$u_C = \frac{1}{C} \int i dt$$
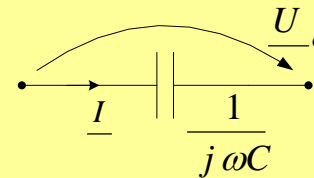
$$\underline{U}_C = \frac{1}{C} \int \underline{I} dt$$



$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \underline{I} = -j \frac{1}{\omega C} \underline{I}$$

Impedanța și Admitanța complexă

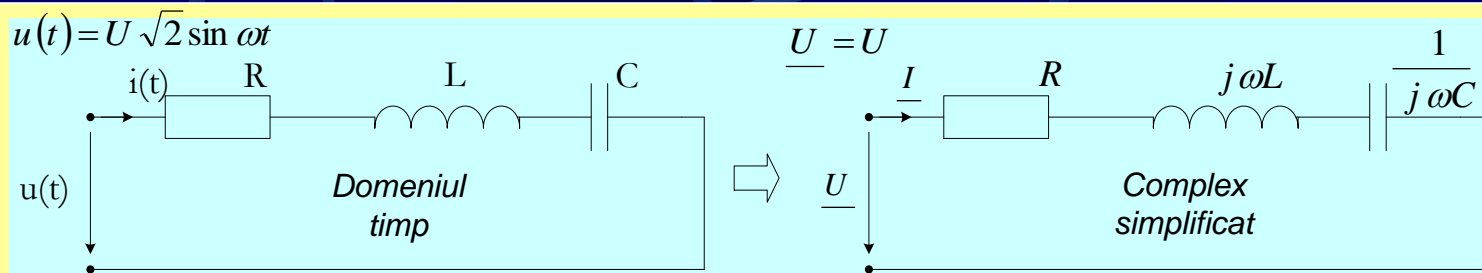

$$i = I \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$u = iR + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt$$

$$\underline{U} = \underline{I} \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] = \underline{I} \underline{Z}$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = R + j(X_L - X_C) = R + jX$$

\underline{Z} – impedanța complexă

$$Z = |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad \varphi = \text{Arg}(\underline{Z}) = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}}{Z e^{j\varphi}} = \frac{\underline{U}}{Z} e^{-j\varphi} \quad i(t) = \frac{U}{Z} \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$$


$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2} = \frac{R}{Z^2} - j \frac{X}{Z^2} = G - jB$$

\underline{Y} – admitanța complexă

$$\underline{Y} = Y e^{-j\varphi}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2} = \frac{1}{Z}$$
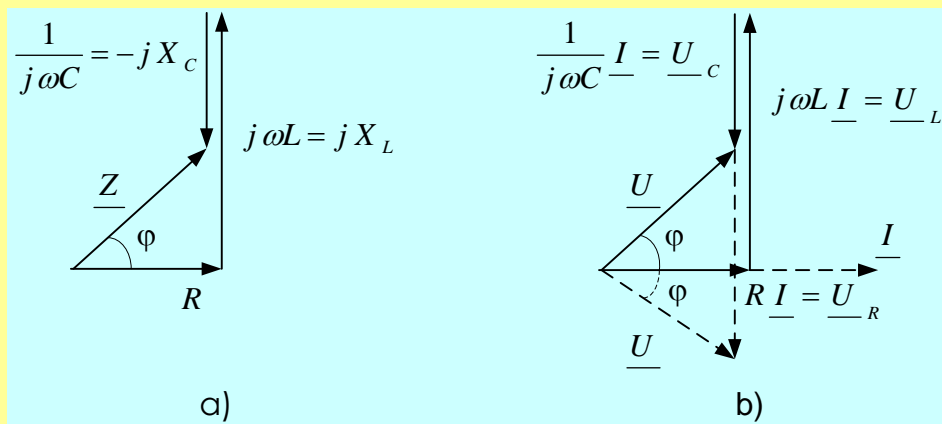
$$\frac{B}{G} = \frac{X}{R} = \tg \varphi$$



Teoremele lui Kirchhoff în complex simplificat

TK 1:

$$\sum_{\lambda \in (p)} \pm i_{\lambda}(t) = 0$$



$$\sum_{\lambda \in (p)} \pm \underline{I}_{\lambda} = 0$$


TK 2:

$$\sum_{\lambda \in (o)} \pm i_{\lambda} R_{\lambda} + \sum_{\lambda \in (o)} \pm \left(L_{\lambda} \frac{di_{\lambda}}{dt} + \sum_{\substack{\beta=1 \\ \beta \neq \lambda}}^l \pm L_{\beta\lambda} \frac{di_{\beta}}{dt} \right) + \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{C\lambda} + \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{g\lambda} = \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{e\lambda}$$



$$\sum_{\lambda \in (o)} \pm \left[\left(R_{\lambda} + j\omega L_{\lambda} + \frac{1}{j\omega C_{\lambda}} \right) \underline{I}_{\lambda} + \sum_{\substack{\beta=1 \\ \beta \neq \lambda}}^l \pm j\omega L_{\beta\lambda} \underline{I}_{\beta} \right] + \sum_{\lambda \in (o)} \pm \underline{U}_{g\lambda} = \sum_{\lambda \in (o)} \pm \underline{U}_{e\lambda}$$
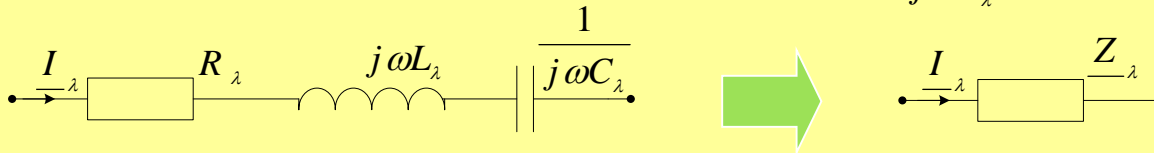
$$\underline{Z}_{\lambda} = R_{\lambda} + j\omega L_{\lambda} + \frac{1}{j\omega C_{\lambda}}$$




$$\sum_{\lambda \in (o)} \pm \left[\underline{Z}_{\lambda} \underline{I}_{\lambda} + \sum_{\substack{\beta=1 \\ \beta \neq \lambda}}^l \pm j\omega L_{\beta\lambda} \underline{I}_{\beta} \right] + \sum_{\lambda \in (o)} \pm \underline{U}_{g\lambda} = \sum_{\lambda \in (o)} \pm \underline{U}_{e\lambda}$$

● Câteva aspecte importante în folosirea complexului simplificat:

- Calculul mărimilor necunoscute (de regulă curenți) se face rezolvând un sistem de ecuații algebrice liniar;
- Ca urmare toate tehnicile folosite în rezolvarea circuitelor de curent continuu se pot aplica pentru rezolvarea circuitelor în regim sinusoidal;
- Valorile constante ale curenților și tensiunilor din circuitele de curent continuu sunt înlocuite de complexe simplificate ale curenților și tensiunilor sinusoidale. Similar rezistențele din curent continuu sunt înlocuite de complexe impedențelor în calculul fazorial.

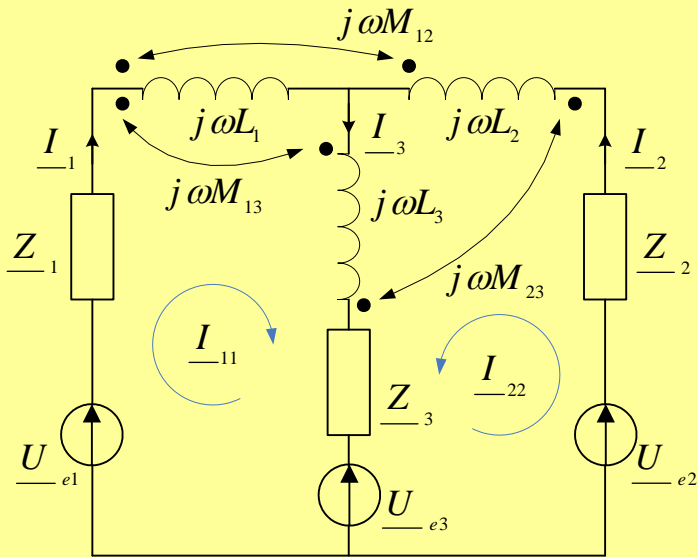Metoda curenților ciclici (de contur, de buclă)



$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{11} \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_{22} \quad \underline{I}_3 = \underline{I}_{11} + \underline{I}_{22}$$

$$\underline{I}_1 \underline{Z}_1 + j\omega L_1 \underline{I}_1 - j\omega M_{12} \underline{I}_2 + j\omega M_{13} \underline{I}_3 + j\omega L_3 \underline{I}_3 + j\omega M_{13} \underline{I}_1 - j\omega M_{23} \underline{I}_2 + \underline{I}_3 \underline{Z}_3 = \underline{U}_{e1} - \underline{U}_{e3}$$

$$\underline{I}_{11} [\underline{Z}_1 + j\omega L_1 + j\omega M_{13} + j\omega L_3 + j\omega M_{13} + \underline{Z}_3] + \underline{I}_{22} [-j\omega M_{12} + j\omega M_{13} + j\omega L_3 - j\omega M_{23} + \underline{Z}_3] = \underline{U}_{e1} - \underline{U}_{e3}$$

$$\underline{I}_{11} [\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 + j\omega L_1 + j\omega L_3 + j2\omega M_{13}] + \underline{I}_{22} [\underline{Z}_3 + j\omega L_3 - j\omega M_{12} + j\omega M_{13} - j\omega M_{23}] = \underline{U}_{e1} - \underline{U}_{e3}$$

$$\underline{I}_{22} [\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + j\omega L_2 + j\omega L_3 - j2\omega M_{23}] + \underline{I}_{11} [\underline{Z}_3 + j\omega L_3 - j\omega M_{12} + j\omega M_{13} - j\omega M_{23}] = \underline{U}_{e2} - \underline{U}_{e3}$$

$$\begin{cases} \underline{Z}_{11} \underline{I}_{11} + \underline{Z}_{12} \underline{I}_{22} = \underline{U}_{e1} - \underline{U}_{e3} \\ \underline{Z}_{21} \underline{I}_{11} + \underline{Z}_{22} \underline{I}_{22} = \underline{U}_{e2} - \underline{U}_{e3} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{11} &= \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 + j\omega L_1 + j\omega L_3 + j2\omega M_{13} \\ \underline{Z}_{22} &= \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + j\omega L_2 + j\omega L_3 - j2\omega M_{23} \\ \underline{Z}_{12} &= \underline{Z}_{21} = \underline{Z}_3 + j\omega L_3 - j\omega M_{12} + j\omega M_{13} - j\omega M_{23} \end{aligned}$$

O formă generală pentru ochiul k, este:


$$\underline{I}_{11} \underline{Z}_{k1} + \underline{I}_{22} \underline{Z}_{k2} + \dots + \underline{I}_{\lambda\lambda} \underline{Z}_{k\lambda} + \dots + \underline{I}_{kk} \underline{Z}_{kk} + \dots + \underline{I}_{oo} \underline{Z}_{ko} = \sum_{\gamma \in k} \underline{U}_{e\gamma}$$

$$\underline{Z}_{kk} = \sum_{\gamma \in (k)} \underline{Z}_{\gamma} + 2 \sum_{\substack{\gamma \in (k) \\ \beta \in (k)}} \pm j\omega M_{\gamma\beta}$$

$$\underline{Z}_{k\lambda} = \sum_{\substack{\gamma \in (k) \\ \gamma \in (\lambda)}} \pm \underline{Z}_{\gamma} + \sum_{\substack{\gamma \in (k) \\ \beta \in (\lambda)}} \pm j\omega M_{\gamma\beta}$$

Transfigurarea laturilor cuplate

Transfigurarea serie a laturilor cuplate

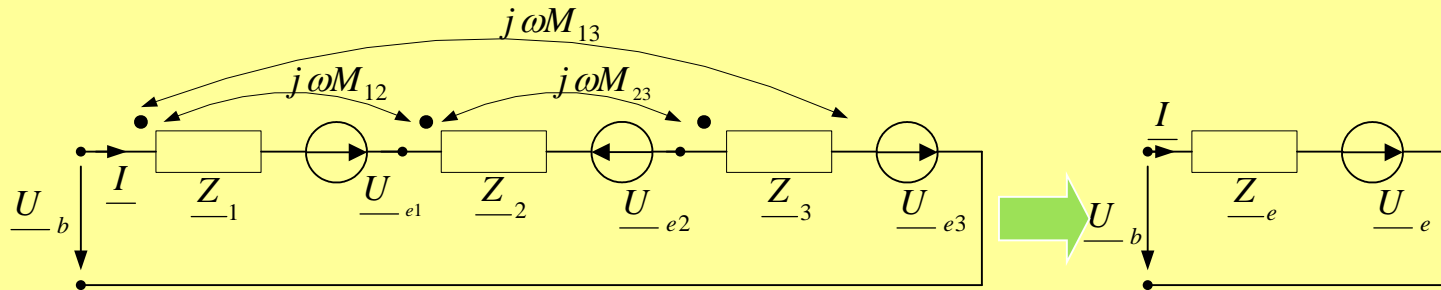

$$\underline{U}_b = \underline{I} \underline{Z}_1 + j\omega M_{12} \underline{I} - j\omega M_{13} \underline{I} - \underline{U}_{e1} + \underline{I} \underline{Z}_2 + j\omega M_{12} \underline{I} + j\omega M_{23} \underline{I} + \underline{U}_{e2} + \underline{I} \underline{Z}_3 + j\omega M_{23} \underline{I} - j\omega M_{13} \underline{I} - \underline{U}_{e3}$$

$$\underline{U}_b = \underline{I}(\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) + j2\omega(M_{12} - M_{13} + M_{23})\underline{I} - \underline{U}_{e1} + \underline{U}_{e2} - \underline{U}_{e3}$$

$$\underline{U}_b = \underline{I} \underline{Z}_e - \underline{U}_e$$

$$\underline{Z}_e = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + j2\omega(M_{12} - M_{13} + M_{23})$$


$$\underline{U}_e = \underline{U}_{e1} - \underline{U}_{e2} + \underline{U}_{e3}$$

O formă generală a laturilor cuplate serie, este:

$$\underline{Z}_e = \sum_{\lambda=1}^n \underline{Z}_{\lambda} + 2 \sum_{\lambda \neq k}^n \pm j\omega M_{\lambda k}$$

$$\underline{U}_e = \sum_{\lambda=1}^n \pm \underline{U}_{e\lambda}$$

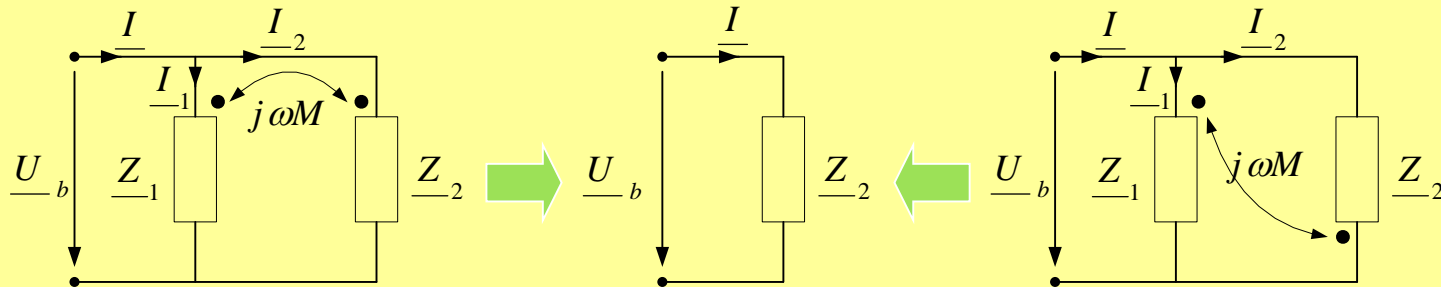Transfigurarea paralel a laturilor cuplate



$$\begin{cases} \underline{U}_b = \underline{I}_1 \underline{Z}_1 + j\omega M \underline{I}_2 \\ \underline{U}_b = j\omega M \underline{I}_1 + \underline{I}_2 \underline{Z}_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \underline{U}_b = \underline{I}_1 \underline{Z}_1 - j\omega M \underline{I}_2 \\ \underline{U}_b = -j\omega M \underline{I}_1 + \underline{I}_2 \underline{Z}_2 \end{cases}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\begin{vmatrix} \underline{U}_b & \pm j\omega M \\ \underline{U}_b & \underline{Z}_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \underline{Z}_1 & \pm j\omega M \\ \pm j\omega M & \underline{Z}_2 \end{vmatrix}} = \underline{U}_b \frac{\underline{Z}_2 \mp j\omega M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + (\omega M)^2}$$


$$\underline{I}_2 = \underline{U}_b \frac{\underline{Z}_1 \mp j\omega M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + (\omega M)^2}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \mp j2\omega M}{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + (\omega M)^2} \underline{U}_b$$

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}_b}{\underline{I}} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 + (\omega M)^2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \mp j2\omega M}$$

Teorema transferului maxim de putere în regim sinusoidal

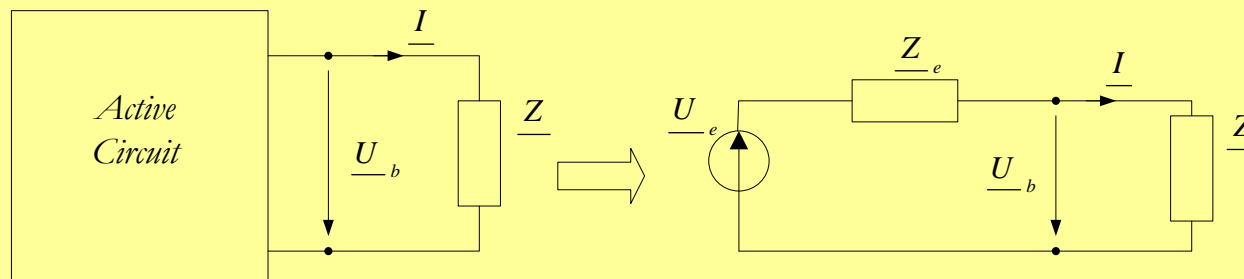- Considerăm un sub-circuit în regim sinusoidal format din surse și impedanțe la care se conectează o sarcină (impedanță).
- Dorim să determinăm transferul maxim de putere ce poate fi efectuat de la sub-circuit spre sarcina Z .
- Considerând sub-circuitul liniar, el poate fi redus la o echivalență Thevenin.



$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Z}_e = R_e + jX_e$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}_e}{\underline{Z} + \underline{Z}_e} = \frac{\underline{U}_e}{(R + R_e) + j(X + X_e)} = \frac{\underline{U}_e [(R + R_e) - j(X + X_e)]}{(R + R_e)^2 + (X + X_e)^2} \quad \Rightarrow \quad P = I^2 R = \frac{R U_e^2}{(R + R_e)^2 + (X + X_e)^2}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial R} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial X} = 0 \end{cases} \quad \frac{-2U_e^2(X + X_e)}{[(R + R_e)^2 + (X + X_e)^2]^2} = 0 \quad \underline{X + X_e = 0}$$

$$P = \frac{R U_e^2}{(R + R_e)^2}$$



$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial R} = 0 \\ \frac{\partial P}{\partial X} = 0 \end{cases} \quad \frac{\partial P}{\partial R} = 0 \quad \frac{U_e^2}{(R + R_e)^3} (R_e - R) = 0 \quad \underline{R - R_e = 0}$$

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= \underline{Z}_e^* \\ R &= R_e \\ X &= -X_e \end{aligned}$$

Exemplu

Determinați valoarea impedanței Z care absoarbe cea mai mare putere activă.
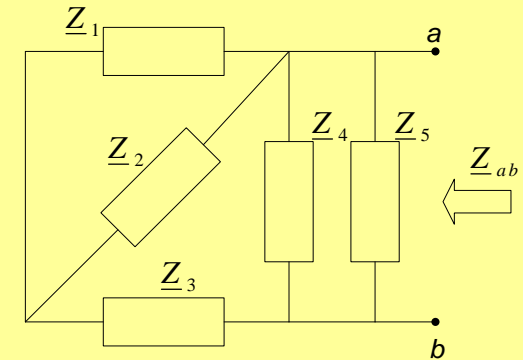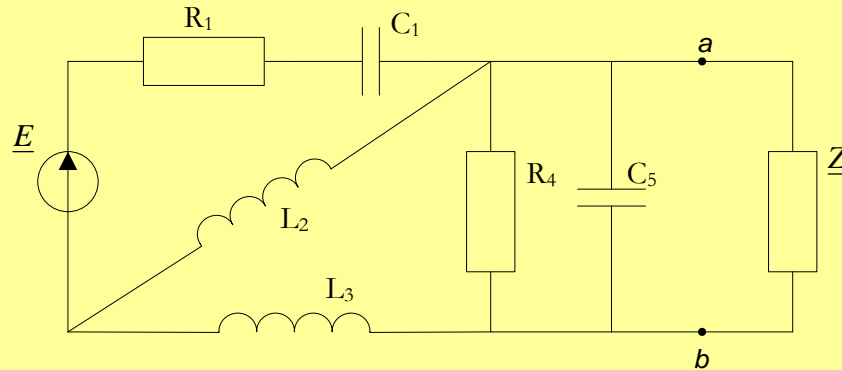
$$\begin{aligned} R_1 &= X_{C1} = 2\Omega \\ X_{L2} &= X_{L3} = 2\Omega \\ R_4 &= 5\Omega \\ X_{C5} &= 10\Omega \\ E &= 10V \end{aligned}$$



$$\underline{Z}_1 = R_1 - jX_{C1} = 2 - j2 (\Omega)$$

$$\underline{Z}_2 = jX_{L2} = j2 (\Omega)$$

$$\underline{Z}_3 = jX_{L3} = j2 (\Omega)$$

$$\underline{Z}_4 = R_4 = 5 (\Omega)$$

$$\underline{Z}_5 = -jX_{C6} = -j10 (\Omega)$$

$$\underline{Z}_{p1} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} = 2 + j2 (\Omega)$$

$$\frac{1}{\underline{Z}_{ab}} = \frac{1}{\underline{Z}_{s1}} + \frac{1}{\underline{Z}_4} + \frac{1}{\underline{Z}_5}$$



$$\underline{Z} = \underline{Z}_{ab}^*$$

$$\underline{Z}_{s1} = \underline{Z}_{p1} + \underline{Z}_3 = 2 + j4 (\Omega)$$

$$\underline{Z}_{ab} = 3 + j (\Omega)$$

$$\underline{Z} = 3 - j (\Omega)$$

Puteri în regim sinusoidal

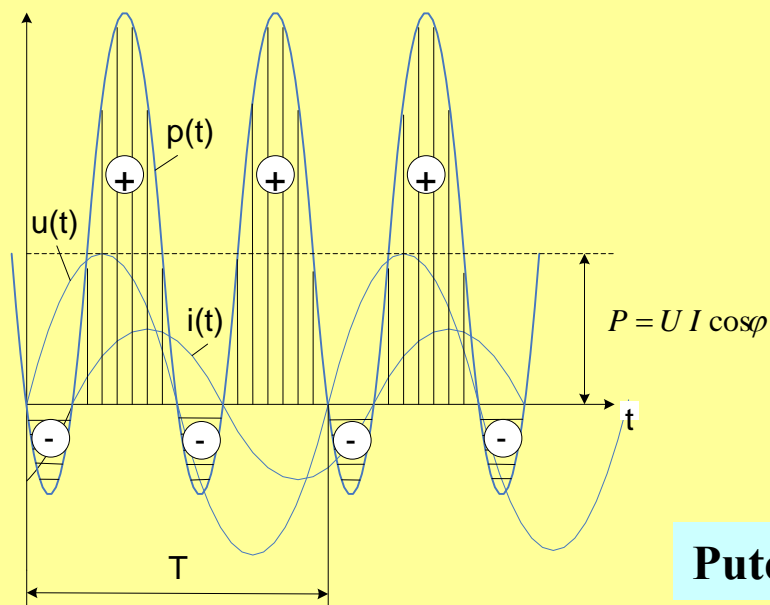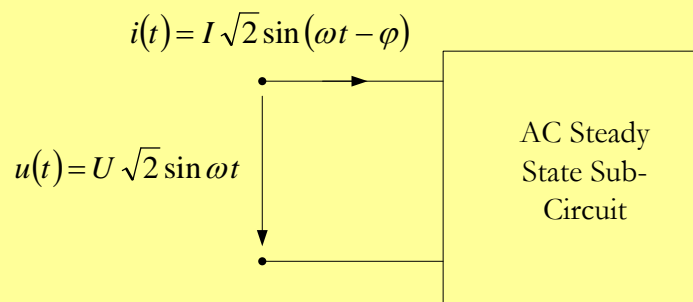

Puterea instantanee este:

$$p = u(t) \cdot i(t) = U \sqrt{2} \sin \omega t I \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$$

$$p = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t - \varphi)$$

$$W = \int_0^T p dt \quad [J] \quad 1kwh = 3600 kj$$

Puterea activă:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos \varphi \quad [W]$$

$$W_C = \int_{t_1}^{t_2} P dt$$

$$Z = \frac{U}{I} \quad R = Z \cos \varphi \quad P = I^2 Z \cos \varphi = I^2 R$$

Puterea aparentă:

$$S = UI \quad [VA]$$

$$S = I^2 Z$$



Puterea reactivă:

$$Q = UI \sin \varphi \quad [VAR]$$

$$X = Z \sin \varphi \quad Q = I^2 Z \sin \varphi = I^2 X$$

$$Q_L = I^2 X_L = I^2 \omega L > 0$$
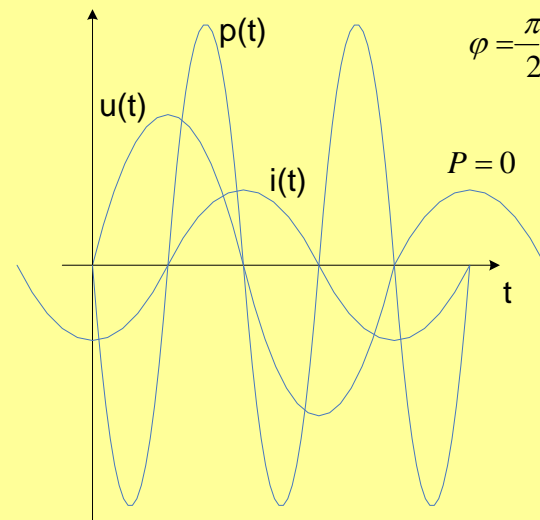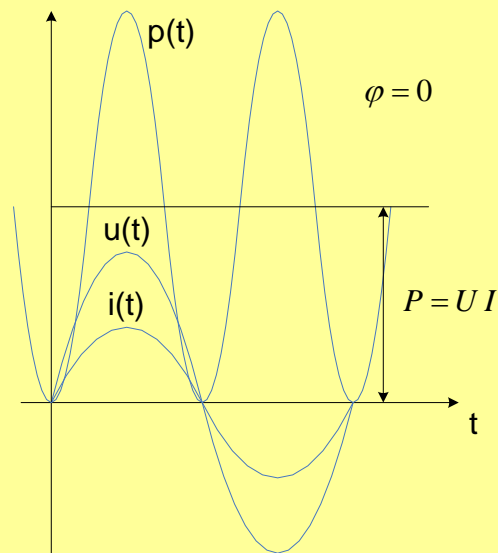
$$Q_C = -I^2 X_C = -I^2 \frac{1}{\omega C} < 0$$



$$\begin{cases} S^2 = P^2 + Q^2 \\ P = S \cos \varphi \\ Q = S \sin \varphi \end{cases}$$

$$u(t) = U \sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma)$$

$$i(t) = I \sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma - \varphi)$$

$$\underline{U} = U e^{j\gamma}$$

$$\underline{I} = I e^{j(\gamma - \varphi)}$$

Complexul puterii aparente:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = U e^{j\gamma} I e^{-j(\gamma - \varphi)} = U I e^{j\varphi} = U I \cos \varphi + j U I \sin \varphi = P + j Q$$

$$P = \operatorname{Re}(\underline{S}) = U I \cos \varphi$$

$$Q = \operatorname{Im}(\underline{S}) = U I \sin \varphi$$

$$S = |\underline{S}| = U I$$


Factorul de putere.

Compensarea factorului de putere

Factorul de putere este definit ca raport între puterea activă și puterea aparentă:

$$\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{UI}$$



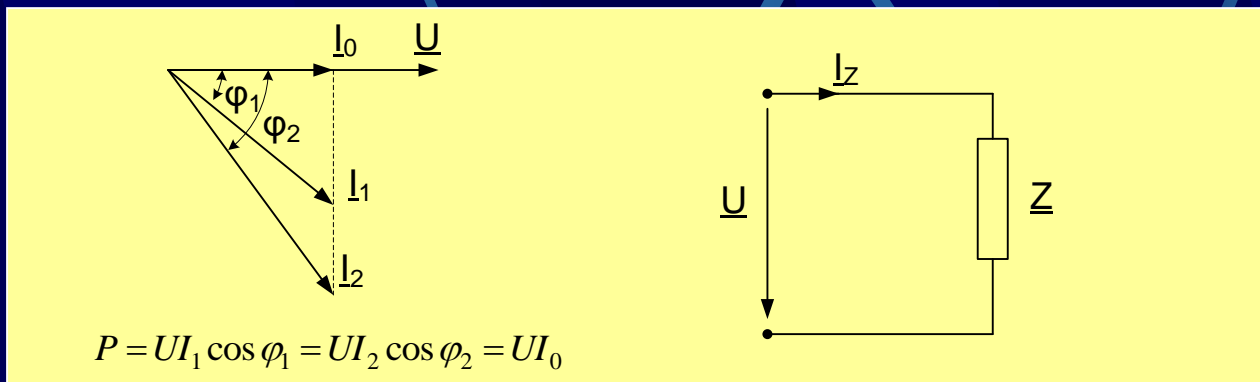
Factorul de putere este o mărime adimensională subunitară.



Orice factor de putere mai mic ca 1 presupune ca circuitul să transporte mai mult curent decât în cazul în care reactanța este zero, pentru a transmite aceiași putere activă.

Un factor de putere scăzut poate fi îmbunătățit adăugând o sarcină de reactanță opusă.

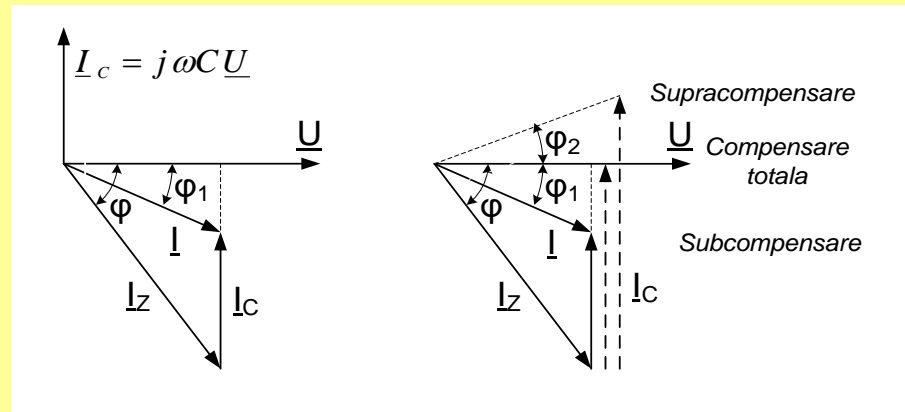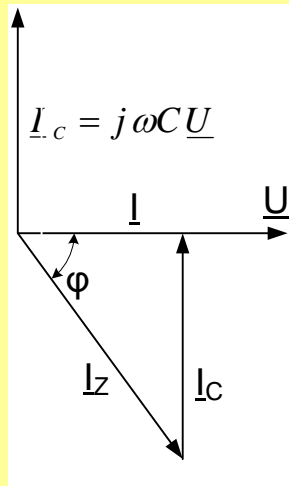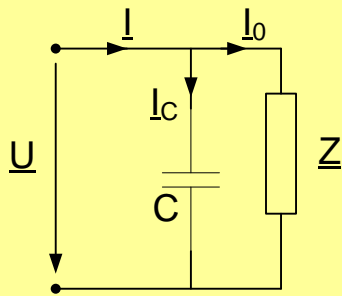Reactanța inductivă poate fi compensată cu o reactanță capacitivă.



$$I_C = I_Z \sin \varphi$$

$$U \omega C = I_Z \sin \varphi$$



$$C^* = \frac{I_Z \sin \varphi}{\omega U}$$