

APLICAȚIA 7

CIRCUITE SECVENȚIALE

REGISTRUL CU ÎNCĂRCARE PARALELĂ

1. Rezumat

Acest laborator își propune implementarea unui circuit secvențial simplu: registrul pe 4 biți cu încărcare paralelă. Pentru aceasta sunt necesare: 4 intrări de date și 1 intrare care comandă încărcarea registrului. Ieșirea registrului va fi afișată folosind afișajul cu segmente. Circuitul descris este un circuit secvențial care are 4 biți de intrare, 1 intrare de comandă și 4 ieșiri corespunzătoare valorii încărcate în registru.

Obiectivele lucrării

Obiectivul acestui laborator este acela de implementare și înțelegere a principiilor de funcționare pentru un circuit secvențial simplu folosind Verilog HDL. De asemenea se cere descrierea Verilog a modului și verificare funcționării corecte folosind placa Nexys-2.

Obiective tehnice

1. Modelarea circuitelor secvențiale în Verilog HDL.
2. Implementarea unui circuit secvențial simplu.
3. Sinteza și implementare design pe placa FPGA Nexys-2.

Timp necesar

2-3 ore

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

Pregătirea pentru laborator

- Citiți documentul înainte de a începe realizarea practică.
- Salvați ieșirile pentru fiecare cerință sau anunțați cadrul didactic în vederea prezentării rezultatelor.

Echipamente și Materiale

Acces la software-ul Xilinx

Necesar	Cantitate
Software ISE® WebPACK™ 14.4 de pe pagina de WEB Xilinx, www.xilinx.com	1
Plugin Digilent (www.digilent.com)	1
Placă Digilent Nexys 2	1
Cablu PMOD	1
Placă de expansiune – PMODSw	1
Placă de expansiune – PMODSSD	1

2. Registrul cu încărcare paralelă și semnal de validare a intrărilor

2.1 Elementele secvențiale

Principalul element secvențial folosit în circuitele digitale este bistabilul sincron activ pe frontal semnalului de tact (edge triggered flip-flop). În cazul acestor bistabile, comutarea este posibilă doar pe unul dintre fronturile semnalului de tact; spre deosebire de bistabilul activ pe palierul semnalului de tact, edge triggered flip-flop prezintă avantajul de a avea ieșirea stabilă pe întreaga durată a semnalului de tact, nefiind afectată de eventualele glitch-uri ce pot apărea la intrare.

În ceea ce privește funcționarea acestor dispozitive, există o serie de timpi legați de funcționarea FF-urilor, care trebuie luați în calcul și respectați în cazul proiectării circuitelor reale:

- *Timpul de setup*: se referă la timpul necesar pentru ca semnalul de intrare (D) să rămână stabil înainte de apariția frontului semnalului de tact;

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

- *Timpul de hold*: reprezintă timpul în care datele de intrare nu pot fi modificate după apariția frontului semnalului de tact în vederea încărcării corecte a acestora;
- *Timpul aferent întârzierii datorate propagării* (t_p): constituie timpul necesar basculării FF-ului (clock to Q delay)

 


Fig. 7.1 – Timpii de setup și hold (sursa 1.[11])

 


Fig. 7.2 – Timpii de întârziere aferenți bistabilelor D active pe front (sursa 1.[11])

În continuare este prezentat bistabilul de tip D cu semnal de validare (EN) a intrărilor:

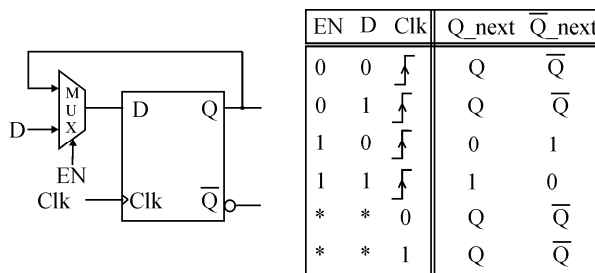


Fig.7.3 - FF de tip de cu semnal de validare (EN) (sursa 1.[11])

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

Codul Verilog HDL aferent lui este prezentat mai jos.

```
module D_FF_EN
    (input clk,
     input rst,
     input d,
     input en,
     output reg q);

    always @( posedge clk or posedge rst)
    begin
        if (rst)
            q <= 0;
        else if (en )
            q <= d;
    end
endmodule
```

În sistemele de calcul este necesară memorarea datelor pe n biți. Acest lucru poate fi realizat în două moduri: paralel – când toți biții sunt transmiși concomitant pe n linii, sau serial când biții sunt transmiși pe rând – bit după bit. Pentru prima situație este nevoie de un ciclu de tact pentru a încărca informația, iar pentru cea de-a doua sunt necesari n cicli de tact pentru acest lucru. De asemenea din punct de vedere al modului prin care sunt accesați cei n biți memorati, sunt 2 variante: serie – biții sunt citiți pe rând în n cicluri de tact, sau paralel - toți biții sunt citiți concomitant în același ciclu de tact.

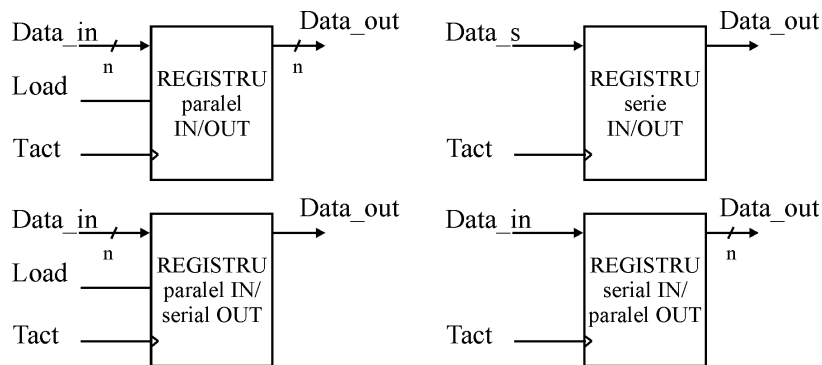


Fig. 7.4 – Regiștrii cu încărcare paralelă/serie și ieșire paralelă/serie (sursa 1.[11])

Cea mai simplă variantă de registru este registrul cu încărcare paralelă și citire a datelor paralelă. Pentru a stabili momentul când se încarcă

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

informație nouă, este prevăzut un semnal de validare a intrărilor (*LD*). Schema pentru acest registru este prezentată în continuare:

 


Fig. 7.5 – Registru cu încărcare paralelă și ieșire paralelă (sursa 1.[11])

Codul Verilog aferent acestui registru este următorul:

```
module paralel_register
    (input clk, rst,
     input load,
     input [3:0]d,
     output reg [3:0] q);

    always @( posedge clk or posedge rst)
        begin
            if (! rst)
                q <= 0;
            else
                if (load == 1'b1)
                    q <= d;
        end
endmodule
```

Așa cum se poate observa din figură, semnalul de încărcare *Load* este activ pe 1 logic. Acesta determină activarea corespunzătoare a căii din multiplexor care selectează la ieșirea acestuia valoarea semnalului de intrare date (*Di*).

2.2 Modelarea circuitelor secvențiale folosind 2 segmente

Pentru circuite mai complexe, care conțin o parte combinațională și o parte secvențială, este util să separăm partea de memorare a datelor (secvențială), de cea care calculează noile date care vor fi memorate (combinațională). Pentru aceasta folosim o construcție cu două segmente (două blocuri *always*): unul pentru partea combinațională și unul aferent părții secvențiale. În acest sens, încercăm construcția unui numărător pe 4 biți, care numără crescător până la atingerea valorii 15 (F în baza hexazecimală). Cele 2 părți pot fi cu ușurință ditate în figura ce urmează: element de memorare de tip registru cu încărcare paralelă, și element combinațional de procesare - sumatorul.

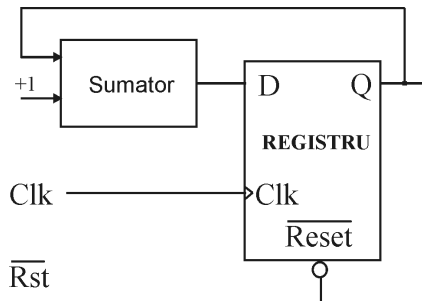


Fig. 7.6 – Schema bloc numărător (sursa 1.[11])

Codul Verilog HDL este prezentat în cele ce urmează. Se impun următoarele precizări:

- Primul *always* block este folosit pentru a descrie partea secvențială – registrul în care este memorată starea numărătorului. În lista sa de sensibilități sunt prezente:

- o Tactul – frontul crescător;
- o Resetul – front descrescător;

Ca și constrângere, din punctul de vedere al sintaxei, nu pot coexista în lista de sensibilități atât frontul cât și palierul unui semnal. Așadar, dacă este specificat reset-ul acesta trebuie să fie specificat tot ca și front.

- Al doilea *always* block este folosit pentru a descrie partea combinațională – pregătește următoarea stare a numărătorului. În lista sa de sensibilități sunt prezente toate semnalele a căror modificare atrage

după sine modificarea valorii noii stări, deci re-evaluarea codului dintre *begin* și *end* al blocului *always*.

```
module numarator
    (input clk, rst
     output reg [3:0] q);

    reg [3:0] q_nxt, q_reg;

    //always block for sequential part
    always @( posedge clk or posedge rst)
    begin
        if ( rst)
            q_reg <= 0;
        else
            q_reg <= q_nxt;

    end

    //always block for combinational part
    always @( q_reg)
    begin
        q_nxt = q_reg + 1'b1;
    end

endmodule
```

3. Implementarea unui registru cu încărcare paralelă și ieșire paralelă

Se cere implementarea unui registru cu încărcare paralelă pe 4 biți și ieșire paralelă. Se va merge pe implementarea codului descris în secțiunea 2.1. De asemenea, se cere implementarea unui numărător descrescător pe 4 biți, folosind metodologia descrisă în secțiunea 2.2

Pas 1 – Crearea unui proiect Xilinx ISE și descrierea unei circuit de tip registru

Succint vor fi punctate etapele realizării unui proiect nou:

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

- Pentru pornire ISE: deschideți un terminal și tastați *ise*
- Creați un proiect nou în directorul workspace: *parallel_reg_hex*
- În continuare realizați utilizând limbajul de descriere hardware Verilog componenta din figura de mai jos. La *Hierarchy* în tab-ul de *Design* selectați *Project* → *New source* deschide fereastra *New Source Wizard*. Pentru implementarea folosind descrierea Verilog HDL alegeți la *Select Source Type* – *Verilog Module*.

Proiectul va avea cinci surse:

- *parallel_reg* – este modulul ce modelează registrul cu încărcare paralelă ieșire paralelă
 - *hex_7display* – este modulul care va implementa decodificatorul pentru afișajul cu 7 segmente;
 - *parallel_reg_hex* – instanțiază o unitate *parallel_reg* și un *hex_7display*
 - *counter_dec* – este modulul aferent numărătorului
 - *count_dec_hex* – reprezintă modulul ce instanțiază modulele aferente numărătorului și afișajului
-
- Adăugați la proiect un fișier de tip testbench . *Project* → *New source* deschide fereastra *New Source Wizard*, alegeți la *Select Source Type* – *Verilog Test Fixture*. Simulați circuitul folosind simulatorul ISIM.

Pas 3 – Sinteza circuitului


La *Hierarchy* în tab-ul de *View* selectați *Implementation*. Se poate observa că fișierul testbench a dispărut.

În continuare selectați modulul care doriți să-l setați ca și top-level (cel al cărui design va fi programat pe FPGA) – *parallel_reg_hex* și *counter_hex*.

În tabul de *Design* dați click pe *Synthesize* → *Run*. Alternativa este să dați dublu click pe *Synthesize*.

Remarcați la output-ul din tab-ul *Console*, finalizarea cu succes a operației de sinteză.

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

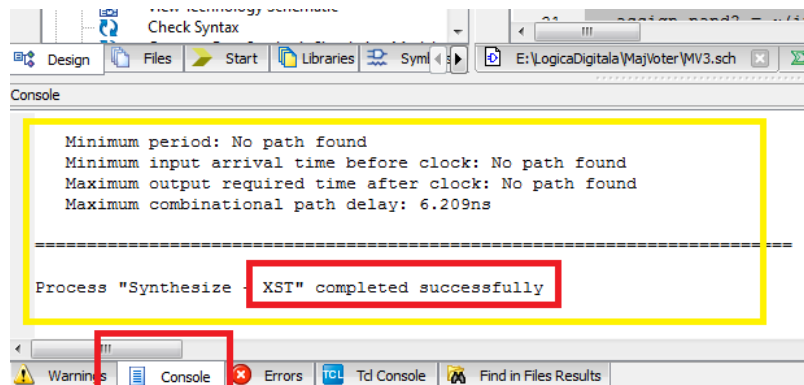

Pas 3 – Implementarea circuitului

Înainte de a trece la configurarea design-ului pe placă mai avem nevoie de crearea fișierului .UCF. Placa folosită este Nexys-2 cu FPGA-ul Spartan3-E 500 FG320. Toate aceste informații se găsesc specificate în manualul plăcii (Nexys-2 Board Reference Manual).

Circuitul pe care dorim să-l verificăm folosește 6 comutatoare pentru intrări și 1 afișaj cu 7 segmente.

Va fi folosită componenta PmodSWT care este conectată la interfața PMOD2, atunci trebuie consultat manualul aferent acestuia și trebuie identificați pinii pentru conectorul PMOD2 al plăcii Digilent Nexys2.

Pentru placa Nexys2, din manual studiați specificația pentru PMOD2 și extrageți informațiile referitoare la pini. Vor fi folosiți pinii indicați mai jos:

Table 3: Nexys2 Pmod Connector Pin Assignments							
Pmod JA		Pmod JB		Pmod JC		Pmod JD	
JA1: L15	JA7: K13	JB1: M13	JB7: P17	JC1: G15	JC7: H15	JD1: J13	JD7: K14 ¹
JA2: K12	JA8: L16	JB2: R18	JB8: R16	JC2: J16	JC8: F14	JD2: M18	JD8: K15 ²
JA3: L17	JA9: M14	JB3: R15	JB9: T18	JC3: G13	JC9: G16	JD3: N18	JD9: J15 ³
JA4: M15	JA10: M16	JB4: T17	JB10: U18	JC4: H16	JC10: J12	JD4: P18	JD10: J14 ⁴

Notes: ¹ shared with LD3 ² shared with LD3 ³ shared with LD3 ⁴ shared with LD3

În ceea ce privește afișajul cu 7 segmente, se va folosi modulul de expansiune PMODSSD. Acesta va fi conectat la portul de expansiune JC.

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

Table 3: Nexys2 Pmod Connector Pin Assignments							
Pmod JA		Pmod JB		Pmod JC		Pmod JD	
JA1: L15	JA7: K13	JB1: M13	JB7: P17	JC1: G15	JC7: H15	JD1: J13	JD7: K14 ¹
JA2: K12	JA8: L16	JB2: R18	JB8: R16	JC2: J16	JC8: F14	JD2: M18	JD8: K15 ²
JA3: L17	JA9: M14	JB3: R15	JB9: T18	JC3: G13	JC9: G16	JD3: N18	JD9: J15 ³
JA4: M15	JA10: M16	JB4: T17	JB10: U18	JC4: H16	JC10: J12	JD4: P18	JD10: J14 ⁴

Notes: ¹ shared with LD3 ² shared with LD3 ³ shared with LD3 ⁴ shared with LD3

Semnalul de încărcare a registrului paralel va fi la unul dintre butoanele plăcii. De asemenea, semnalul de reset va fi legat și el la butoanele plăcii.

Vor fi create fișierele *parallel_reg_hex.ucf*, respectiv *counter_hex.ucf*. Se va continua prin implementarea și crearea fișierului de configurare .bit.

Pas 4 – Configurare placă FPGA

Ultimul pas constă în descărcarea design-ului pe placă.

Din Terminal tastați:

```
djtgcfg prog -d Nexys2 -i 0 -f parallel_reg_hex.bit
djtgcfg prog -d Nexys2 -i 0 -f counter_hex.bit
```

Completați liniile de cod lipsă, simulați și verificați funcționarea corectă a design-urilor!

Bibliografie:

- [1] Xilinx - Xilinx UG695 ISE In Depth Tutorial - http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/ise_tutorial_ug695.pdf , 2012
- [2] C. Kief, A. Vera, A. Haddad, Q. Cao. COSMIAC FPGA Tutorials <http://cosmiac.org/thrust-areas/education-and-workforce-development/fpga/ate-developed-material/>.
- [3] J. F. Wakerly – Digital Design: Principles and Practices, 3rd Edition, Prentice Hall, 2000
- [4] J. Bhasker - A Verilog HDL Primer, Third Edition - Star Galaxy Publishing, 2005

CIRCUITE SECVENȚIALE: REGISTRUL

- [5] P. Chu - RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability, Wiley – IEEE Press, 2006
- [6] S. Brown, Z. Vrsanec - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design - McGraw-Hill, 2007
- [7] R. Haskell, D. Hanna - Introduction to Digital Design Using Digilent FPGA Boards – Block Diagram/Verilog Examples – LBE Books, 2009
- [8] Digilent Nexys 2 Reference Manual -
https://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf
- [9] Digilent PMODSSD Reference Manual -
<http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=PMOD-SSD>
- [10] Digilent PMODSWT Reference Manual -
https://www.digilentinc.com/Data/Products/PMOD-SWITCH/Pmod%20SWT_rm.pdf
- [11] O. Boncalo, A. Amăricăi. “Proiectarea circuitelor digitale folosind Verilog HDL – Analiza si Sinteza”. Editura Politehnica, 2011.