

$$\omega = 2\pi f$$

$$= \frac{2\pi}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$


$$\omega = 100\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$X_{L1} = \omega L_1 = 100\pi \cdot \frac{150}{\pi} \cdot 10^{-3} = 15 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 100\pi \cdot \frac{100}{\pi} \cdot 10^{-3} = 10 \Omega$$

$$X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{100\pi \cdot \frac{10}{\pi} \cdot 10^{-6}} = 10 \Omega$$

$$jX_{L1}$$

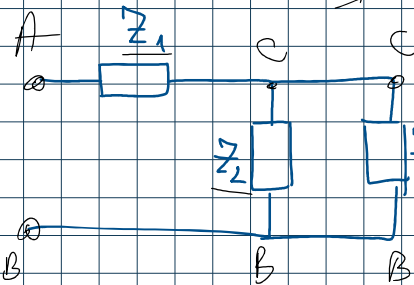

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} = 5 + j15$$

$$= \sqrt{5^2 + 15^2} e^{j \arctan \frac{15}{5}}$$


$$= 5\sqrt{10} e^{j72^\circ}$$

$$Z_1 = 5\sqrt{10} \Omega$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} = 10 + j10 = 10\sqrt{2} e^{j45^\circ} = 10\sqrt{2} \angle 45^\circ$$


$$Z_3 = R_3 - jX_{C3} = 10 - j10 = 10\sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$


$$j^2 = -1$$

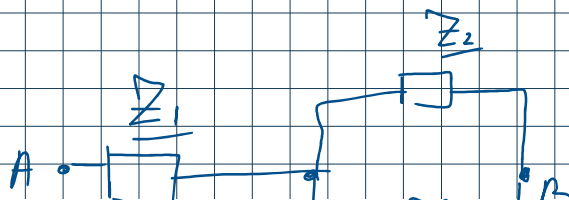

$$Z_{eq} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

$$= 10 + \frac{100 + 100}{10 + 10}$$

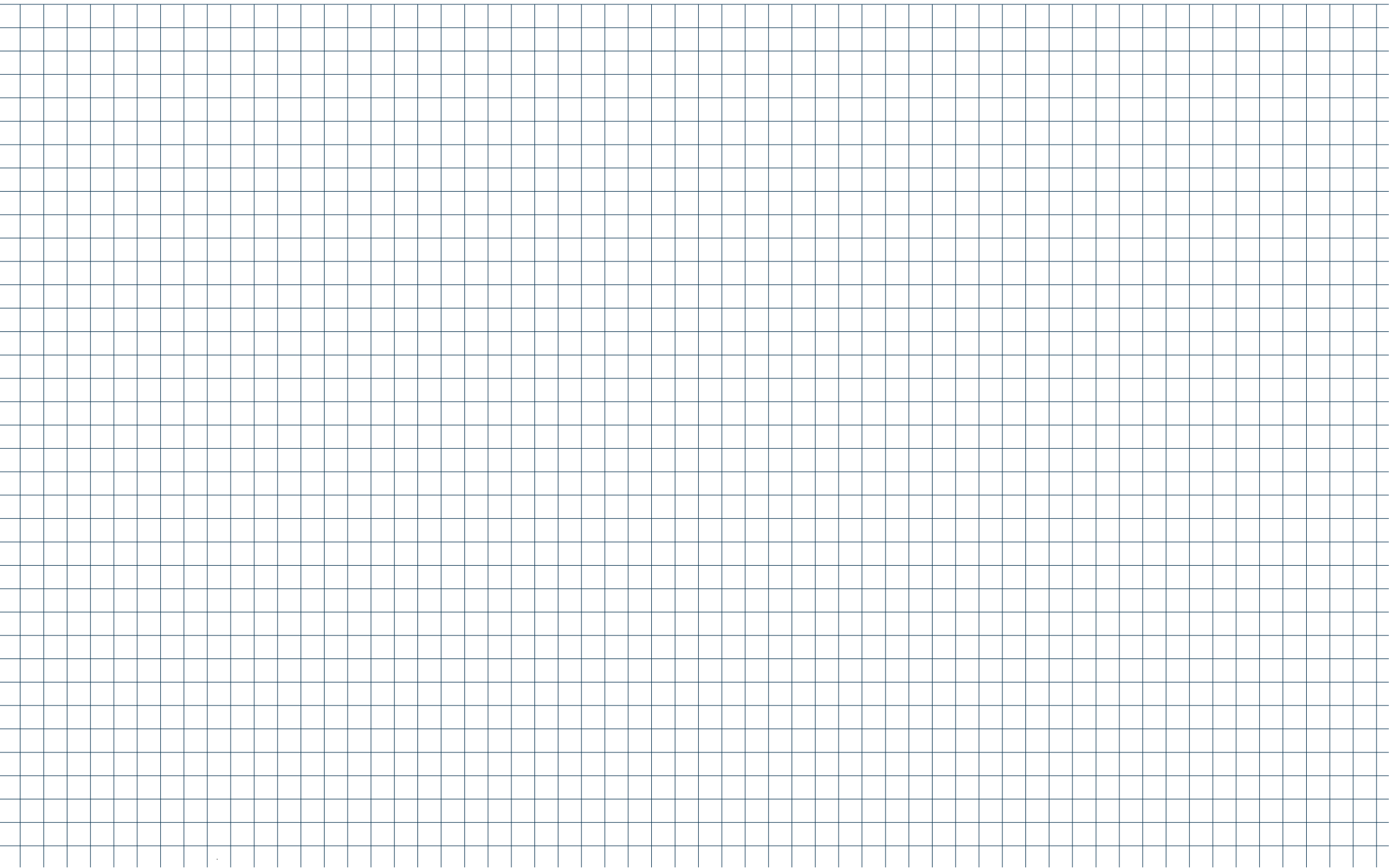

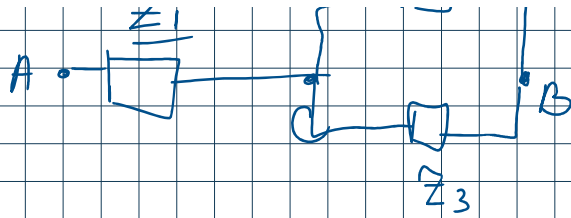


$$\begin{aligned}
 &= 5 + j15 + \frac{100 + 100}{20} = \\
 &= 5 + j15 + 10 = \\
 &= 15 + j15
 \end{aligned}$$

$$\underline{Z} = \underline{Z}_{eq}^* = 15 - j15$$

3-16 For the circuit below we know  $R = 10\Omega$ ,  $X_L = \omega L = 5\Omega$ ,  $X_C = \frac{1}{\omega C} = 15\Omega$  and the voltage  $u_1(t) = 100\sqrt{2} \sin 100\pi t$  V. Find the output voltage,  $u_2(t)$ .

$$U = \frac{U_{m}}{\sqrt{2}} = 100$$

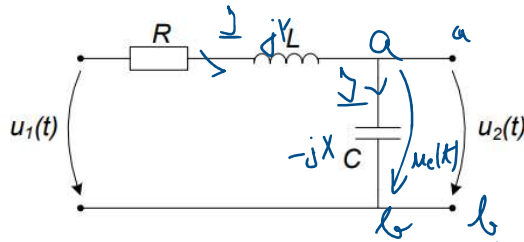

$X_L < X_C$   
c. capacitance  
won't defers  
maintain tension

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} = \arctg -1 = -45^\circ$$

$$\underline{U}_1 = 100 e^{j0^\circ} = 100 \cos 0^\circ + j100 \sin 0^\circ = 100$$

$$\underline{Z} = R + jX_L - jX_C = 10 + j5 - j15 = 10 - j10 = 10\sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} \rightarrow \underline{I} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}} = \frac{100}{10\sqrt{2} e^{-j45^\circ}} = 5\sqrt{2} e^{+j45^\circ}$$




$$\begin{aligned}
 \underline{I} &= e^{-j90^\circ} \\
 \underline{I} &= e^{+j90^\circ}
 \end{aligned}$$

$$U_0 = U_C = \underline{I} (-jX_C) = 5\sqrt{2} e^{+j45^\circ} e^{-j90^\circ} 15 = 75\sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$



$$V_2 = V_C = \underline{15} (-jX_C) = 5\sqrt{2} e^{j45^\circ} e^{-j90^\circ} 15 = 75\sqrt{2} e^{-j45^\circ}$$

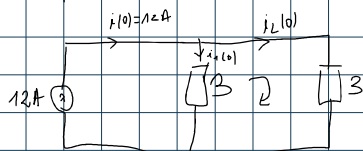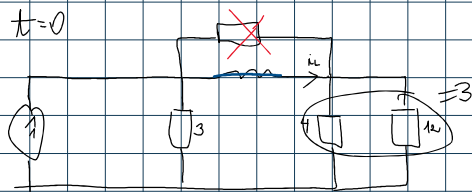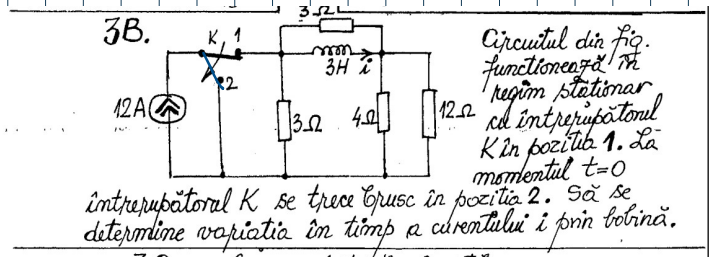
$$u_2(t) = 150 \sin(160\pi t - 45^\circ) \text{ [V]}$$



$$3i_L(0) - 3i(0) = 0$$

$$i_L(0) = i(0)$$
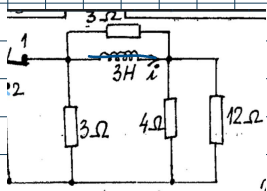
$$2i_L(0) = 12 \Rightarrow i_L(0) = 6 \text{ A}$$



$$i_L(\infty) = 0$$


$$R_e = \frac{6 \cdot 3}{9} = 2 \Omega$$


$$\tau = \frac{L}{R_e} = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ s}$$

$$i_L(t) = i_L(\infty) - (i_L(\infty) - i_L(0)) e^{-\frac{t}{\tau}} =$$

$$i_L(t)$$

$$6 \text{ A}$$

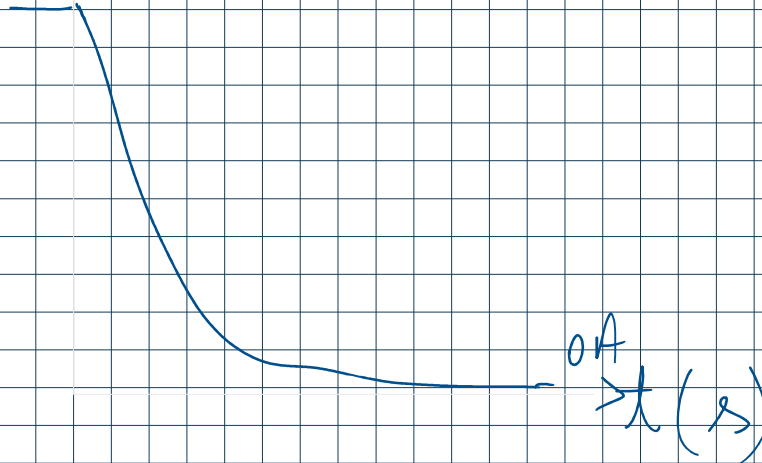


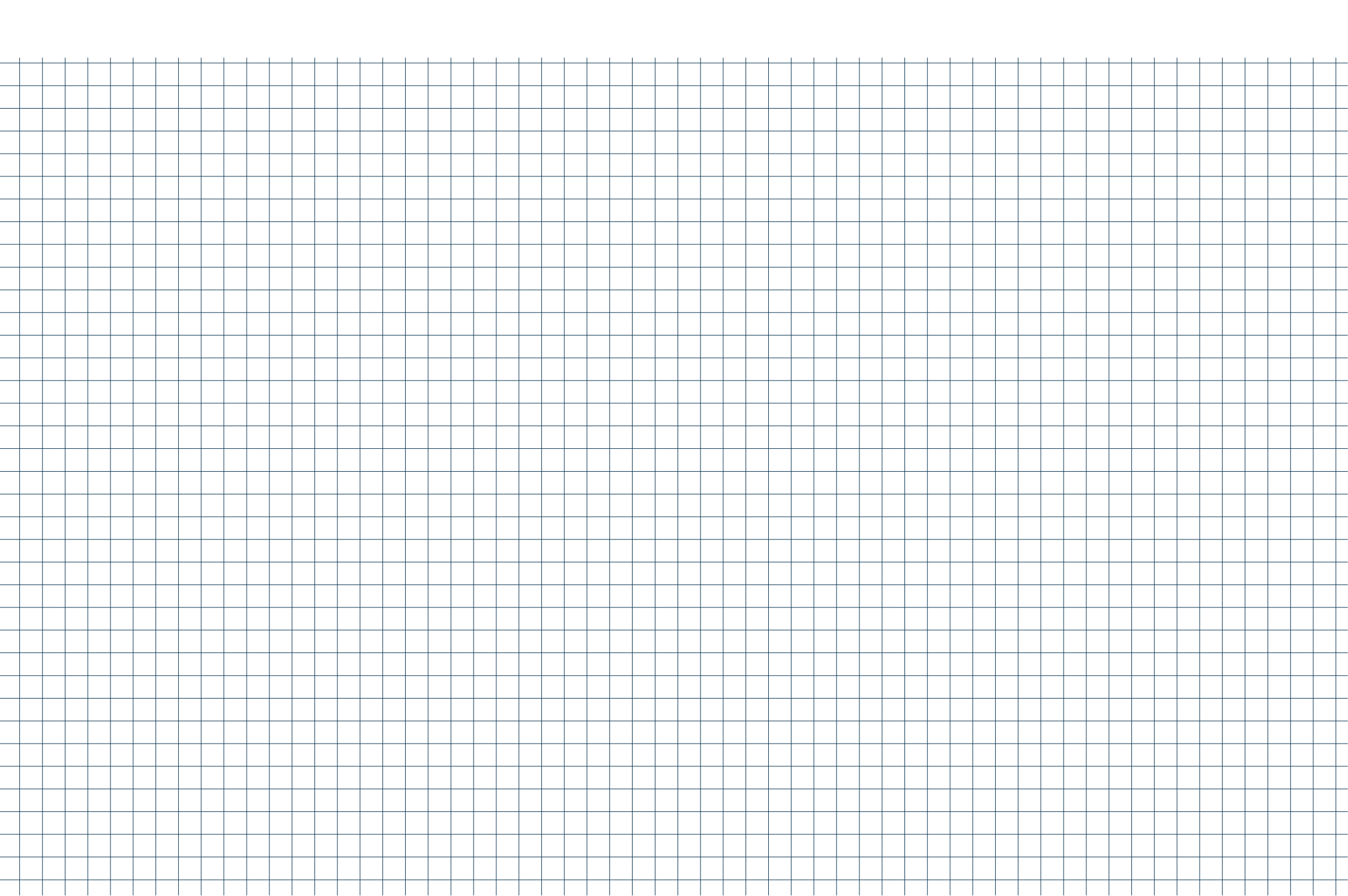

$$= 0 - (0 - 6) e^{-\frac{2}{3}t} =$$

$$= 6 e^{-\frac{2}{3}t}$$

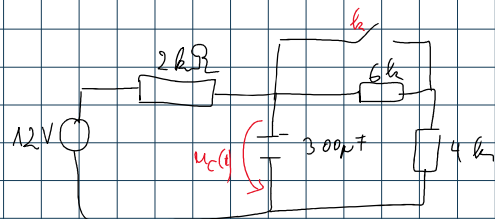
$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = 3 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) e^{-\frac{2}{3}t}$$



$t=0^-$

?  $u_C(t)$ ,  $i_C(t)$




$t=0$

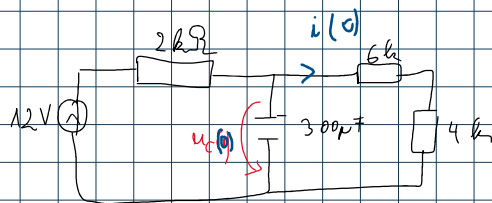


$$i(0) = \frac{12}{12k\Omega} = 1mA = 10^{-3}A$$


$$u_C(0) = i(0) \cdot (6+4) = 10V$$

$t=\infty$

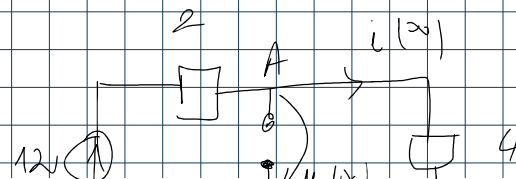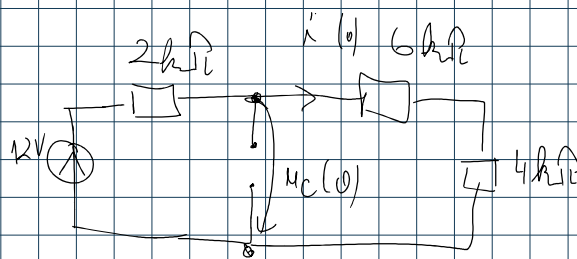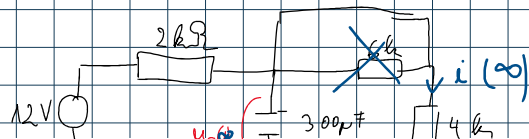


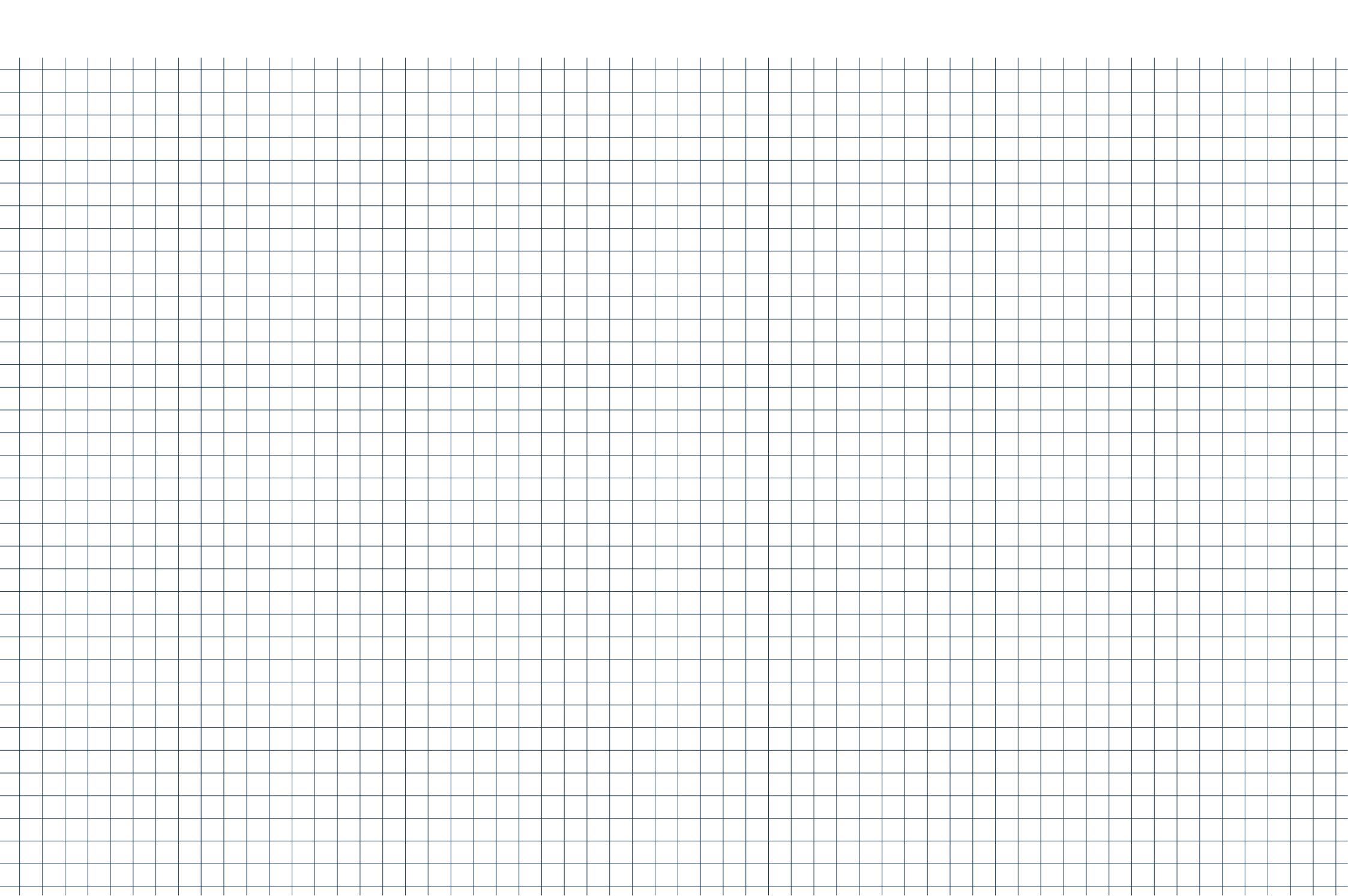




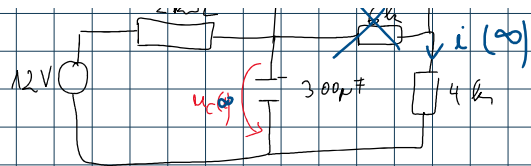


$$i(\infty) = \frac{12}{2+4} = 2 \text{ mA}$$
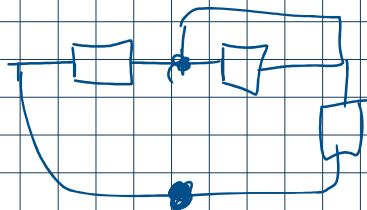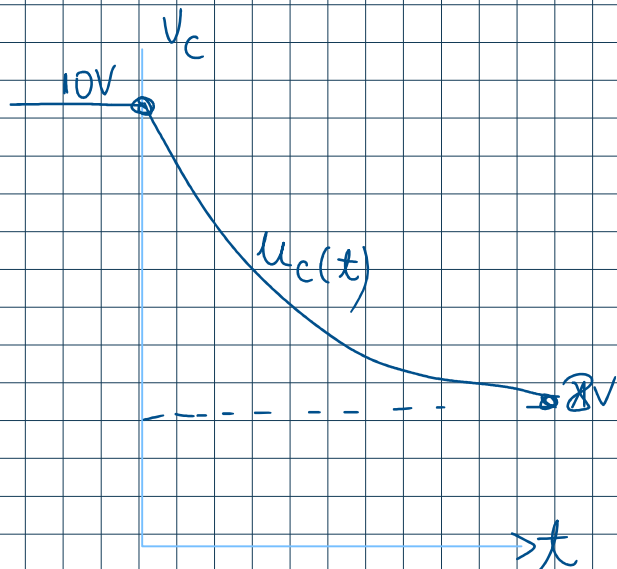
$$u_c(\infty) = i(\infty) \cdot 4 = 8 \text{ V}$$




$$R_e = \frac{4 \cdot 2}{6} = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega \Rightarrow$$

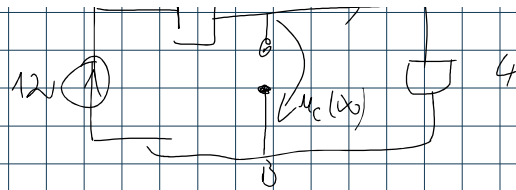
$$\Rightarrow \tau = \frac{4}{3} \cdot 300 \mu\text{F} =$$


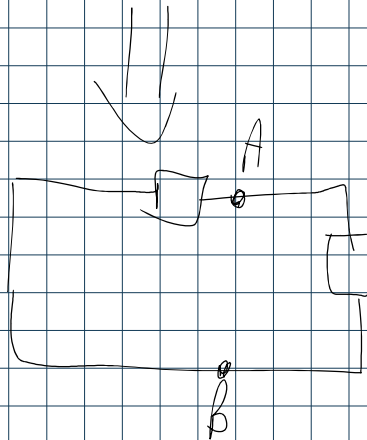
$$V_{AB} = 12 - 2 \cdot 2 = 8 \text{ V}$$


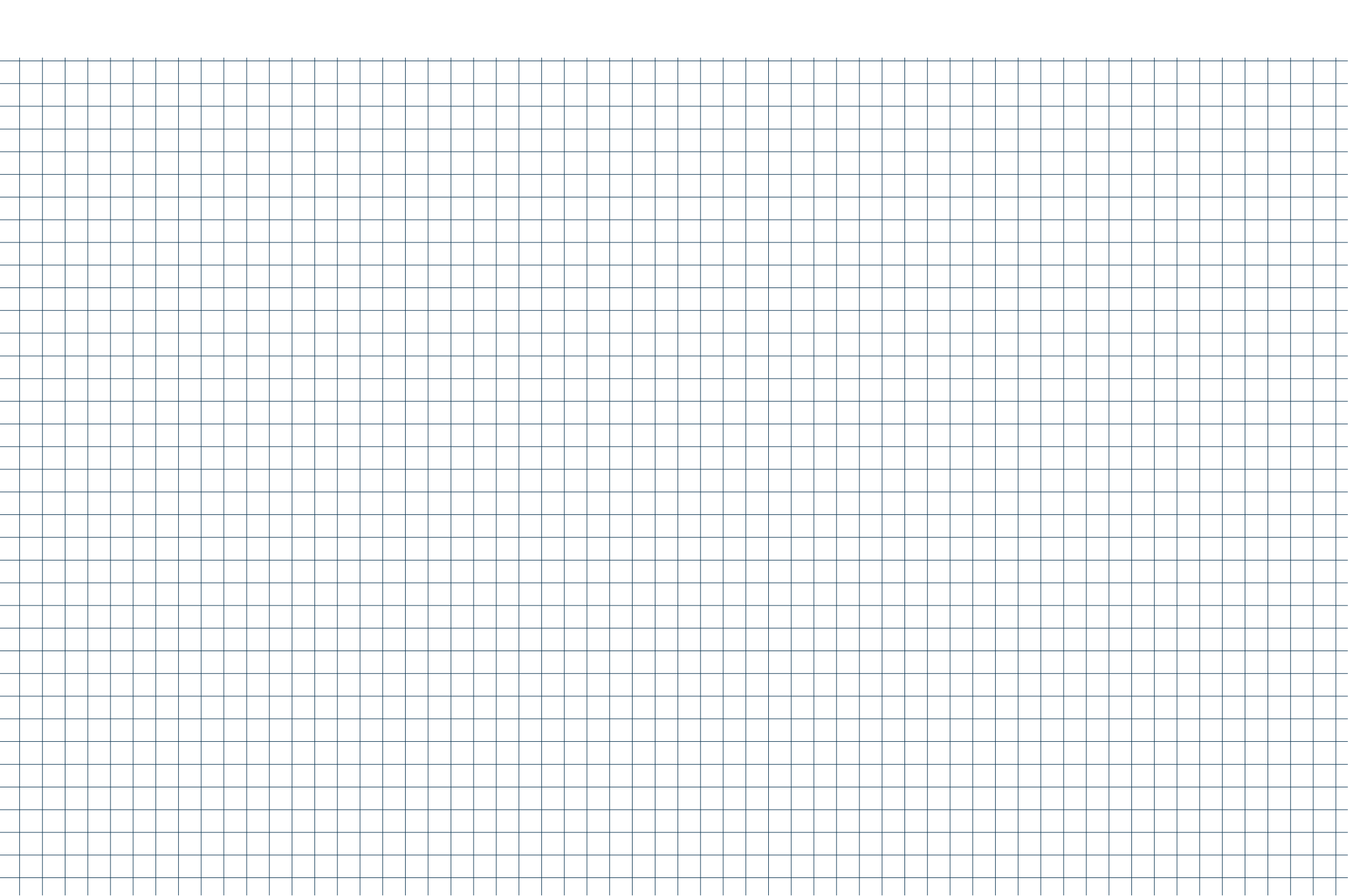
$$\tau = R_e C = \frac{4}{3} \cdot 300 \cdot 10^{-6} \cdot 10^3 = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$



$$\Rightarrow C = \frac{4}{3} \cdot 300 \mu F =$$

$$= \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$= \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$


$$u_C(t) = 8 - (8 - 10)e^{-2,5t}$$

$$u_C(t) = u(\infty) - (u(\infty) - u(0))e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C(t) = 8 + 2e^{-2,5t}$$


$$i_C(t) = C \frac{du}{dt} = 0,3 \cdot 10^{-3} (-2,5) 2 \cdot e^{-2,5t}$$

bobină

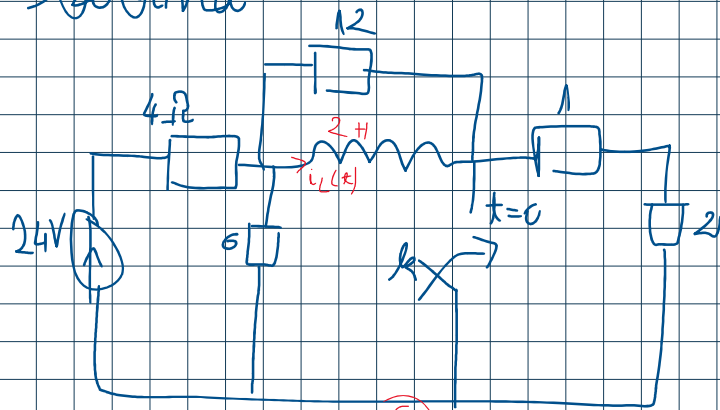


$i_L(t)$  + graf (?)


$t=0$   
stabil

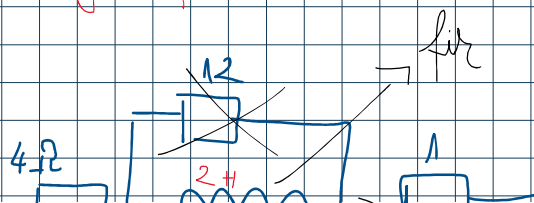

$$i_L(t) = i_L(\infty) -$$


$\frac{t}{\tau}$

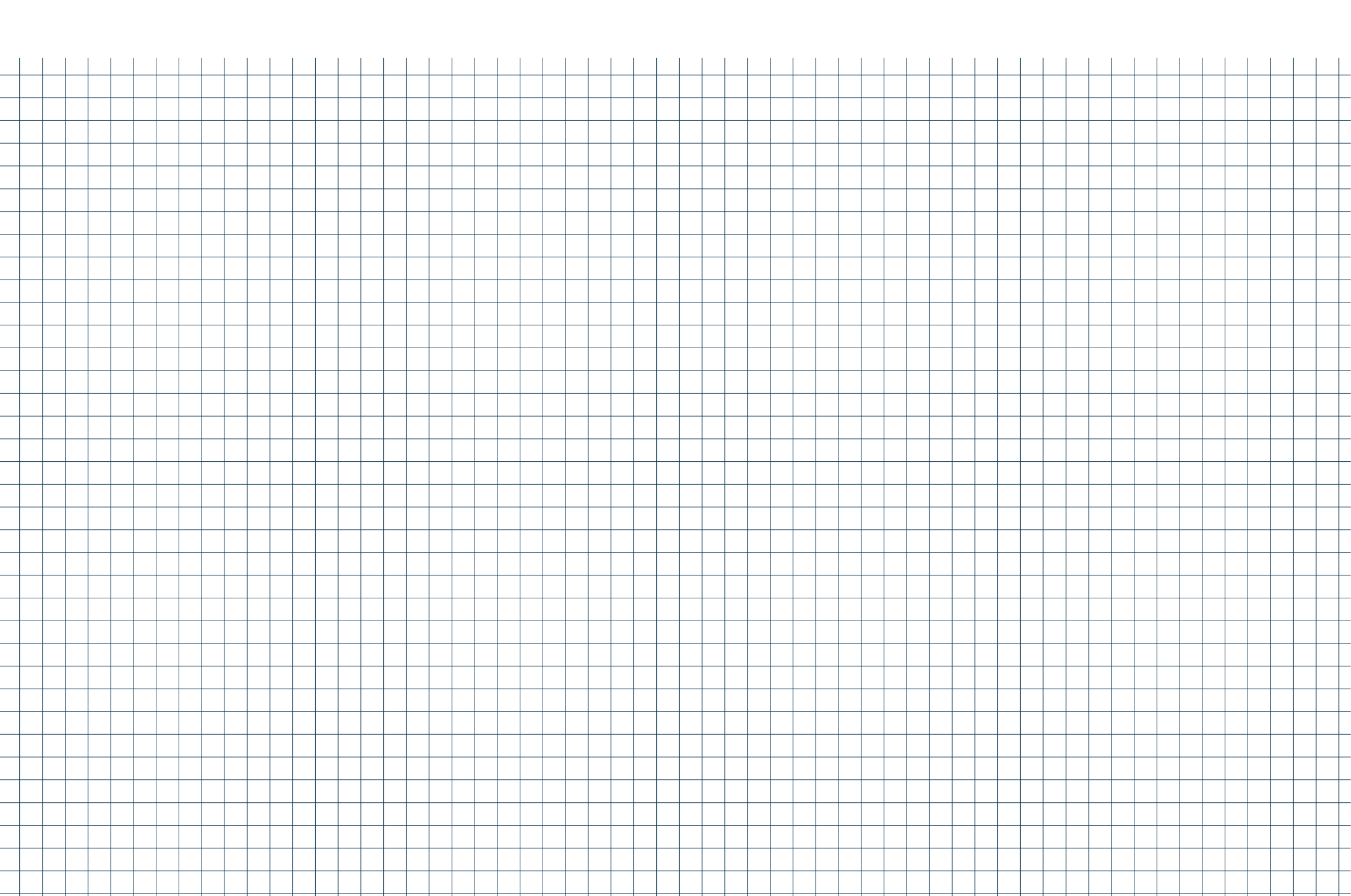

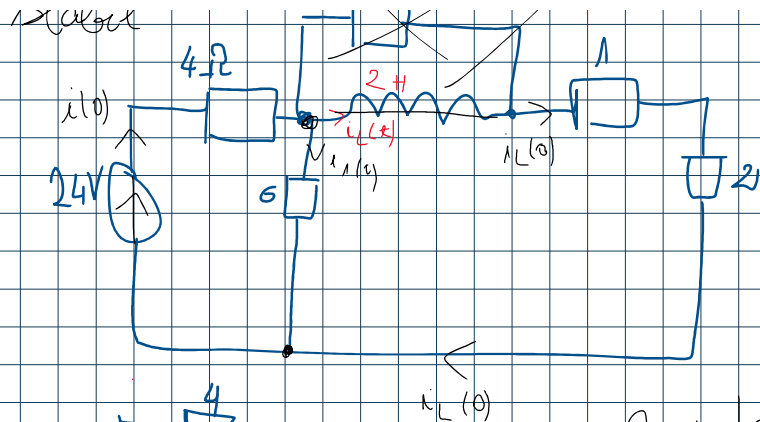


$$i_L(t) = i_L(\infty) - (i_L(\infty) - i_L(0))e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R_{eq}}$$

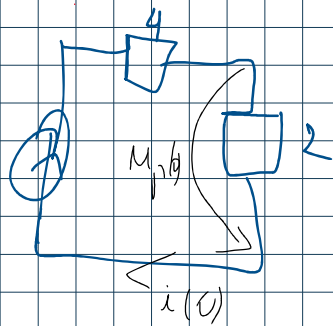

$$3i_L(0) = 6i(0)$$

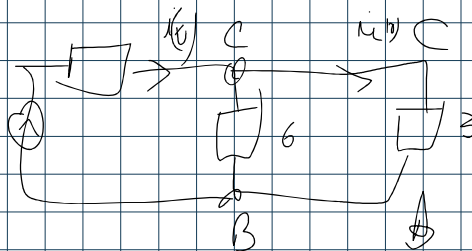


$$\Rightarrow i(0) = \frac{24}{6} = 4 \text{ A}$$



$$U_p(0) = 2 \cdot i(0) = 8 \text{ V} = U_{CB}(0)$$

$$\text{oder } U_p(0) = i_L(0) \cdot (1+2) \Rightarrow i_L(0) = \frac{8}{3} \text{ A}$$

$$t = \infty$$

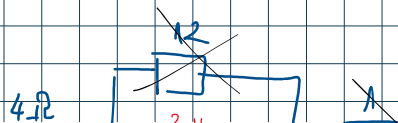




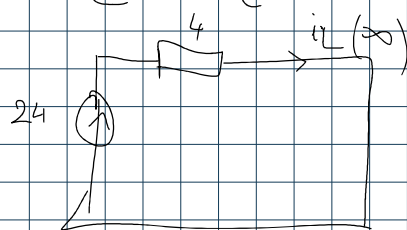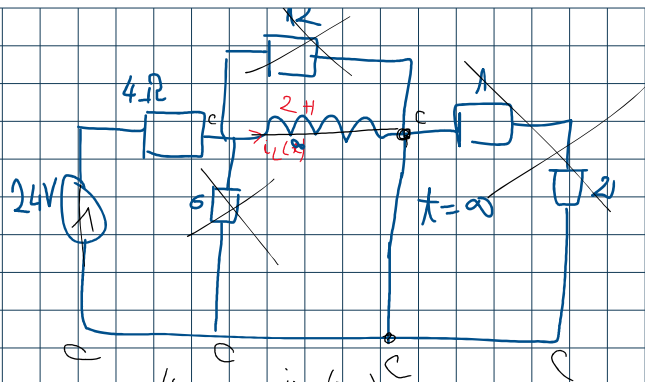

$$i_L(\infty) = \frac{24}{4} = 6 \text{ A}$$

Pasivizarea fafa de bobina

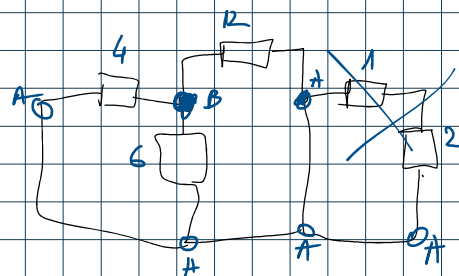


$$\frac{4 \cdot 6}{10} = 2,4$$

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$R_e = 2$$
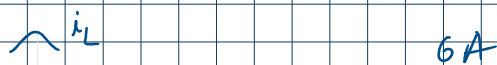
$$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = 1 \text{ s}$$




$$i_L(\infty) = 6 \text{ A} \quad i(t) = i(\infty) - (i(\infty) - i(0)) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L(t) = 6 - \left(6 - \frac{8}{3}\right) e^{-t}$$

$$= 6 - \frac{10}{3} e^{-t}$$


$$\frac{8}{3} \text{ A}$$

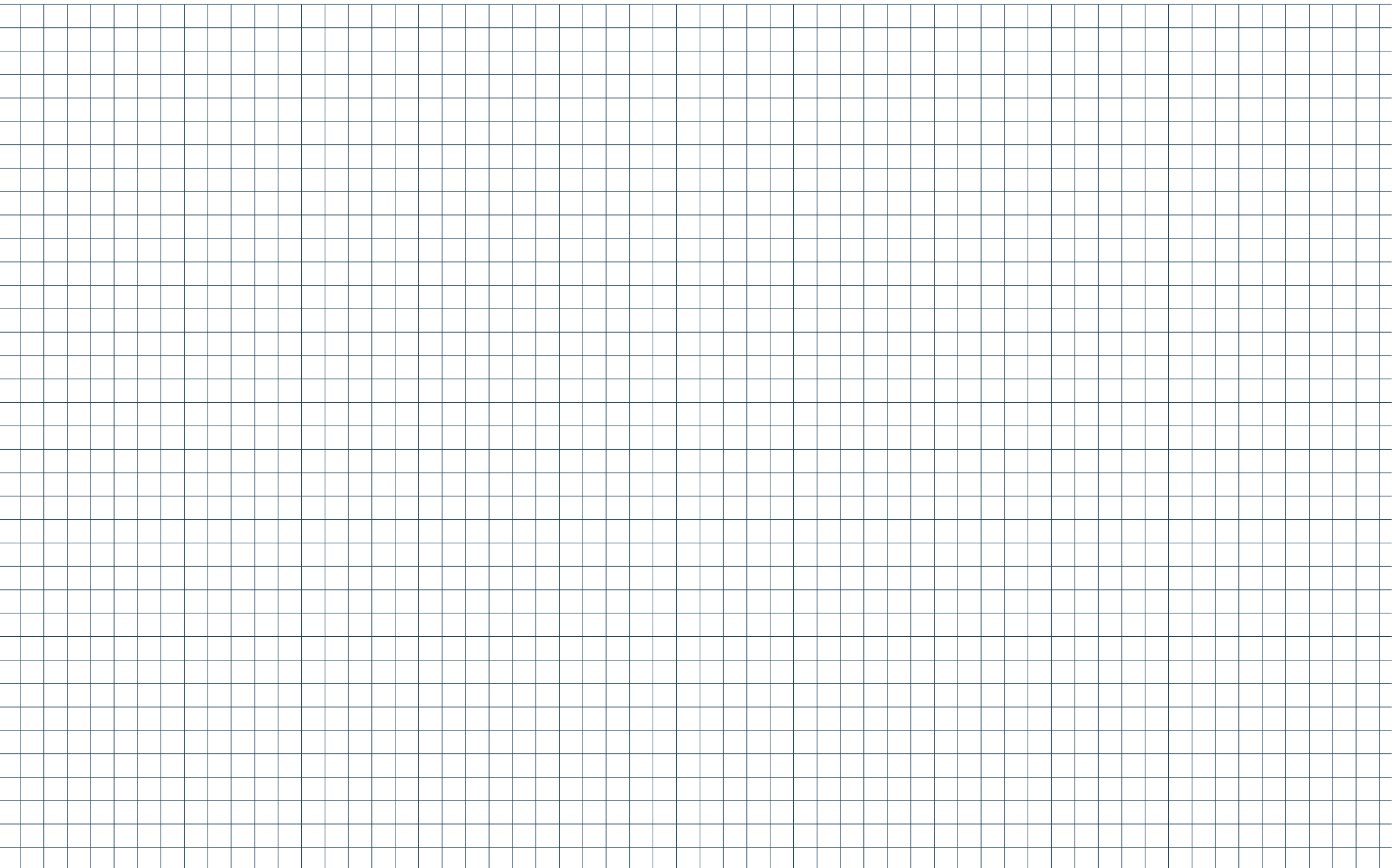



$$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = 2 \left( -\frac{10}{3} \right) \cdot (-1) e^{-t} > t$$

3B.

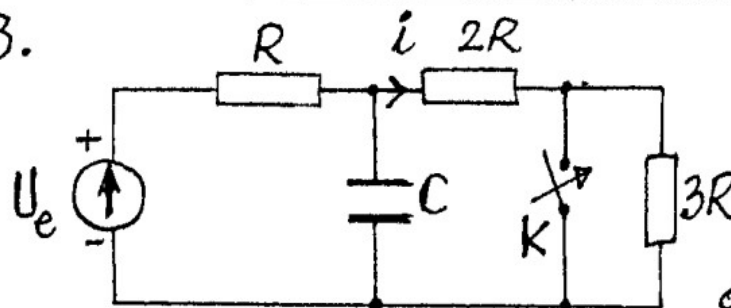

$$R = 2k\Omega;$$


$$C = 200\mu F;$$

$$U_e = 12V.$$

Se consideră circ. din figură, care este în regim staționar cu

întrerupătorul K deschis. La momentul  $t=0$  se închide K. Să se determine  $i$  pentru  $t \geq 0$ .




$t=0$  K - deschis

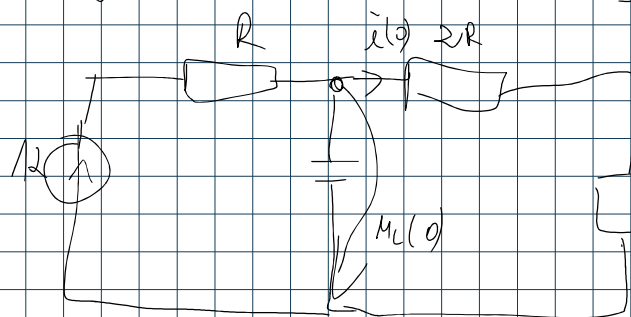

$$i(0) = \frac{12}{6 \cdot 2 \cdot 10^3} = 1mA = 10^{-3} A$$
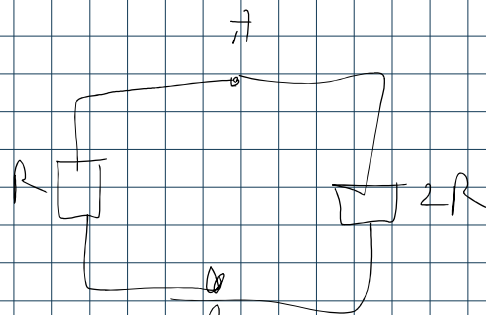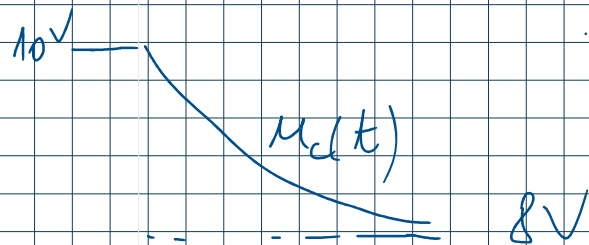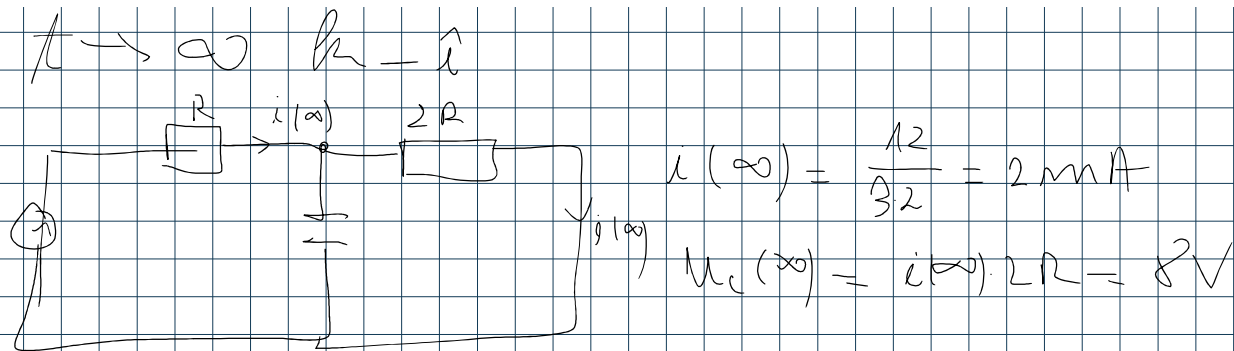
$$u_C(0) = i(0) \cdot 5 \cdot R = 10^{-3} \cdot 5 \cdot 2 \cdot 10^3 = 10V$$





$$R_e = \frac{R \cdot 2R}{3R} = \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot 10^3 = \frac{4 \cdot 10^3}{3}$$

$$\tau = R_e \cdot C = \frac{4 \cdot 10^3}{3} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-1} = \frac{0,8}{3} = \frac{8}{30}$$

$$u_c(t) = 8 - (8 - 10) e^{-\frac{30}{8}t} = 8 + 2 e^{-3,75t}$$

$$i_c(t) = C \cdot \frac{du_c}{dt} = 200 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot (-3,75) e^{-3,75t} =$$

$$= -1,5 \cdot 10^{-3} e^{-3,75t}$$



ML 71

OK

ML 71

$$= -1,5 \cdot 10^{-3} e^{-3,75 t}$$

$$i(t) = 2 - (2 - 1) e^{-3,75 t} = 2 - 1 e^{-3,75 t} \quad \checkmark$$

