

# **CIRCUITE LINIARE ȘI FILIFORME DE CURENT CONTINUU**



# Teoremele lui Kirchhoff


- Problema generală a circuitelor de curent continuu constă în determinarea curenților din laturile rețelei și a tensiunilor laturilor de rețea când se cunosc rezistențele laturilor de rețea, tensiunile imprimare ale generatoarelor ideale de tensiune și curenții generatoarelor ideale de curent.
- Cele două teoreme ale lui Kirchhoff determină univoc comportarea rețelelor de curent continuu.
- Sistemul de ecuații necesar pentru determinarea curenților din laturile rețelei este generat pe baza celor două teoreme ale lui Kirchhoff.
- Valorile curenților determinați pe baza teoremelor lui Kirchhoff sunt unice.



**Gustav Robert Kirchhoff** (1824–1887), a German physicist, stated two basic laws in 1847 concerning the relationship between the currents and voltages in an electrical network. Kirchhoff's laws, along with Ohm's law, form the basis of circuit theory. Born the son of a lawyer in Königsberg, East Prussia, Kirchhoff entered the University of Königsberg at age 18 and later became a lecturer in Berlin. His collaborative work in spectroscopy with German chemist Robert Bunsen led to the discovery of cesium in 1860 and rubidium in 1861. Kirchhoff was also credited with the Kirchhoff law of radiation. Thus Kirchhoff is famous among engineers, chemists, and physicists.
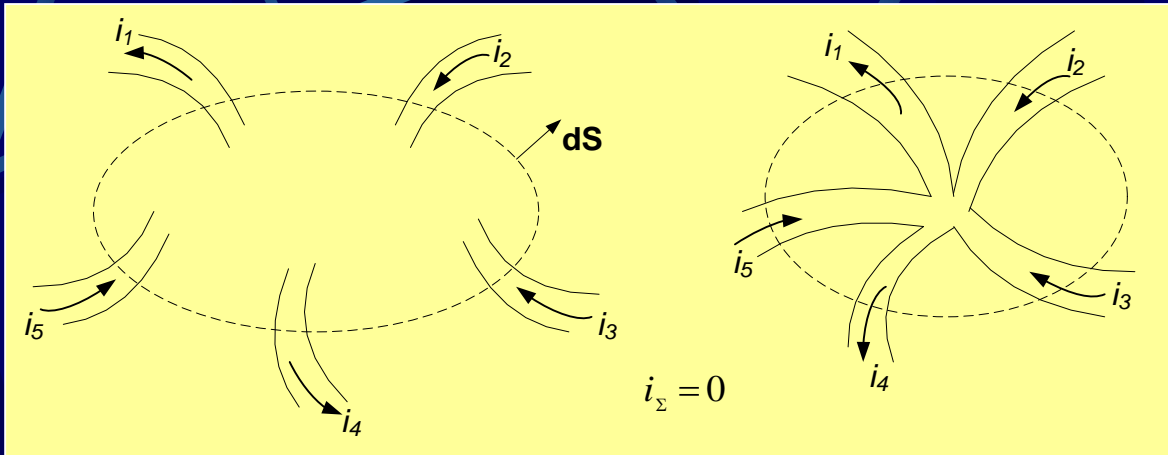
# Prima teoremă a lui Kirchhoff

Prima teoremă a lui Kirchhoff se referă la nodurile unei rețele electrice.



Experiența arată că în regim electrocinetic staționar (curent continuu) când mărimile de stare ale câmpului sunt invariabile în timp, curentul rezultat ce intersectează o suprafață închisă arbitrară  $\Sigma$  este zero.

Prima teoremă a lui Kirchhoff se obține când suprafața  $\Sigma$  închide un singur nod de rețea.

$$i_\Sigma = 0$$
$$i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

Generalize:

$$\sum_{k=1}^n \pm i_k = 0$$

- Prima teoremă a lui Kirchhoff se enunță astfel: suma algebrică a intensităților curenților electrici ce concură într-un nod de circuit este zero. În relația curenții sunt pozitivi dacă ies din nod și negativi în caz contrar.

$$i_{\Sigma} = 0$$
$$i_1 - i_2 - i_3 + i_4 - i_5 = 0$$

Generalize:  $\sum_{k=1}^n \pm i_k = 0$

- O altă formă a teoremei se obține dacă curenții cu semn – se trec în membrul drept:

$$i_1 + i_4 = i_2 + i_3 + i_5$$


- Conform acestei forme alternative a primei teoreme a lui Kirchhoff suma curenților care ies din nod este egală cu suma curenților care intră în nod.

# A doua teoremă a lui Kirchhoff

- A doua teoremă a lui Kirchhoff se referă la ochiurile rețelei electrice.
- Experiența arată că în regim electrocinetic staționar, integrala de linie a intensității câmpului electric (tensiunea electrică) de-a lungul oricărei curbe închise  $\Gamma$ , este nulă.
- A doua teoremă a lui Kirchhoff se obține când curba  $\Gamma$  se alege de-a lungul unui ochi de rețea.
- Pentru cazul particular al ochiului de rețea, conform celei de a doua teoremă a lui Kirchhoff, avem:


$$\sum_{k \in (O)} \pm U_k = 0$$

$$U_1 - U_2 - U_3 + U_4 + U_5 = 0$$

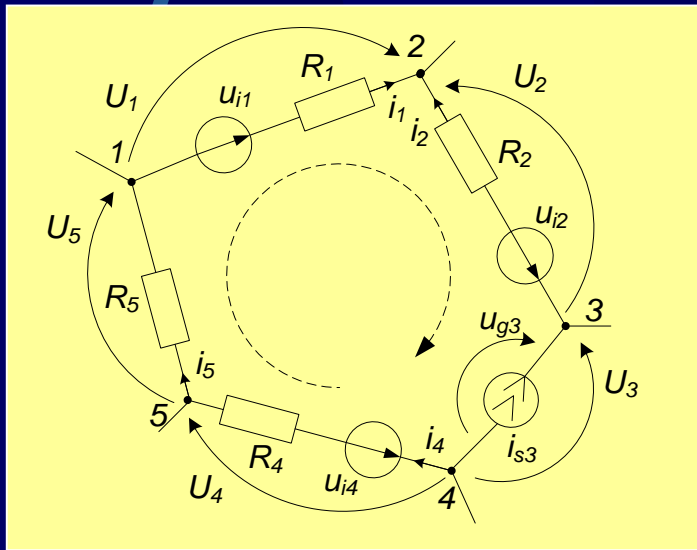

● O primă formă a celei de a doua teoreme a lui Kirchhoff se enunță astfel: suma algebrică a tensiunilor la borne ale laturilor unui ochi de rețea este zero.

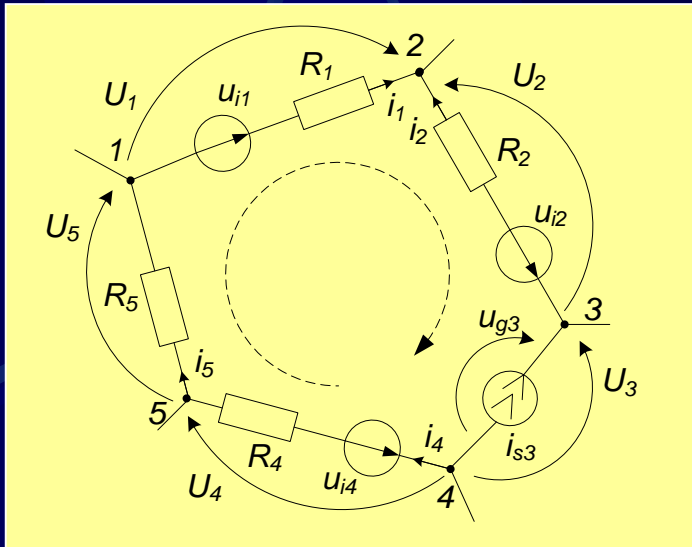● Tensiunea la bornele laturilor este pozitivă dacă are același sens cu sensul de referință al ochiului considerat de-a lungul curbei închise, și negativ în caz contrar.



$$\sum_{k \in (O)} \pm U_k = 0$$

$$U_1 - U_2 - U_3 + U_4 + U_5 = 0$$

O a doua formă a teoremei, cea mai folosită, se obține dacă se exprimă tensiunile de laturi în funcție de tensiunile elementelor de circuit.

$$U_1 = -u_{i1} + i_1 R_1$$

$$U_2 = i_2 R_2 + u_{i2}$$

$$U_3 = u_{g3}$$

$$U_4 = u_{i4} + i_4 R_4$$

$$U_5 = i_5 R_5$$

$$-u_{i1} + i_1 R_1 - i_2 R_2 - u_{i2} - u_{g3} + u_{i4} + i_4 R_4 + i_5 R_5 = 0$$

$$i_1 R_1 - i_2 R_2 + i_4 R_4 + i_5 R_5 - u_{g3} = u_{i1} + u_{i2} - u_{i4}$$

$$\sum_{\lambda \in (o)} \pm i_{\lambda} R_{\lambda} + \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{g\lambda} = \sum_{\lambda \in (o)} \pm u_{i\lambda}$$

# Aplicarea teoremelor lui Kirchhoff în calculul circuitelor electrice de curent continuu


- Problema circuitelor electrice este aceea de a identifica variabilele independente (de regulă curenții) și scrierea unui număr de ecuații independente egal cu numărul necunoscutelor.
- Ecuațiile independente se obțin cu ajutorul celor două teoreme a lui Kirchhoff. Se poate arăta că:
  - Numărul ecuațiilor independente folosind prima teoremă a lui Kirchhoff se obține pentru numărul nodurilor rețelei mai puțin unul;
  - Numărul ecuațiilor independente folosind cea de-a doua teoremă a lui Kirchhoff se obține pentru ochiurile independente ale rețelei. Un ochi se numește independent față de un sistem de ochiuri, dacă ecuația scrisă pentru ochiul respectiv nu poate fi dedusă printr-o combinație liniară a ecuațiilor scrise pentru ochiurile anterioare. Ochipurile independente pot fi alese în general arbitrar cu condiția ca fiecare ochi să conțină cel puțin o latură de rețea nouă față de cele anterioare și toate laturile circuitului să fie folosite la stabilirea ochiurilor independente.



# Aplicarea teoremelor lui Kirchhoff în calculul circuitelor electrice de curent continuu

- Ca urmare, pentru un circuit cu  $N$  noduri și  $l$  laturi, având doar rezistențe și surse de tensiune, numărul curenților necunoscuți este egal cu  $l$ . Cele  $l$  ecuații independente se scriu după cum urmează:
  - cu TK1  $(N-1)$  ecuații independente;
  - cu TK2  $l-(N-1)$  ecuații independente.
- Metoda de rezolvare a unui circuit electric de curent continuu folosind teoremele lui Kirchhoff presupune următoarele etape:
  - se determină din circuit numărul laturilor  $l$  și al nodurilor  $n$  și se calculează numărul ochiurilor fundamentale;
  - se stabilesc arbitrar sensurile de referință ale curenților (mărimilor necunoscute) în raport cu care se vor scrie teoremele lui Kirchhoff;
  - se scriu ecuațiile cu prima teoremă a lui Kirchhoff pentru  $(n-1)$  noduri arbitrare;
  - se stabilesc ochiurile fundamentale pentru care se aleg sensurile arbitrare de parcurgere a ochiurilor;
  - se scriu ecuațiile folosind a doua teoremă a lui Kirchhoff pentru aceste ochiuri fundamentale;
  - se rezolvă sistemul liniar corespunzător teoremelor lui Kirchhoff.

# Example

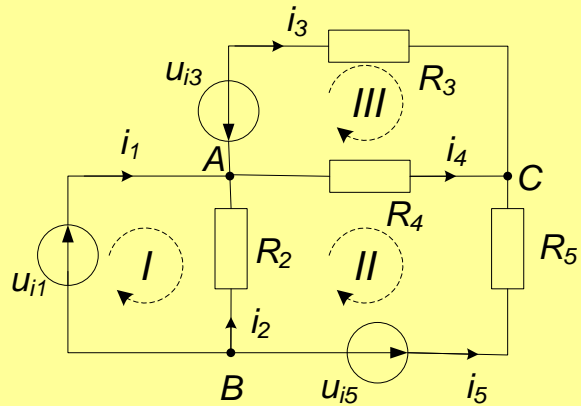

$$R_2=2\Omega$$

$$R_3=3\Omega$$

$$R_4=4\Omega$$

$$R_5=5\Omega$$

$$u_{i1}=20V$$

$$u_{i3}=12V$$

$$u_{i5}=5V$$

$$N=3, l=5$$

$$\begin{cases} -i_1 - i_2 + i_3 + i_4 = 0 \\ -i_3 - i_4 - i_5 = 0 \\ -i_2 R_2 = u_{i1} \\ i_2 R_2 + i_4 R_4 - i_5 R_5 = -u_{i5} \\ i_3 R_3 - i_4 R_4 = -u_{i3} \end{cases}$$

$$i_1=11.213A$$


$$i_2=-10A$$

$$i_3=-1.021A$$

$$i_4=2.234A$$

$$i_5=-1.213A$$

- În cazul în care există laturi cu generatoare ideale de curent, curentul acestor laturi este cunoscut, necunoscută fiind tensiunea la bornele generatoarelor ideale de curent.
- Presupunând că avem  $g$  astfel de laturi cu generatoare de curent, numărul curenților necunoscuți va fi  $(l-g)$ .
- Cele  $(l-g)$  ecuații se obțin astfel:
  - $(N-1)$  ecuații folosind prima teoremă a lui Kirchhoff;
  - $l-g-(N-1)$  ecuații folosind cea de a doua teoremă a lui Kirchhoff.
- Cele  $l-g-(N-1)$  ochiuri fundamentale vor fi astfel alese încât să nu conțină laturi cu generatoare de curent.

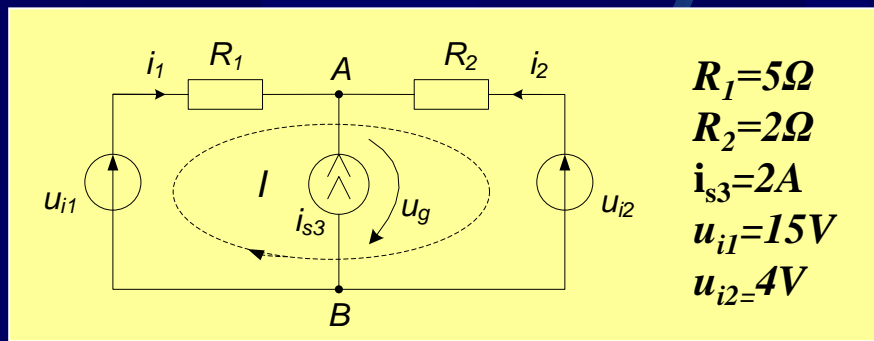


$$N=2, l=3, l_g=1$$

$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_s = 0 & iI = 1A \\ i_1 R_1 - i_2 R_2 = u_{i1} - u_{i2} & i2 = -3A \end{cases}$$

$$u_g = -i_1 R_1 + u_{i1} = -i_2 R_2 + u_{i2} = 10V$$

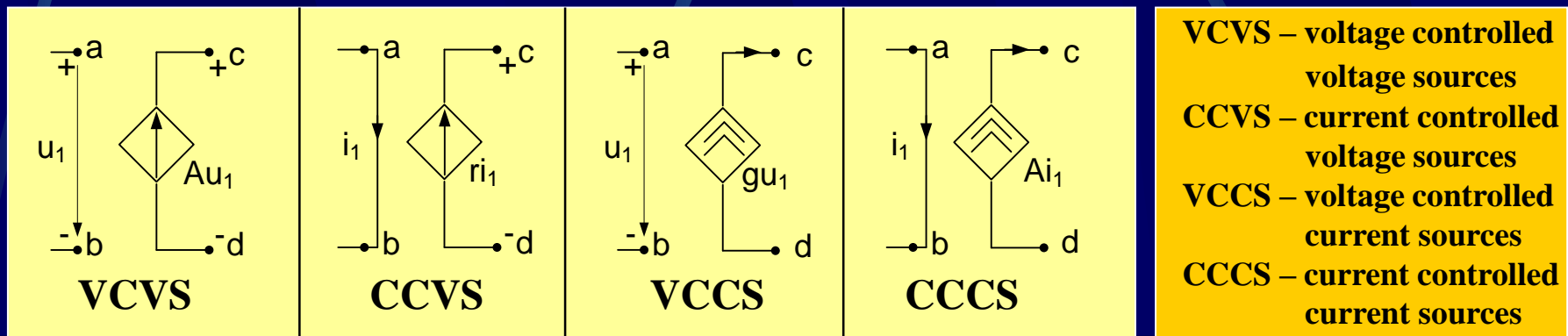
# Surse controlate

- În circuit pot exista surse caracterizate prin aceea că valoarea tensiunii sursei sau a curentului prin sursă depind de valoarea unui curent sau a unei tensiuni definite undeva în circuit.
- Sursele care satisfac această dependență se numesc *surse controlate* sau *surse dependente*.
- Deoarece un curent sau o tensiune pot controla valoarea sursei, pot exista patru tipuri de astfel de surse comandate, reprezentate schematic în figură.
- Sursa, reprezentată printr-un romb, acționează între terminalele c și d, în timp ce controlul sursei este asigurat între terminalele a și b. Între terminalele a și b, în funcție de tipul controlului, este dat sensul de referință pentru tensiunea sau curentul care controlează valoarea sursei.
- Constantele de proporționalitate  $A$ ,  $r$  and  $q$  indică relația dintre mărimile de control (tensiune sau curent) și valoarea sursei.



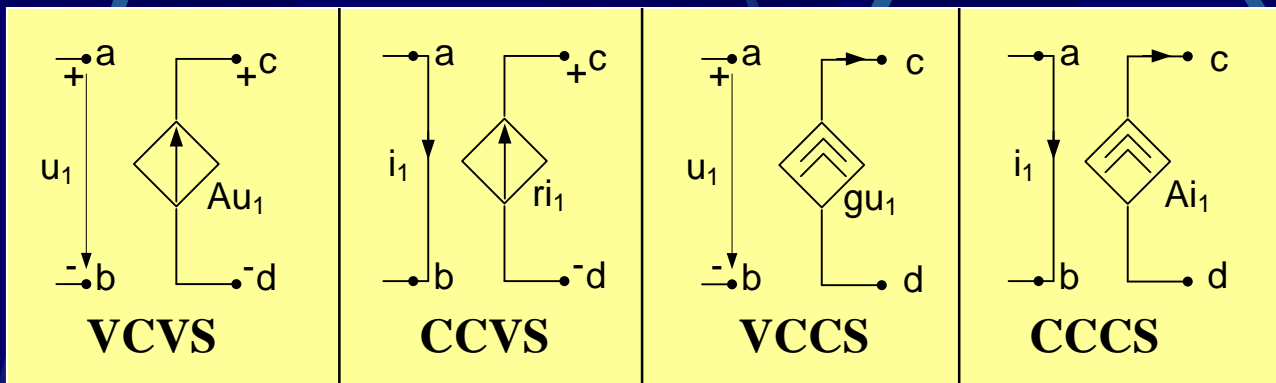
# Surse comandate

- Diferența principală dintre sursele comandate și sursele independente constă în aceea că pentru sursele dependente avem nevoie de 4 terminale în timp ce sursele independente sunt definite doar de 2 terminale.
- Din cele 4 terminale ale surselor comandate, o pereche asigură controlul sursei în timp ce cealaltă pereche asigură caracterul sursei.



**VCVS** – voltage controlled voltage sources  
**CCVS** – current controlled voltage sources  
**VCCS** – voltage controlled current sources  
**CCCS** – current controlled current sources

# Exemple ce folosesc surse controlate

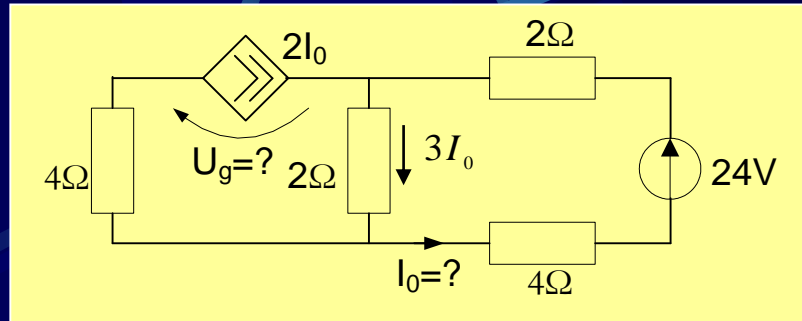


$$24 = 2 I_0 + 2 \cdot 3 I_0 + 4 I_0 \Rightarrow I_0 = 2(A)$$

$$U_g = 2 \cdot 3 I_0 + 4 \cdot 2 I_0 = 14 I_0 = 28(V)$$

$$U_g = -2 I_0 + 24 - 4 I_0 + 4 \cdot 2 I_0 = 28(V)$$

$$p_g = U_g 2 I_0 + 24 I_0 = 160(W)$$
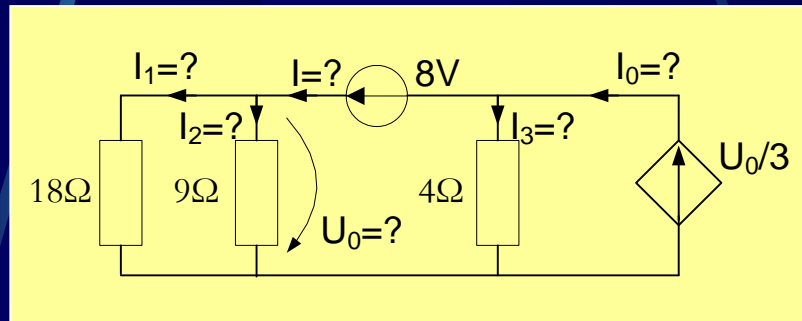
$$p_c = (2 I_0)^2 4 + (3 I_0)^2 2 + I_0^2 2 + I_0^2 4 = 160(W)$$



$$8 = U_0 - \frac{U_0}{3} \Rightarrow U_0 = 12(V)$$

$$I_1 = \frac{U_0}{18} = \frac{2}{3}(A)$$

$$I_2 = \frac{U_0}{9} = \frac{4}{3}(A)$$

$$I = I_1 + I_2 = 2(A)$$

$$\frac{U_0}{3} = I_3 4 \Rightarrow I_3 = \frac{U_0}{12} = 1(A)$$



$$I_0 = I + I_3 = 3(A)$$

$$p_g = 8 I + \frac{U_0}{3} I_0 = 16 + 12 = 28(W)$$

$$p_g = (I_1)^2 18 + (I_2)^2 9 + (I_3)^2 4 = \frac{4}{9} 18 + \frac{16}{9} 9 + 1 \cdot 4 = 28(W)$$
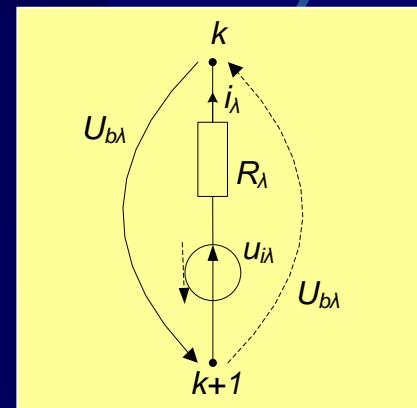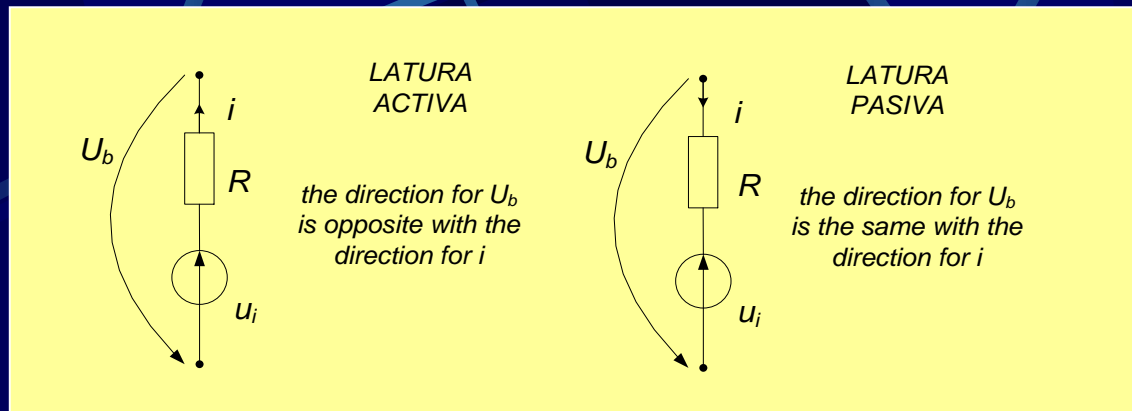
# Teorema de conservare a puterii

În funcție de sensul de referință al tensiunii laturii și a curentului prin ea, laturile pot fi generatoare sau receptoare.



$$(A): \quad u_{b\lambda} = \pm u_{i\lambda} - i_\lambda R_\lambda$$

$$(P): \quad u_{b\lambda} = \mu u_{i\lambda} + i_\lambda R_\lambda$$


O primă formă a teoremei se enunță astfel: suma puterilor debitate de laturile de rețea generatoare este egală cu suma puterilor primite de laturile receptoare.

$$\sum_{\lambda \in (A)} u_{b\lambda} i_\lambda = \sum_{\lambda \in (P)} u_{b\lambda} i_\lambda$$

O a doua formă se obține în funcție de puterile elementelor din rețea: puterile cedate de sursele generatoare din rețea se regăsește în puterea primită de sursele receptoare și puterea consumată în rezistențele laturilor.

$$\sum_{\lambda \in (A)} u_{i\lambda} i_\lambda = \sum_{\lambda \in (P)} u_{i\lambda} i_\lambda + \sum_{\lambda=1}^l i_\lambda^2 R_\lambda$$

# Exemplu

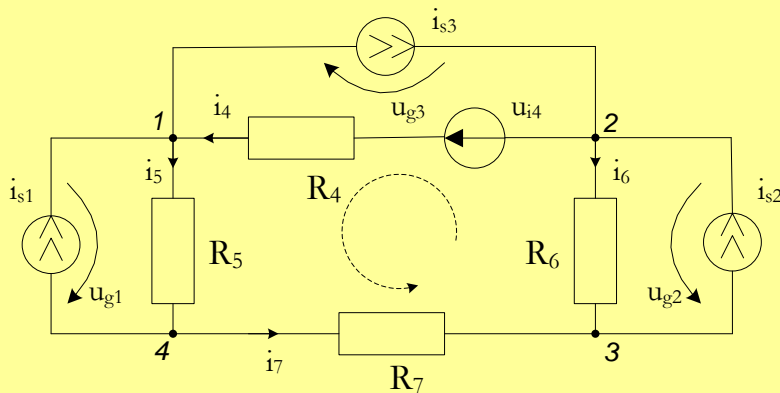

$$R4=4K\Omega$$

$$R5=5K\Omega$$

$$R6=6K\Omega$$

$$R7=7K\Omega$$

$$i_{s1}=1mA$$

$$i_{s2}=2mA$$

$$i_{s3}=3mA$$

$$u_{i4}=27V$$

$$I_4=?$$

$$I_5=?$$

$$I_6=?$$

$$I_7=?$$

$$P_g=?$$

$$P_c=?$$

$$N = 4$$

$$l = 7$$

$$l_g = 3$$

$$\begin{cases} -i_{s1} + i_{s3} - i_4 + i_5 = 0 \\ -i_{s2} - i_{s3} + i_4 + i_6 = 0 \\ i_{s2} - i_6 - i_7 = 0 \\ i_4 R_4 + i_5 R_5 + i_7 R_7 - i_6 R_6 = u_{i4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -i_4 + i_5 = -2 \cdot 10^{-3} \\ i_4 + i_6 = 5 \cdot 10^{-3} \\ -i_6 - i_7 = -2 \cdot 10^{-3} \\ 4i_4 + 5i_5 - 6i_6 + 7i_7 = 27 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_4 = 4 \text{ mA} \\ i_5 = 2 \text{ mA} \\ i_6 = 1 \text{ mA} \\ i_7 = 1 \text{ mA} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{g1} = U_{14} = i_5 R_5 = 10(V) \\ u_{g2} = U_{23} = i_6 R_6 = 6(V) \\ u_{g3} = U_{21} = -u_{i4} + i_4 R_4 = -11(V) \end{cases}$$

$$P_{g1} = i_{s1} u_{g1} = 10 \text{ (mW)}$$

$$P_{g2} = i_{s2} u_{g2} = 12 \text{ (mW)}$$

$$P_{g3} = i_{s3} |u_{g3}| = 33 \text{ (mW)}$$

$$u_{i4} i_4 = 108 \text{ (mW)}$$

$$P_g = P_{g1} + P_{g2} + u_{i4} i_4 = 130 \text{ (mW)}$$


$$P_c = P_{g3} + i_4^2 R_4 + i_5^2 R_5 + i_6^2 R_6 + i_7^2 R_7 = 130 \text{ (mW)}$$

$$P_g = P_c$$



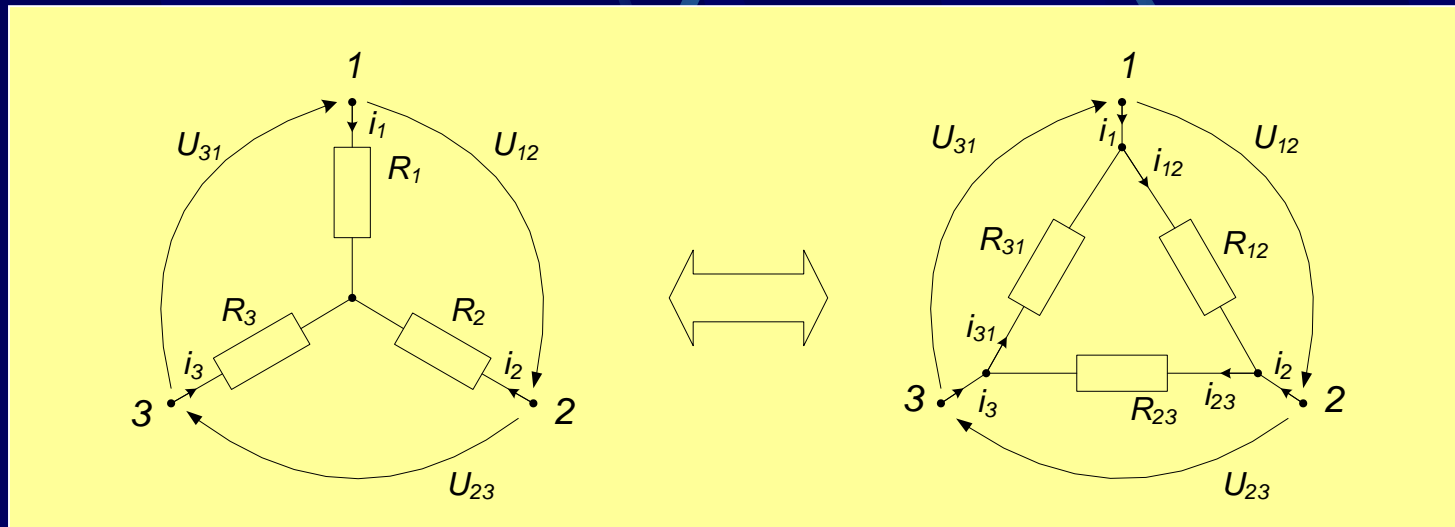
# Transfigurarea stea-triunghi a rezistențelor



- Există câteva configurații ale rezistențelor care nu se pot simplifica folosind transfigurarea serie sau paralel a rezistențelor.
- Aceste configurații pot fi simplificate folosind transfigurarea stea-triunghi.
- Această transfigurare permite înlocuirea a trei rezistențe conectate în stea să fie înlocuite de trei rezistențe conectate în triunghi, sau invers.
- În figura de mai jos avem o conexiune stea și o conexiune triunghi a rezistențelor, conexiuni care dorim să fie echivalente.
- Scopul este să exprimăm valorile rezistențelor din conexiunea triunghi în funcție de valorile rezistențelor din conexiunea stea, și invers.



$$U_{12} + U_{23} + U_{31} = 0$$

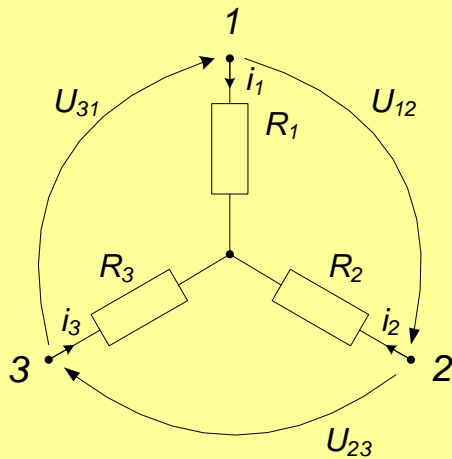
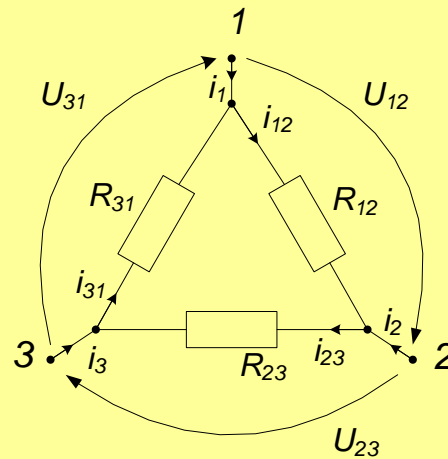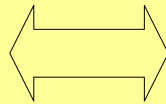
$$\begin{cases} i_1 + i_2 + i_3 = 0 \\ i_1 R_1 - i_2 R_2 = U_{12} \\ i_2 R_2 - i_3 R_3 = U_{23} \end{cases}$$



$$\begin{cases} i_1 = i_{12} - i_{31} = \frac{U_{12}}{R_{12}} - \frac{U_{31}}{R_{31}} \\ i_2 = i_{23} - i_{12} = \frac{U_{23}}{R_{23}} - \frac{U_{12}}{R_{12}} \\ i_3 = i_{31} - i_{23} = \frac{U_{31}}{R_{31}} - \frac{U_{23}}{R_{23}} \end{cases}$$

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ U_{12} & -R_2 & 0 \\ U_{23} & R_2 & -R_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ R_1 & -R_2 & 0 \\ 0 & R_2 & -R_3 \end{vmatrix}} = \frac{U_{12} R_2 + U_{23} R_2 + U_{12} R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} = \frac{U_{12} R_3 - U_{31} R_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

$$i_2 = \frac{U_{23} R_1 - U_{12} R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1} \quad i_3 = \frac{U_{31} R_2 - U_{23} R_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}$$

$$R_{12} + R_{23} + R_{31} = \frac{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1)^2}{R_1 R_2 R_3}$$

$$R_{12} R_{23} = \frac{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1)^2}{R_2 R_3}$$


$$\begin{cases} R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \\ R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \\ R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$

Pentru un caz particular

$R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_{\Delta}$ , avem

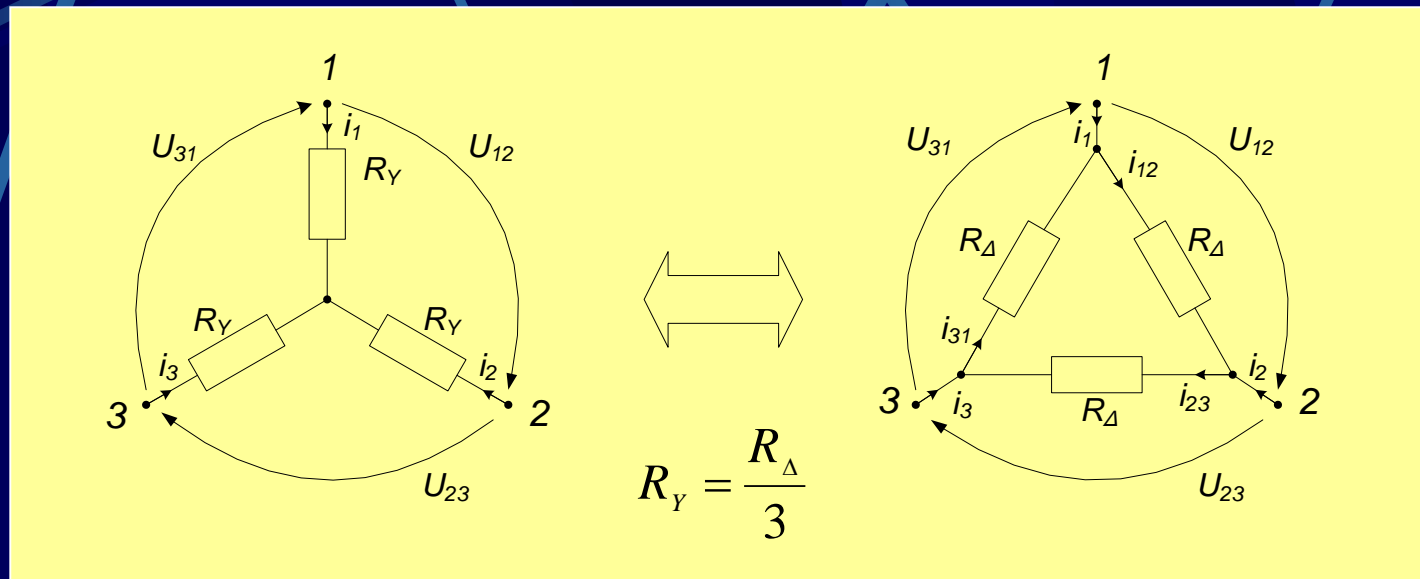
$$R_1 = R_2 = R_3 = \frac{R_{\Delta}}{3}.$$



# Surse reale. Transfigurarea surselor reale
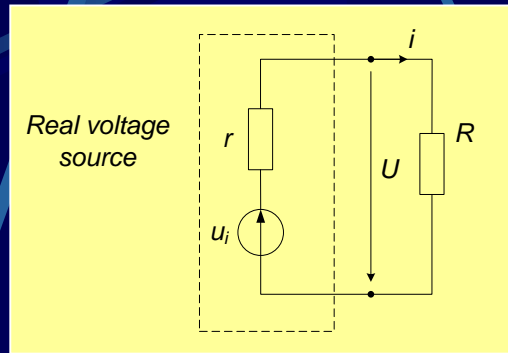
## Surse reale de tensiune

O sursă reală de tensiune se compune dintr-o sursă ideală de tensiune în serie cu o rezistență (rezistența internă).




Sursa în gol:  $U = u_i$ ,  $i = 0$

Sursa în scurt circuit:  $U = 0$ ,  $i = u_i / r$

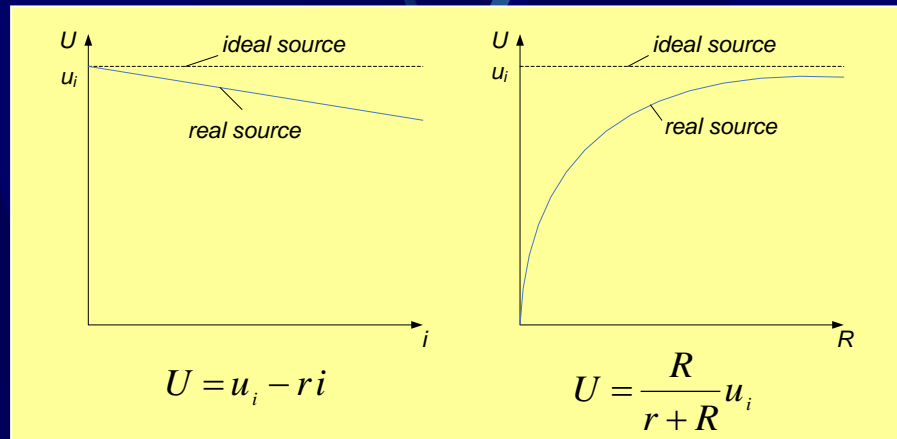**Sursa alimentând un consumator:**

$$i = \frac{u_i}{r + R}$$
$$U = iR = \frac{R}{r + R} u_i$$




Cu cât rezistența internă a sursei este mai mică, sursa de tensiune este mai bună.

# Sursă reală de curent

O sursă reală de tensiune cu o rezistență internă foarte mare, satisface:

$$i = \frac{u_i}{r + R} \cong \frac{u_i}{r}$$

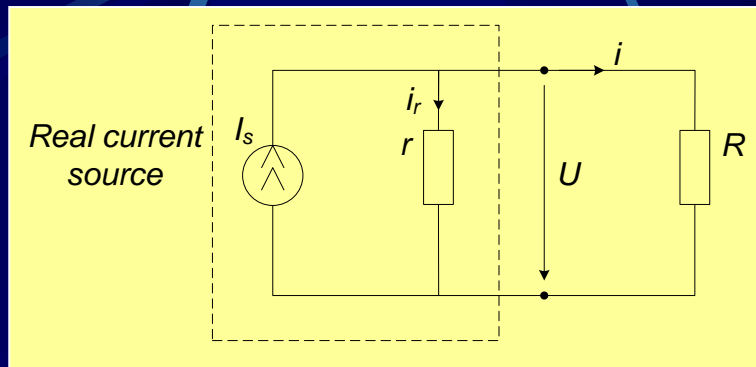O sursă care se manifestă astfel se numește sursă reală de curent.



Sursa în gol ( $R = \infty$ ):  $U = i_s r$ ,  $i = 0$

Sursa în scurt circuit ( $R = 0$ ):  $U = 0$ ,  $i = i_s$


**Sursa alimentând un consumator:**

$$I_s = i + i_r$$


$$U = iR = i_r r = (I_s - i)r$$

$$i = -\frac{U}{r} + I_s$$




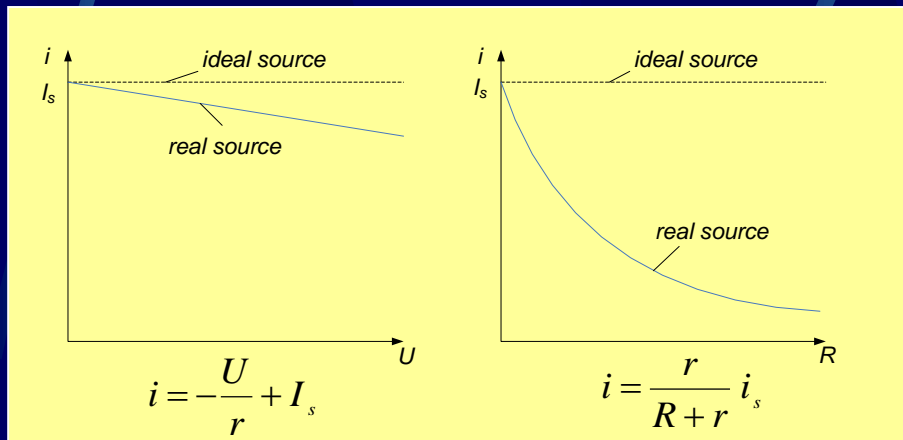
$$iR = (I_s - i)r \Rightarrow i = \frac{r}{R + r} I_s$$



# Transfigurarea surselor reale

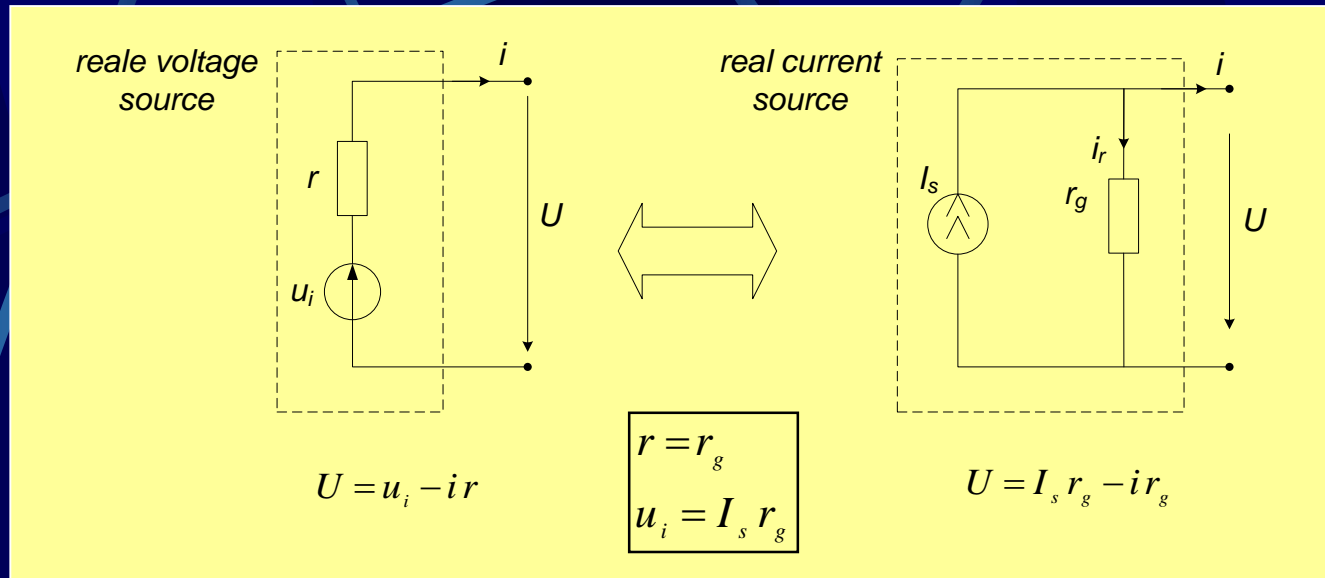

# Exemplu

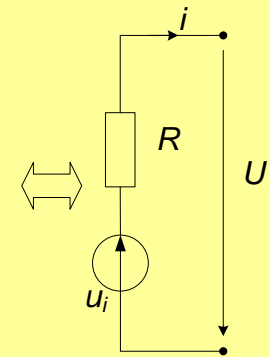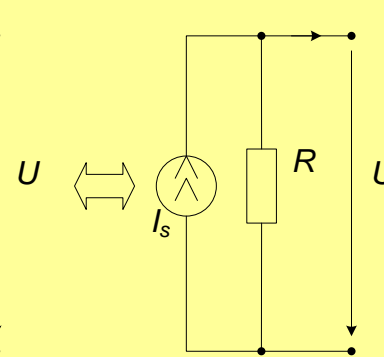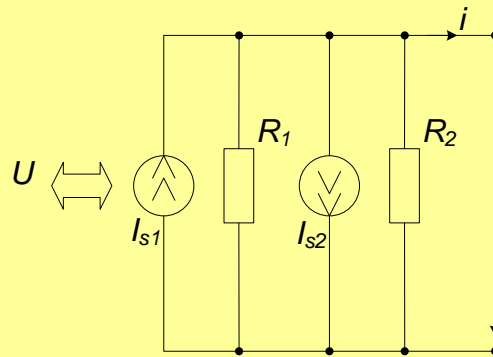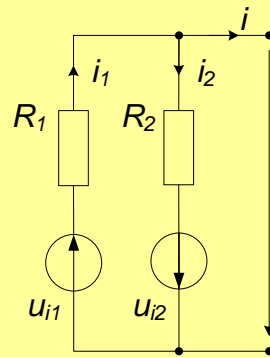

$$I_{s1} = \frac{u_{i1}}{R_1} \quad I_{s2} = \frac{u_{i2}}{R_2}$$

$$I_s = I_{s1} - I_{s2}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$u_i = (I_{s1} - I_{s2})R$$

$$G_e = \sum_{\lambda=1}^n G_{\lambda}$$

$$u_i = \frac{\sum_{\lambda=1}^n \pm u_{i\lambda} G_{\lambda}}{G_e}$$

$$u_i = (I_{s1} - I_{s2})R = \left( \frac{u_{i1}}{R_1} - \frac{u_{i2}}{R_2} \right) \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{u_{i1} R_2 - u_{i2} R_1}{R_1 + R_2} = \frac{u_{i1} G_1 - u_{i2} G_2}{G_1 + G_2}$$


$$G = G_1 + G_2$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2}$$
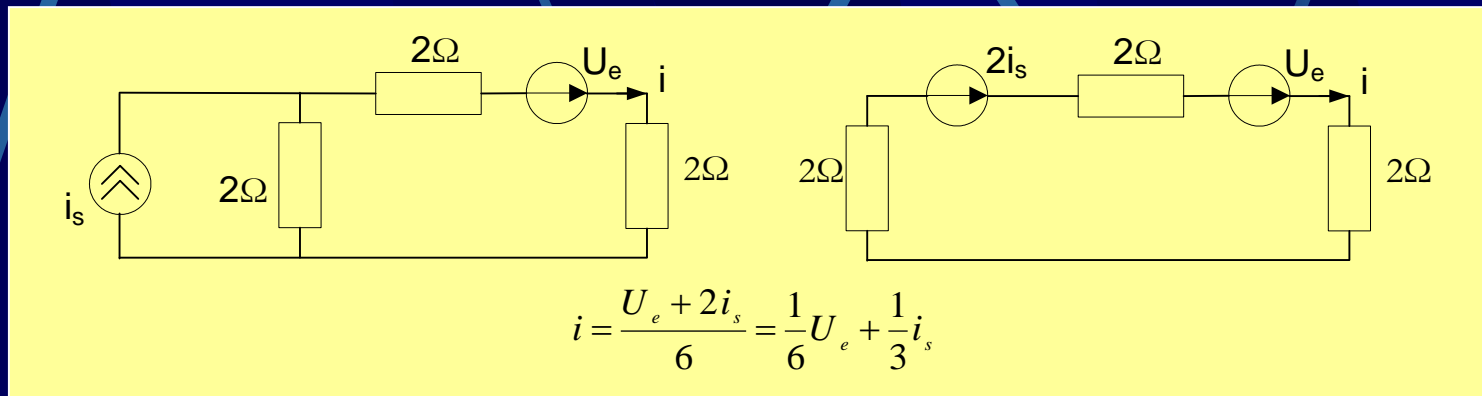
# Liniaritate și Superpoziție

- Liniaritatea este proprietatea de care se bucură răspunsurile în tensiune și curent în circuite formate doar din surse independente și rezistențe.
- Pentru un circuit liniar, răspunsul curentului sau al tensiunii este o combinație liniară a tuturor surselor existente în circuit.
- Considerăm circuitul simplu de mai jos în care valorile surselor independente reprezintă variabilele  $i_s$  și  $U_e$ .



- Putem defini parametrii curent  $i_1$  și  $i_2$  astfel:


$$i_1 = i|_{U_e=0} = \frac{1}{3}i_s$$

$$i_2 = i|_{i_s=0} = \frac{1}{6}U_e$$

- Parametrii  $i_1$  și  $i_2$  reprezintă răspunsurile parțiale;  $i_1$  răspunsul când sursa de tensiune este redusă la zero iar  $i_2$  răspunsul când sursa de curent este redusă la zero.




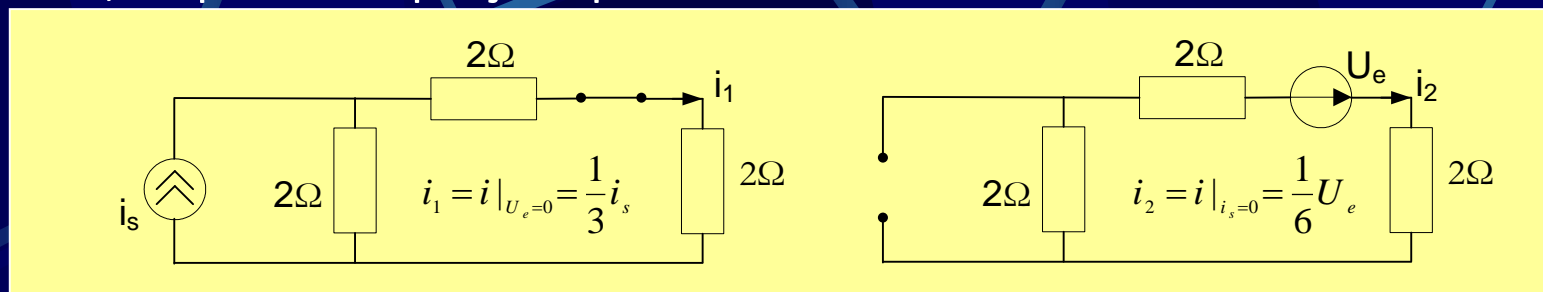- A dezactiva o sursa de tensiune presupune scurtcircuitarea sursei în timp ce dezactivarea unei surse de curent presupune înlocuirea ei cu un gol.
- Astfel, răspunsurile parțiale pot fi descrise de următoarele circuite:



- O formă generală pentru principiul liniarității este următoarea:
- Considerăm un circuit format numai din rezistoare și  $n$  surse independente (de tensiune și de curent) cu valorile:  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .
- Orice răspuns  $y$ , tensiune sau curent, este de forma:  $y = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$
- unde  $a_i, i=1, n$  reprezintă constante determinate de partea rezistivă a circuitului.
- Astfel, se pot defini  $n$  răspunsuri parțiale:  $y_i = a_i x_i, i = \overline{1, n}$  iar răspunsul total funcție de răspunsurile parțiale  $y_i$  este:  $y = y_1 + y_2 + \dots + y_n$
- unde  $y_i = y |_{x_k=0, k=\overline{1, n}}$  cu  $k \neq i$ .
- Astfel putem calcula fiecare răspuns parțial  $y_i$  din circuite obținute prin dezactivarea tuturor surselor independente mai puțin sursa  $i$ .
- Aceasta procedură este cunoscută ca principiul superpoziției, și uneori este utilă în calculul circuitului. Un circuit complicat poate fi descompus în mai multe circuite simple.

# Exemplu care foloseste superpozitia

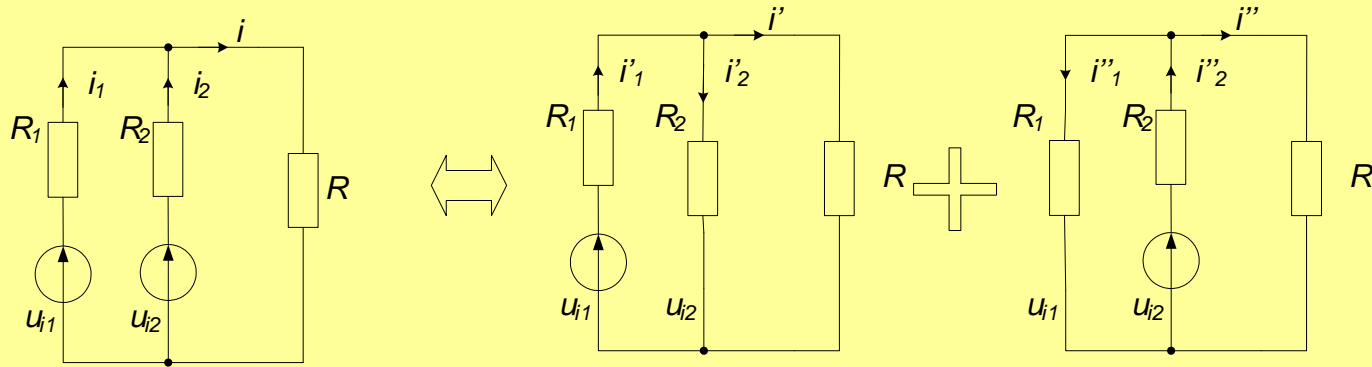

$$i = i' + i''$$

$$i_1 = i'_1 - i''_1$$


$$i_2 = -i'_2 + i''_2$$

# Teoreme ale surselor de acțiune nulă

- Aceste teoreme se referă la posibilitatea de introducere de surse suplimentare în circuit într-o manieră în care să nu schimbe curenții din circuit.
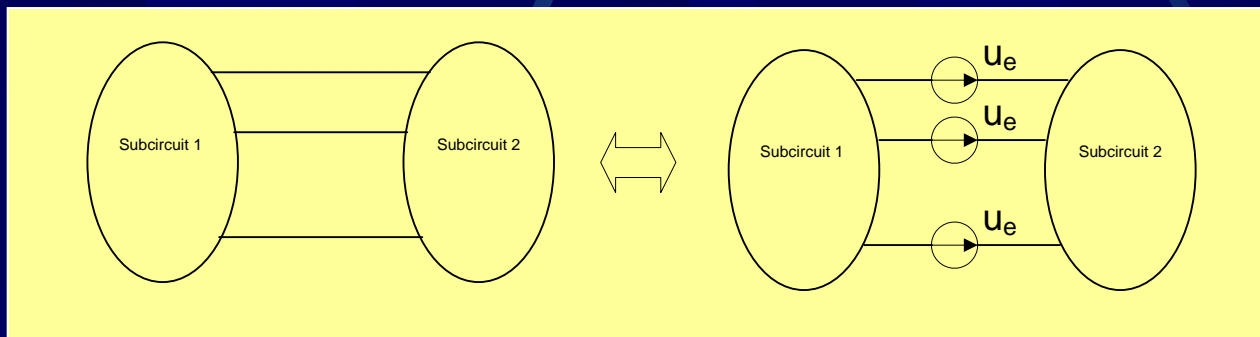
## Teorema surselor de tensiune de acțiune nulă


- Considerăm un circuit format din două sub-circuite și punem în evidență toate laturile ce leagă cele două sub-circuite.
- Al doilea circuit se obține din primul prin introducerea surselor de tensiune de aceeași valoare și polarizare, în toate laturile ce leagă cele două sub-circuite.
- Curenții corespunzători din cele două circuite sunt identici pentru că satisfac același sistem de ecuații liniare corespunzătoare teoremelor lui Kirchhoff.
- Cele două circuite sunt echivalente din punct de vedere al curenților din laturi.




- Ecuatiile liniar independente obținute pe baza celor două teoreme ale lui Kirchhoff nu sunt afectate de introducerea surselor suplimentare (în modul în care au fost introduse).
- Sursele de tensiune nu afectează sistemul de ecuații liniar independente care folosesc a doua teoremă a lui Kirchhoff pentru ochiuri formate în interiorul fiecărui sub-circuit.
- Ecuatiile liniar independente folosind a doua teoremă a lui Kirchhoff pentru ochiuri formate din laturi aflate în ambele sub-circuite de asemenea nu sunt afectate de introducerea surselor suplimentare. Pentru astfel de ecuații, sursele de tensiune suplimentare apar de un număr par de ori în membrul drept al egalității, o dată cu + și o dată cu -, astfel că aceste surse se anulează reciproc.



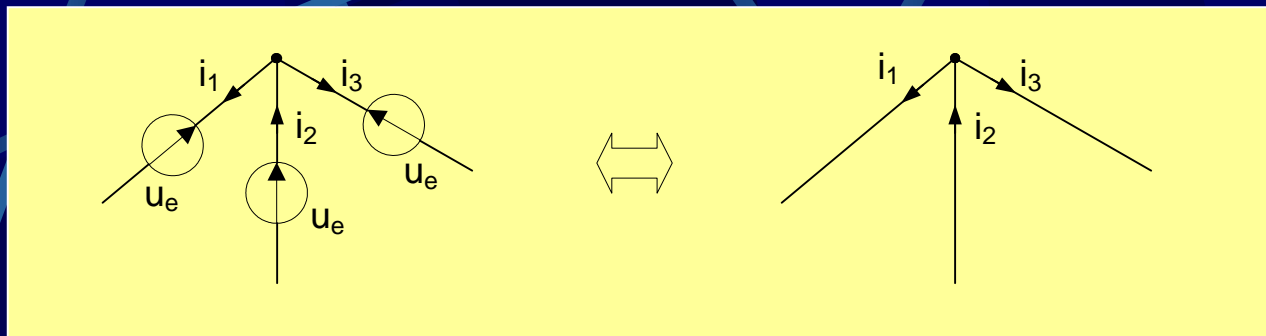Un caz particular referitor la un nod de rețea, este prezentat mai jos.




## Exemplu

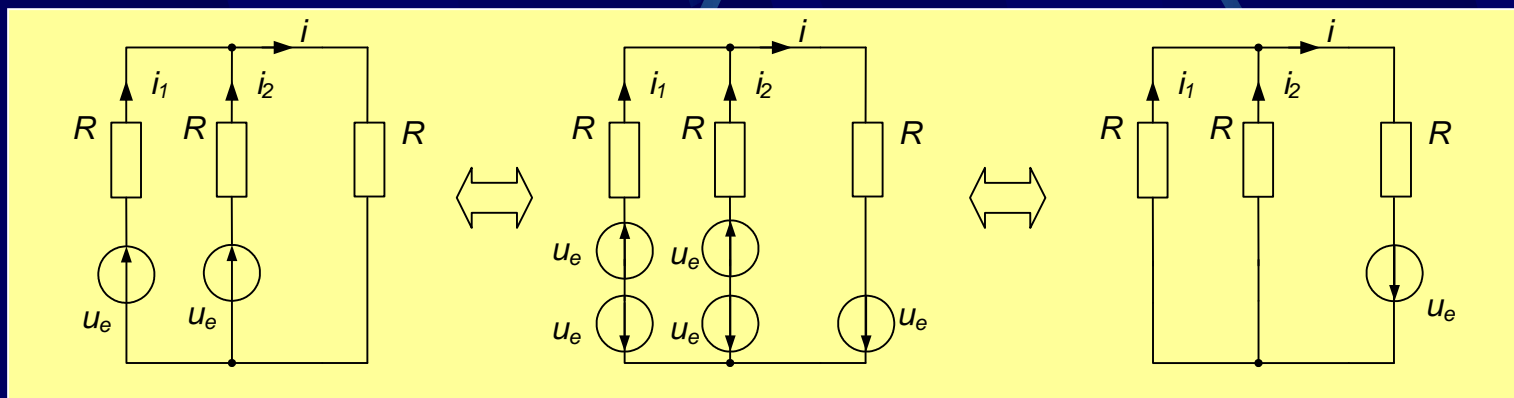

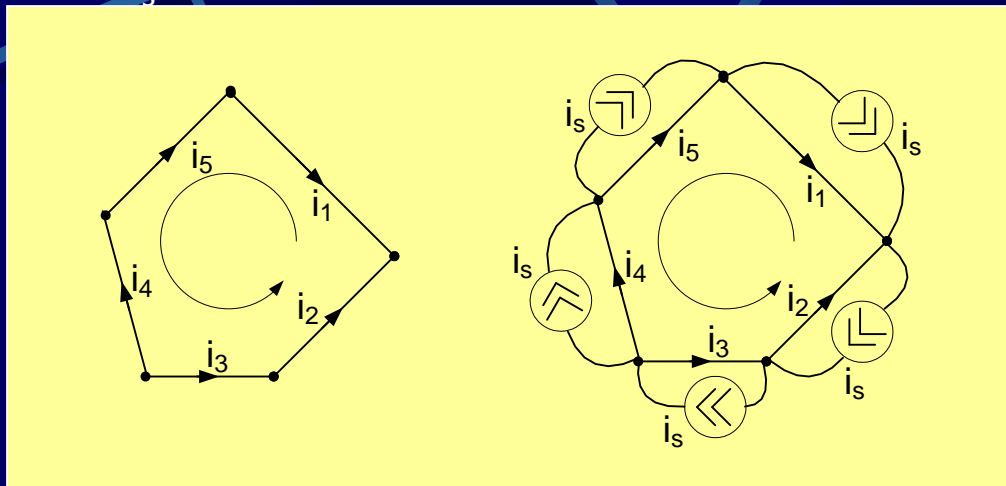
# Teorema surselor de curent de acțiune nulă

- Considerăm un ochi de rețea (fără a figura elementele ochiului).
- În paralel cu laturile ochiului de rețea se introduc surse de curent identice de aceeași orientare,  $i_s$ .



- Sistemul de ecuații liniar independente folosind cele două teoreme ale lui Kirchhoff este identic pentru cele două circuite.
- Sistemul de ecuații liniar independente folosind prima teoremă a lui Kirchhoff nu se schimbă; pentru un nod, curentul  $i_s$  o dată intră în nod și o dată iese din nod.
- Ochiurile fundamentale folosite pentru a doua teoremă a lui Kirchhoff nu sunt afectate de sursele de curent; ele se formează fără a include sursele de curent.

# Exemplu

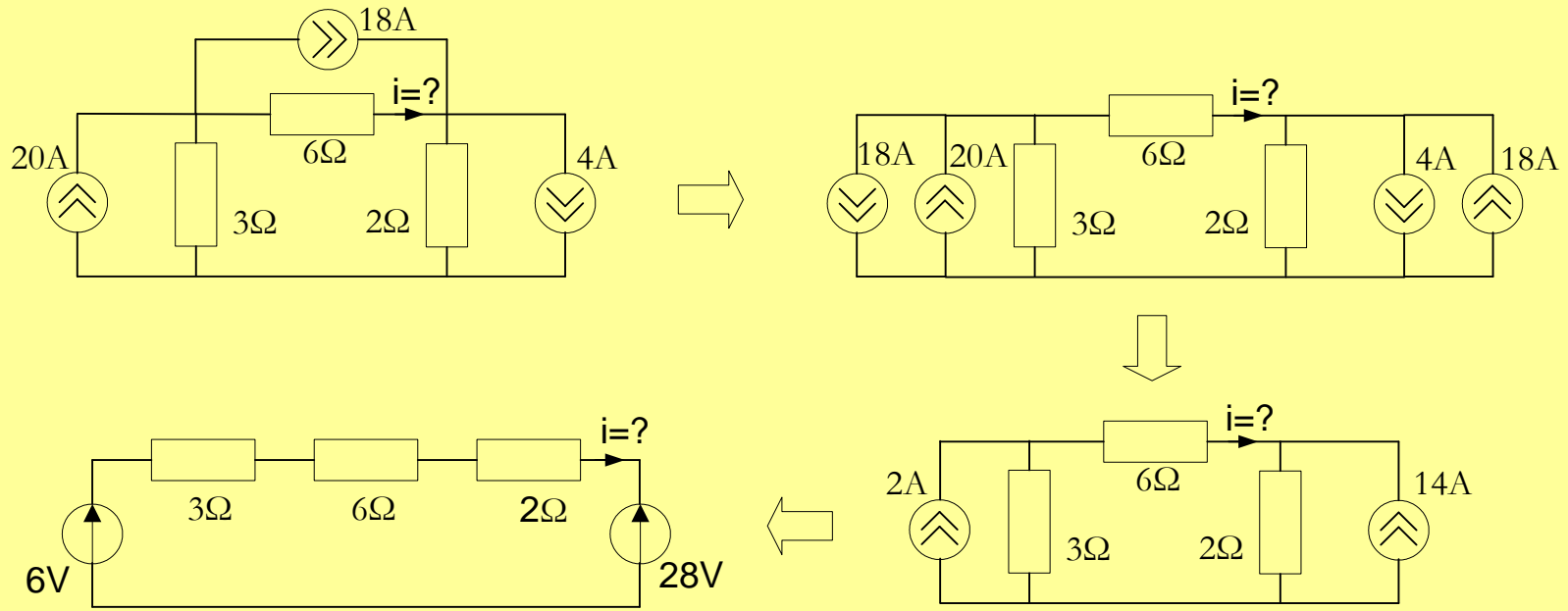

$$i(3 + 6 + 2) = 6 - 28 \Rightarrow i = \frac{-22}{11} = -2(\text{A})$$

# Thevenin's and Norton's Theorem

- Uneori în analiza circuitului interesează curentul dintr-o singură latură sau tensiunea la bornele unei singure laturi de rețea. În aceste cazuri este avantajos să folosim teorema generatorului echivalent de tensiune (a lui Thevenin) respectiv teorema generatorului echivalent de curent (a lui Norton).
- Cele două teoreme se bazează pe echivalența Thevenin sau echivalența Norton, conform căreia, față de un element sau un grup de elemente, restul circuitului poate fi înlocuit cu un circuit echivalent simplificat.




**Léon Charles Thévenin (30 March 1857 – 21 September 1926) was a French telegraph engineer who extended Ohm's law to the analysis of complex electrical circuits. Born in Meaux, France, Thévenin graduated from the École polytechnique in Paris in 1876. In 1878, he joined the Corps of telegraph Engineers (which subsequently became the French PTT). There, he initially worked on the development of long distance underground telegraph lines.**



**As a result of studying Kirchhoff's circuit laws and Ohm's law, he developed his famous theorem, Thévenin's theorem, which made it possible to calculate currents in more complex electrical circuits and allowing people to reduce complex circuits into simpler circuits called Thévenin's equivalent circuits. The theorem was independently derived in 1853 by the German scientist Hermann von Helmholtz and in 1883 by Léon Charles Thévenin.**

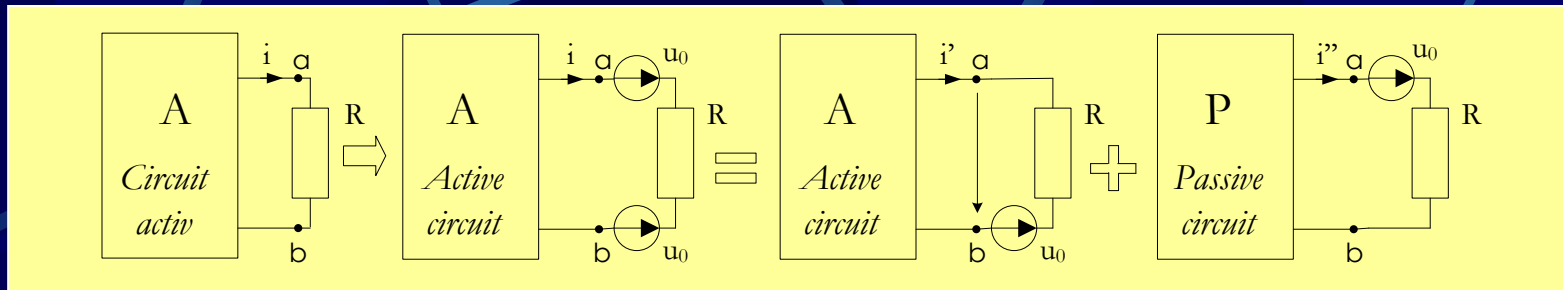
# Thevenin's Theorem

- Considerăm un circuit activ în care punem în evidență o latură pasivă a cărui curent dorim să-l calculăm.



- Folosind succesiv teorema surselor de tensiune de acțiune nulă și principiul superpoziției, circuitul poate fi împărțit în două circuite:
  - Un circuit ce conține toate sursele din circuitul inițial și una din cele două surse de acțiune nulă introduse,  $u_i$ .
  - Al doilea circuit care conține doar cea de-a doua sursă introdusă din teorema surselor de acțiune nulă,  $u_0$ .
- Conform principiului superpoziției:  $i = i' + i''$
- Pentru al doilea circuit, având o singură sursă, întotdeauna  $i'' \neq 0$ ; pentru primul circuit, având mai multe surse, este posibil ca  $i' = 0$ , când  $u_{ab} = u_0$  (sursa de tensiune neutralizează tensiunea de gol a circuitului), caz în care curentul este determinat doar de curentul din al doilea circuit  $i = i''$ . Tensiunea de gol între bornele ab,  $u_{ab}$  este determinată de sursele din subcircuitul rezultat după înlăturarea laturii în care dorim să calculăm curentul.

- Circuitul echivalent Thevenin, care stă la baza teoremei lui Thevenin, pentru un circuit rezistiv se enunță astfel:  
Față de o pereche de borne,  $ab$ , orice circuit liniar poate fi echivalat cu un circuit echivalent format dintr-o sursă de tensiune în serie cu o rezistență.
- Valoarea sursei de tensiune  $u_0 = u_{ab}$  reprezintă tensiunea de gol măsurată între bornele  $ab$ .
- Rezistența  $R_0$  reprezintă rezistența echivalentă a circuitului pasivizat, privită dinspre bornele  $ab$ , după înlăturarea laturii cu rezistența  $R$ .

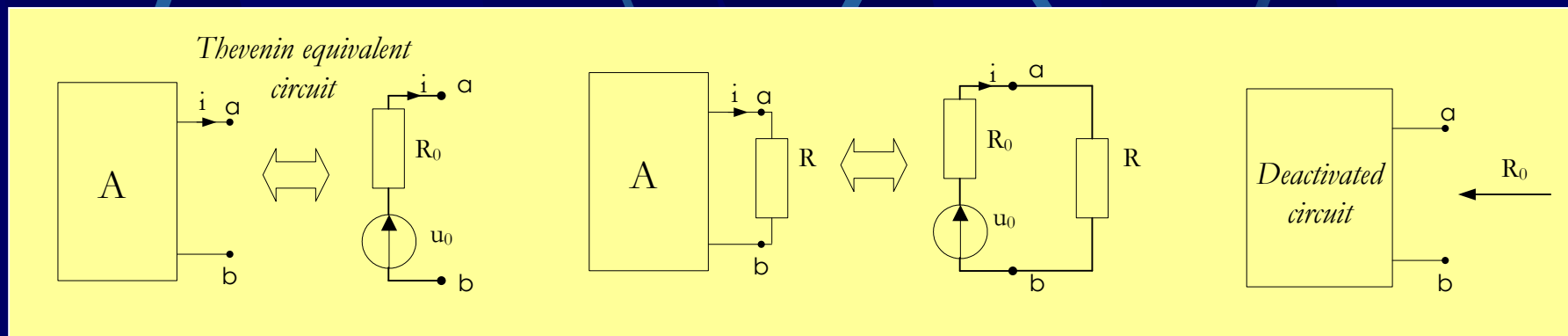


- În acord cu teorema lui Thevenin, curentul printr-o latură pasivă de rezistență  $R$ , este:

$$i = \frac{u_0}{R + R_0}$$





unde  $u_0$  reprezintă tensiunea de gol măsurată între bornele  $ab$  iar  $R_0$  reprezintă rezistența echivalentă față de bornele  $ab$  a restului de circuit pasivizat.

- Pasivizarea unui circuit presupune dezactivarea tuturor surselor din circuit (eliminarea surselor de tensiune și a surselor de curent). Rezultă astfel un circuit format doar din rezistențe.
- Pentru o sursă de tensiune, pasivizarea sursei (reducerea la zero) presupune înlocuirea sursei cu un scurt circuit.
- Pentru o sursă de curent, pasivizarea sursei (reducerea la zero) presupune îndepărtarea sursei și lăsarea terminalelor în gol.

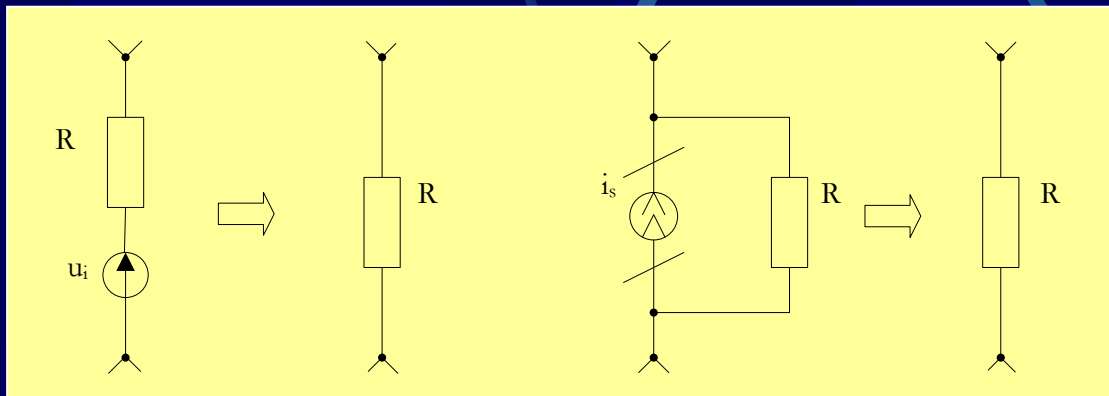
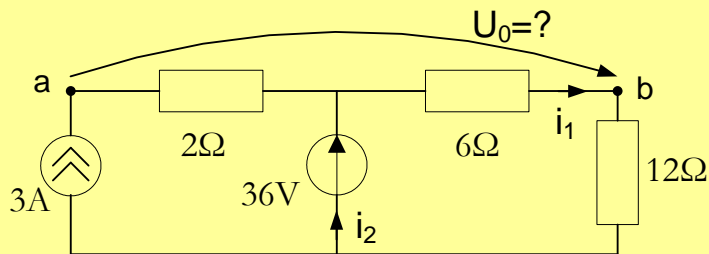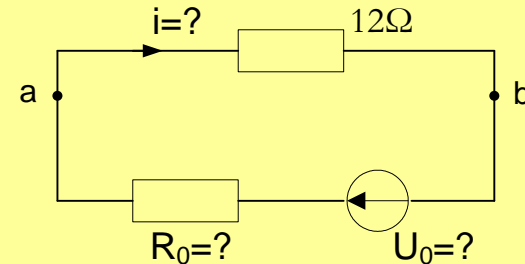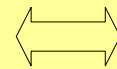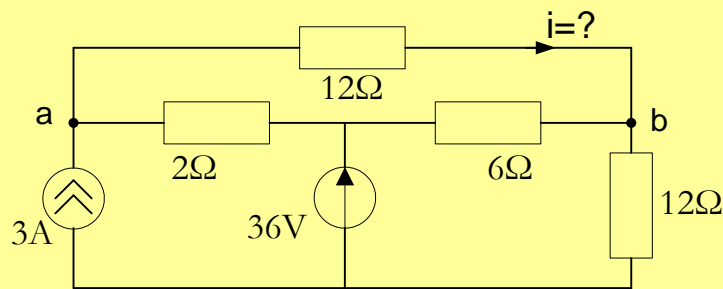
# Exemplu ce folosește teorema lui Thevenin

Determinați parametrii  $R_0$  și  $U_0$  folosiți în echivalența Thevenin și determinați curentul  $i$  folosind teorema lui Thevenin, pentru circuitul de mai jos.





$$36 = i_1(6 + 12) \Rightarrow i_1 = 2(A)$$

$$3 + i_2 = 2 \Rightarrow i_2 = -1(A)$$

$$U_0 = 3 \cdot 2 + 6i_1 = 18(V)$$

$$U_0 = 18V$$

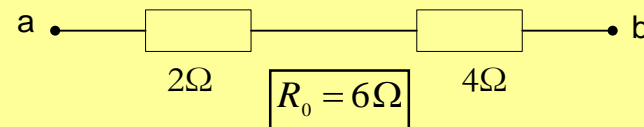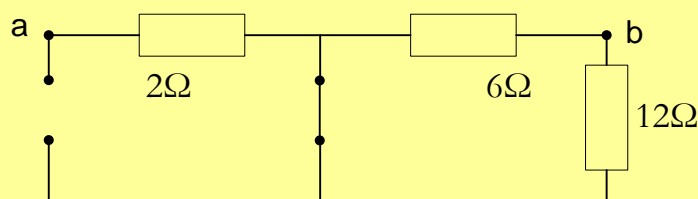

$$i = \frac{U_0}{R_0 + 12} = 1(A)$$

Edward Lawry Norton (28 July 1898–28 January 1983) was an accomplished Bell Labs engineer and scientist famous for developing the concept of the Norton equivalent circuit. He attended the University of Maine for two years before transferring to M.I.T. and received a S.B. degree (electrical engineering) in 1922. He received an M.A. degree from Columbia University in 1925. Although interested primarily in a communications circuit theory and the transmission of data at high speeds over telephone lines, Edward L. Norton is best remembered for development of the dual of Thevenin's equivalent circuit, currently referred to as Norton's equivalent Circuit. In fact, Norton and his associates at AT&T in the early 1920s are recognized as some of the first to perform pioneering work applying Thevenin's equivalent circuit and who referred to this concept simply as Thévenin's theorem. In 1926, he proposed the equivalent circuit using a current source and parallel resistor to assist in the design of recording instrumentation that was primarily current driven





Norton's theorem was independently derived in 1926 by Siemens & Halske researcher Hans Ferdinand Mayer (1895–1980) and Bell Labs engineer Edward Lawry Norton (1898–1983).


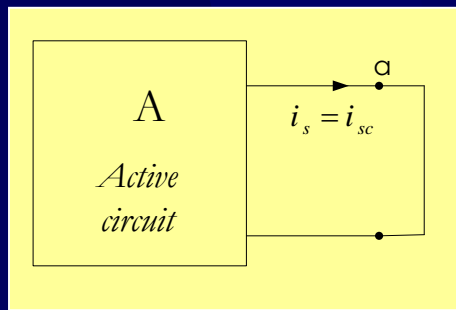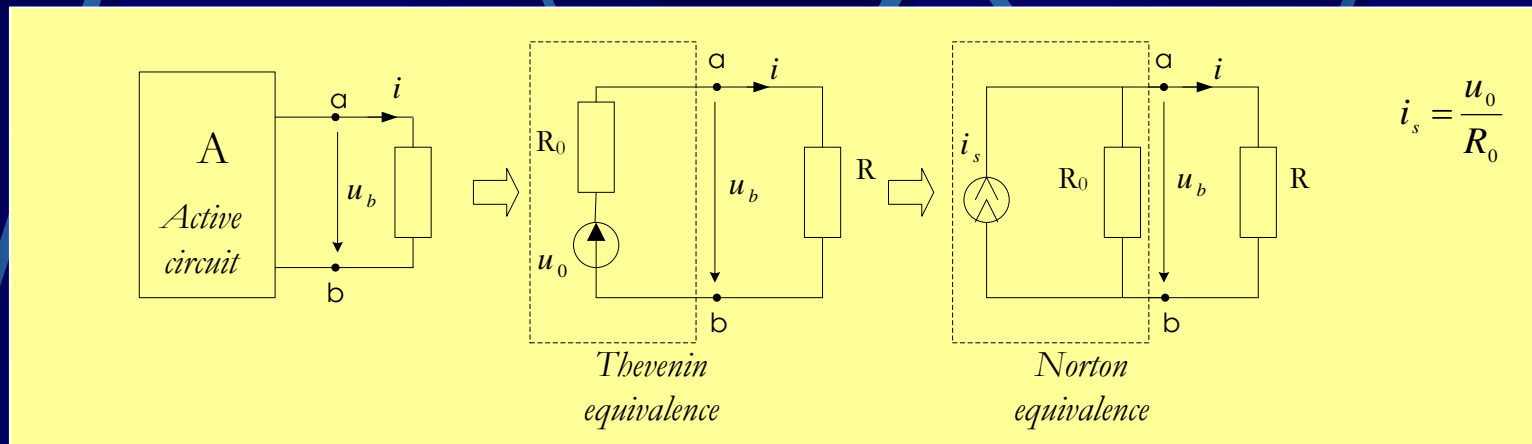
# Teorema lui Norton

- Echivalența Thevenin poate înlocui orice sub-circuit format din rezistențe, surse de tensiune și de curent.
- Echivalența Norton este un circuit echivalent alternativ care poate fi determinat independent sau se poate obține din echivalența Thevenin aplicând teorema de transfigurare a surselor reale.




Curentul  $i_s$  poate fi obținut din curentul  $i$  când  $R \rightarrow 0$ , ( $i = i_{sc}$ ).

Pentru  $R=0$ ,  $i_s = i_{sc}$ , curentul generat de sursa de curent este curentul de scurt circuit între terminalele  $ab$ .

Notând cu  $G_0=1/R_0$  și  $G=1/R$  conductanța laturii și respectiv conductanța restului de circuit pasivizat văzută față de bornele  $ab$ , avem:

$$i_{sc} = u_b G + u_b G_0$$

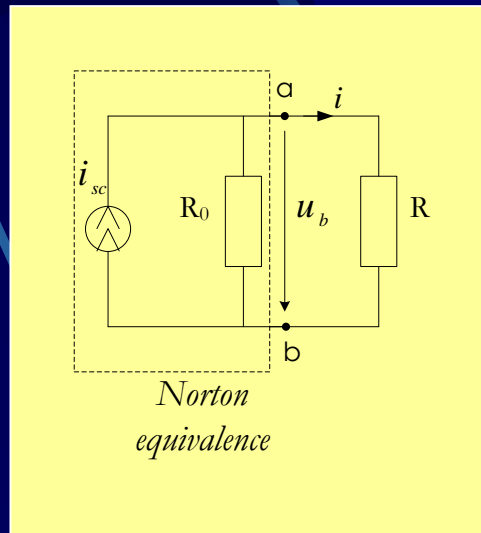

În acord cu teorema lui Norton, tensiunea unei laturi de rețea de rezistență  $R$  (conductanță  $G=1/R$ ), este:




$$u_b = \frac{i_{sc}}{G + G_0}$$

unde  $i_{sc}$  reprezintă curentul între bornele  $ab$  scurtcircuitate, iar  $G_0$  reprezintă conductanța echivalentă a restului de circuit pasivizat, față de bornele  $ab$ .



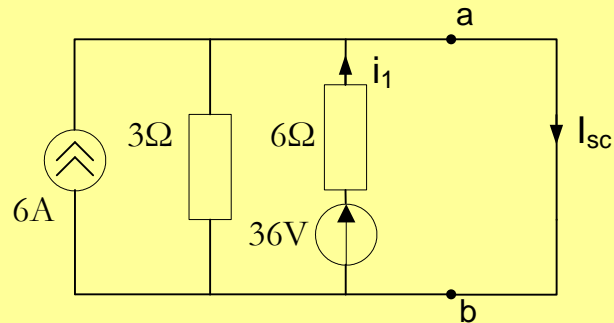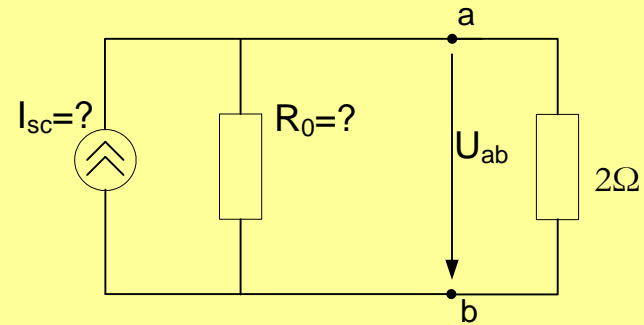
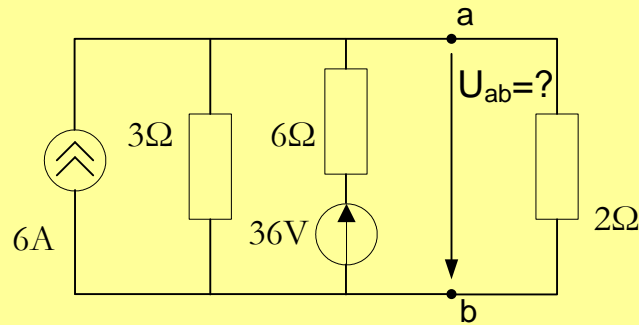
# Exemplu ce folosește teorema lui Norton

Determinați parametrii  $R_0$  și  $i_{sc}$  din echivalența Norton față de latura cu rezistența de  $2\ \Omega$  și determinați tensiunea  $U_{ab}$  folosind teorema lui Norton, pentru circuitul de mai jos.



$$i_1 \cdot 6 = 36 \Rightarrow i_1 = 6\text{ (A)}$$
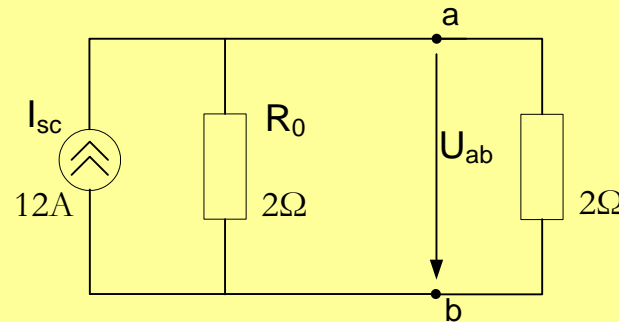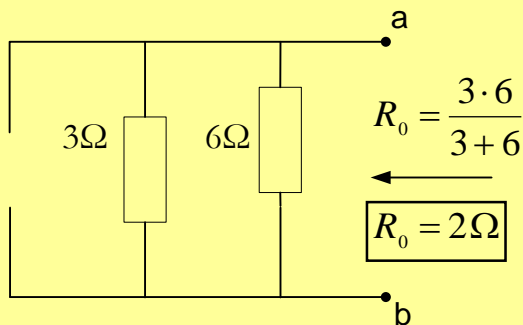
$$I_{sc} = 6 + i_1 \quad \boxed{I_{sc} = 12\text{ A}}$$





$$U_{ab} = \frac{I_{sc}}{G + G_0} = \frac{12}{0.5 + 0.5} = 12\text{ (V)}$$

$$\boxed{U_{ab} = 12\text{ V}}$$
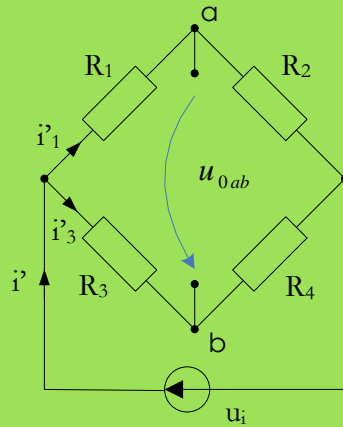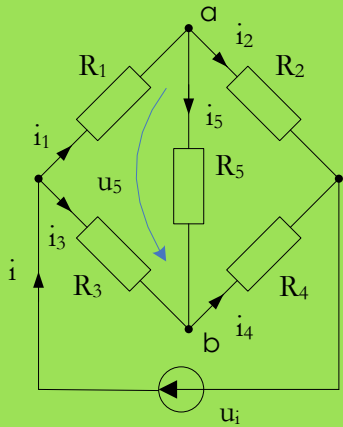
# Example

Folosind teorema lui Thevenin, determinați curentul  $i_5$  pentru circuitul de mai jos:





$$i_5 = \frac{u_{0ab}}{R_5 + R_i}$$

$$i'_1 = \frac{u_i}{R_1 + R_2}$$

$$i'_3 = \frac{u_i}{R_3 + R_4}$$
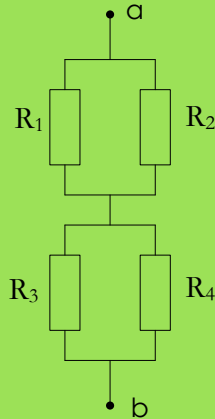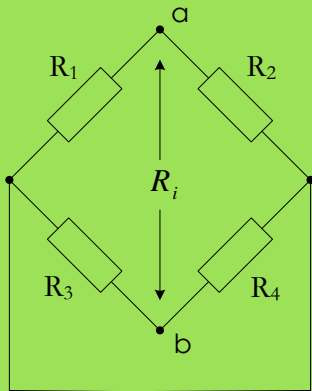
$$u_{0ab} = i'_1 R_2 - i'_3 R_4 = u_i \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) = u_i \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$






$$R_i = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}$$

$$i_5 = \frac{u_i (R_2 R_3 - R_1 R_4)}{R_1 R_2 (R_3 + R_4) + R_3 R_4 (R_1 + R_2) + R_5 (R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$
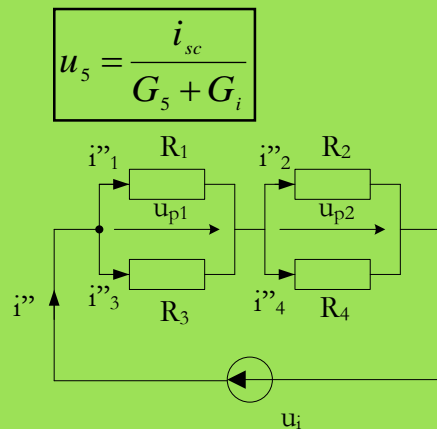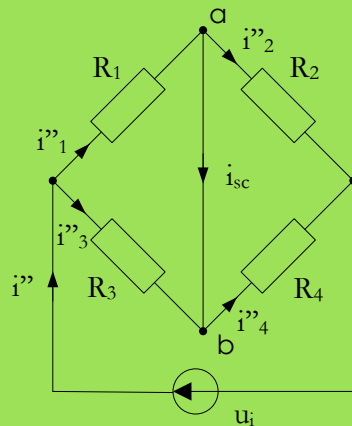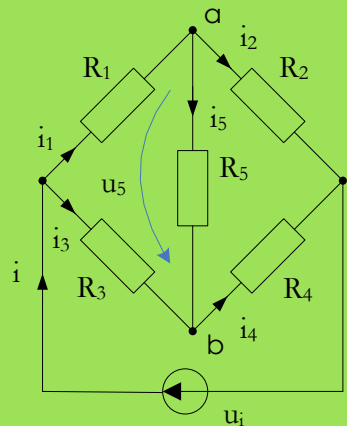
# Example

Folosind teorema lui Norton, determinați tensiunea  $u_5$  pentru circuitul de mai jos:



$$G_5 = \frac{1}{R_5} \quad G_i = \frac{1}{R_i}$$

$$i_{sc} = i_1'' - i_2'' = i_4'' - i_3''$$

$$R_e = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$

$$i'' = \frac{u_i}{R_e} = \frac{u_i (R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

$$u_{p1} = i'' \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = \frac{u_i R_1 R_3 (R_2 + R_4)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

$$u_{p2} = i'' \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} = \frac{u_i R_2 R_4 (R_1 + R_3)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

$$i_1'' = \frac{u_{p1}}{R_1} = \frac{u_i R_3 (R_2 + R_4)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

$$i_3'' = \frac{u_{p1}}{R_3} = \frac{u_i R_1 (R_2 + R_4)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

$$i_2'' = \frac{u_{p2}}{R_2} = \frac{u_i R_4 (R_1 + R_3)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

$$i_4'' = \frac{u_{p2}}{R_4} = \frac{u_i R_2 (R_1 + R_3)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

$$i_{sc} = i_1'' - i_2'' = \frac{u_i (R_2 R_3 - R_1 R_4)}{R_1 R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4 (R_1 + R_3)}$$

# Teorema potențialelor la noduri.

## Teorema curenților ciclici


- O limitare a aplicării directe ale teoremelor lui Kirchhoff în rezolvarea circuitelor de curent continuu o reprezintă creșterea numărului de variabile odată cu creșterea complexității circuitului, și ca urmare creșterea numărului de ecuații care necesită a fi rezolvate simultan.
- Teorema potențialelor la noduri și teorema curenților ciclici reprezintă tehnici care reduc numărul variabilelor de circuit și ca urmare scade numărul de ecuații care trebuie rezolvate simultan.
- **Teorema potențialelor la noduri** generează un sistem de ecuații liniar independente în care variabilele sunt date de un set de potențiale care satisfac implicit a doua teoremă a lui Kirchhoff. Ca urmare circuitul este descris complet de un număr de ecuații care satisfac doar prima teoremă a lui Kirchhoff. Soluțiile sistemului generează apoi curenții din laturile circuitului.
- **Teorema curenților ciclici (de contur sau de buclă)** generează un sistem de ecuații liniar independente în care variabilele sunt date de un set de curenți fictivi care satisfac implicit prima teoremă a lui Kirchhoff. Ca urmare circuitul este descris complet de un număr de ecuații care satisfac doar a doua teoremă a lui Kirchhoff. Soluțiile sistemului generează apoi curenții din laturile circuitului.

# Teorema potențialelor la noduri

- În teorema potențialelor la noduri unul din nodurile circuitului este ales ca nod de referință, atribuindu-i-se potențialul nul. În general alegerea nodului de referință este arbitrară dar nu întotdeauna.
- Potențialele celorlalte noduri se definesc în raport cu nodul de referință. Aceste potențiale reprezintă practic tensiunea fiecărui nod față de nodul de referință, și reprezintă noile variabile introduse de teoremă.
- Sistemul de ecuații corespunzător teoremelor lui Kirchhoff se va scrie în raport cu potențialele din noduri (variabilele sistemului). Acest set de variabile satisfac implicit a doua teoremă a lui Kirchhoff.
- Numărul necunoscutelor, a potențialelor din nodurile rețelei față de nodul de referință, este egal cu numărul nodurilor de rețea mai puțin unul.
- Având potențialele din nodurile circuitului, putem calcula curenții din laturile circuitului.

Pentru a demonstra teorema potențialelor la noduri, pornim de la un exemplu particular.

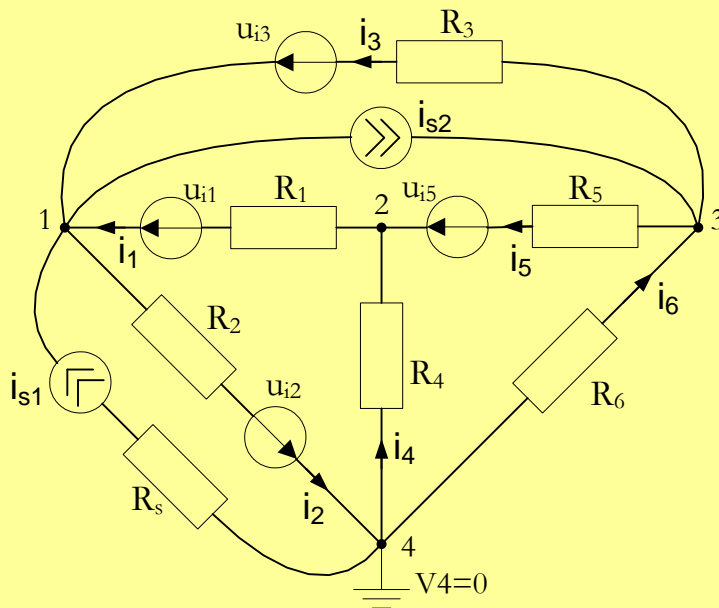Considerăm circuitul de mai jos cu  $l=8$ ,  $l_g=2$ ,  $N=4$ .



$$V_1 - V_2 = u_{i1} - i_1 R_1 \Rightarrow i_1 = u_{i1} G_1 - (V_1 - V_2) G_1$$

$$V_1 - 0 = i_2 R_2 - u_{i2} \Rightarrow i_2 = u_{i2} G_2 + V_1 G_2$$

$$V_1 - V_3 = u_{i3} - i_3 R_3 \Rightarrow i_3 = u_{i3} G_3 - (V_1 - V_3) G_3$$

$$-i_3 + i_{s2} - i_1 + i_2 - i_{s1} = 0$$

$$-u_{i3} G_3 + (V_1 - V_3) G_3 + i_{s2} + u_{i1} G_1 + (V_1 - V_2) G_1 + u_{i2} G_2 + V_1 G_2 - i_{s1} = 0$$

$$[V_1(G_1 + G_2 + G_3) - V_2 G_1 - V_3 G_3 = i_{s1} - i_{s2} + u_{i3} G_3 - u_{i2} G_2 + u_{i1} G_1]$$

$$[V_2(G_1 + G_4 + G_5) - V_1 G_1 - V_3 G_5 = -u_{i1} G_1 + u_{i5} G_5]$$

$$[V_3(G_3 + G_5 + G_6) - V_2 G_5 - V_1 G_3 = i_{s2} - u_{i5} G_5 - u_{i3} G_3]$$


$$-V_1 G_{k1} - V_2 G_{k2} - \dots - V_\lambda G_{k\lambda} - \dots + V_k G_{kk} - \dots - V_{N-1} G_{k(N-1)} = \sum_{\lambda \in (k)} \pm i_{s\lambda} + \sum_{\lambda \in (k)} \pm u_{i\lambda} G_\lambda$$

$$G_{\lambda k} = G_{k\lambda} = \sum_{\gamma \in (k\lambda)} G_\gamma$$

$$G_{kk} = \sum_{\gamma \in (k)} G_\gamma$$

- Procedura folosită la aplicarea teoremei potențialelor la noduri urmărește următorii pași:
  - Se definește arbitrar potențialul de referință pentru unul din nodurile circuitului, potențial al cărui valoare se ia zero;
  - Se scrie câte o ecuație nodală pentru fiecare din cele  $(N-1)$  noduri rămase; rezultă un sistem liniar de  $(N-1)$  ecuații care se rezolvă în raport cu variabilele potențialele din nodurile rămase;
  - Se calculează curenții din laturile circuitului în funcție de potențialele din noduri.
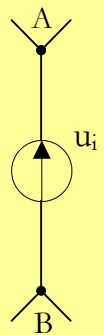
# Există câteva excepții în folosirea teoremei potențialelor la noduri.



$$R = 0 \Rightarrow G = \infty$$

$$V_B = 0 \Rightarrow V_A = u_i$$


$$V_A = 0 \Rightarrow V_B = -u_i$$

$$V_5 - V_{A1} = i_5 R_5 + u_{i5} \Rightarrow i_5 = (V_5 - V_{A1})G_5 - u_{i5}G_5$$

$$V_6 - V_{A1} = -i_6 R_6 - u_{i6} \Rightarrow i_6 = (V_{A1} - V_6)G_6 - u_{i6}G_6$$

$$V_2 - V_{B1} = u_{i2} - i_2 R_2 \Rightarrow i_2 = (V_2 - V_{B1})G_2 - u_{i2}G_2$$
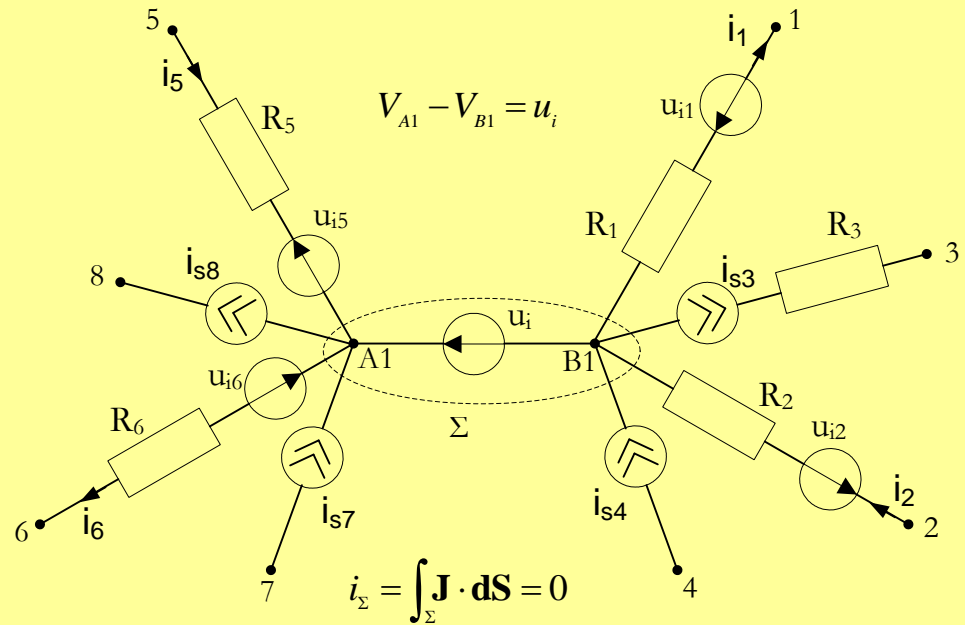
$$V_1 - V_{B1} = -i_1 R_1 - u_{i1} \Rightarrow i_1 = (V_{B1} - V_1)G_1 - u_{i1}G_1$$



$$i_1 + i_{s3} - i_2 - i_{s4} - i_5 + i_6 - i_{s7} + i_{s8} = 0$$

$$(V_{B1} - V_1)G_1 - u_{i1}G_1 + i_{s3} + (V_2 - V_{B1})G_2 + u_{i2}G_2 - i_{s4} - (V_5 - V_{A1})G_5 + u_{i5}G_5 + (V_{A1} - V_6)G_6 + u_{i6}G_6 - i_{s7} + i_{s8} = 0$$

$$V_{A1}(G_5 + G_6) + V_{B1}(G_1 + G_2) - V_1G_1 - V_2G_2 - V_5G_5 - V_6G_6 = u_{i1}G_1 - u_{i2}G_2 - u_{i5}G_5 + u_{i6}G_6 - i_{s3} + i_{s4} + i_{s7} - i_{s8}$$

$$V_{A1} - V_{B1} = \pm u_i$$


$$V_{A1} \sum_{\lambda \in (A1, \Sigma)} G_{\lambda} + V_{B1} \sum_{\lambda \in (B1, \Sigma)} G_{\lambda} - V_1 \sum_{\lambda \in (1, \Sigma)} G_{\lambda} - \dots - V_k \sum_{\lambda \in (k, \Sigma)} G_{\lambda} - \dots = \sum_{\lambda \in \Sigma} \pm u_{i\lambda} G_{\lambda} + \sum_{\lambda \in \Sigma} \pm i_{s\lambda}$$


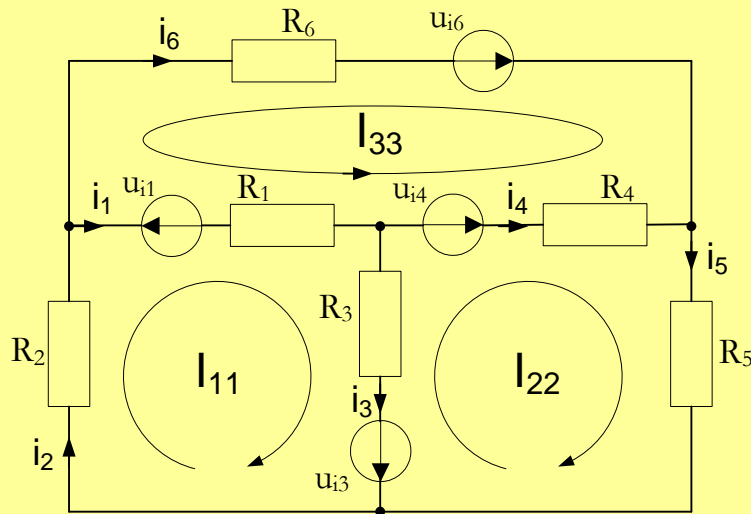
# Teorema curenților ciclici (de contur sau de buclă)

- Tehnica adoptată în teorema curenților ciclici este aceea de introducere ca variabile independente a unor curenți fictivi (curenți ciclici) corespunzători fiecărui ochi fundamental.
- Curenții fictivi, numiți *curenți ciclici (de contur sau de buclă)*, trec prin fiecare element din circuit. Astfel, pentru un nod existent într-un ochi de rețea, curentul ciclic corespunzător ochiului o dată intră în nod și o dată iese din nod, astfel că satisface inerent prima teoremă a lui Kirchhoff.
- Dacă trec mai mulți curenți ciclici printr-un element, curentul de latură reprezintă suma algebrică a curenților ciclici ce trec prin element.

Pentru a demonstra teorema curenților ciclici, pornim de la un exemplu particular. Considerăm circuitul de mai jos cu  $l=6$ ,  $N=4$ .



$$i_{\lambda} = \sum_{\beta \in (\lambda)} \pm I_{\beta\beta}$$

$$i_1 = I_{11} + I_{33}$$

$$i_4 = I_{22} + I_{33}$$

$$i_2 = I_{11}$$

$$i_5 = I_{22}$$

$$i_3 = I_{11} - I_{22}$$

$$i_6 = -I_{33}$$

$$-i_1 + i_3 + i_4 = 0 \Rightarrow -I_{11} - I_{33} + I_{11} - I_{22} + I_{22} + I_{33} = 0$$

$$i_1 R_1 + i_2 R_2 + i_3 R_3 = -u_{i1} + u_{i3}$$

$$(I_{11} + I_{33})R_1 + I_{11}R_2 + (I_{11} - I_{22})R_3 = -u_{i1} + u_{i3}$$

$$\boxed{(R_1 + R_2 + R_3)I_{11} - R_3 I_{22} + R_1 I_{33} = -u_{i1} + u_{i3}}$$

$$\boxed{R_{11}I_{11} + R_{12}I_{22} + R_{13}I_{33} = -u_{i1} + u_{i3}}$$

$$R_{11} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{12} = -R_3$$

$$R_{13} = R_1$$

$$\boxed{R_{21}I_{11} + R_{22}I_{22} + R_{23}I_{33} = -u_{i3} + u_{i4}}$$

$$R_{21} = R_{12} = -R_3$$

$$R_{22} = R_3 + R_4 + R_5$$

$$R_{23} = R_4$$

$$\boxed{R_{31}I_{11} + R_{32}I_{22} + R_{33}I_{33} = -u_{i1} + u_{i4} - u_{i6}}$$

$$R_{31} = R_{13} = R_1$$

$$R_{32} = R_{23} = R_4$$

$$R_{33} = R_1 + R_4 + R_6$$

$$i_{\gamma} = \sum_{\lambda \in (\gamma)} \pm I_{\lambda\lambda}$$


$$\boxed{\sum_{k=1}^o R_{k\lambda} I_{\lambda\lambda} = \sum_{\lambda \in (k)} \pm u_{i\lambda}}$$

$$R_{kk} = \sum_{\lambda \in (k)} R_{\lambda} > 0$$


$$R_{k\lambda} = \pm \sum_{\substack{\gamma \in (k) \\ \gamma \in (\lambda)}} R_{\gamma}$$

Procedura folosită la aplicarea teoremei curenților ciclici urmărește următorii pași:

- Se transfigurează toate sursele reale de curent în surse reale de tensiune (dacă este posibil) și se reconsideră circuitul.
- Se aleg arbitrar curenții ciclici pentru fiecare ochi fundamental, cu sensurile de parcurgere o ochiurilor.
- Se scrie ecuația corespunzătoare curenților ciclici pentru fiecare ochi fundamental. Se rezolvă sistemul de ecuații în raport cu variabilele curenții ciclici din ochiurile fundamentale.
- Curenții din laturile circuitului se obțin în funcție de curenții ciclici. (suma algebrică a curenților ciclici ce trec prin latura în care dorim calculul curentului)

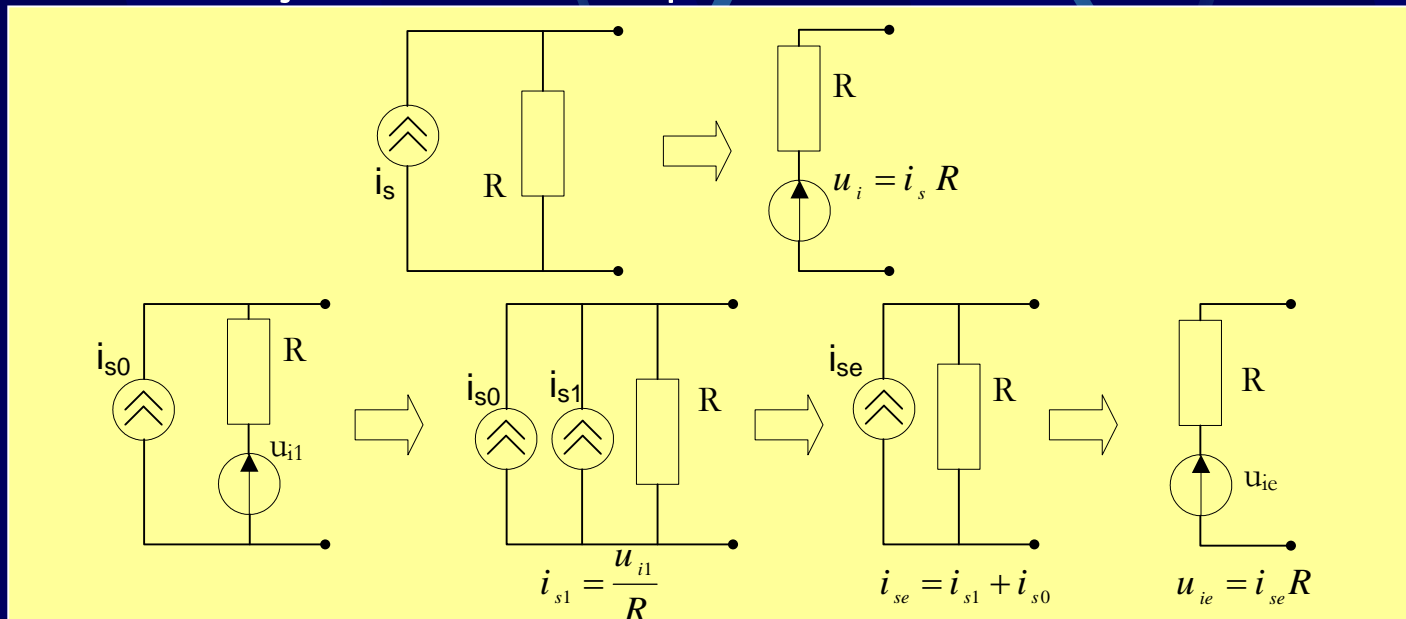


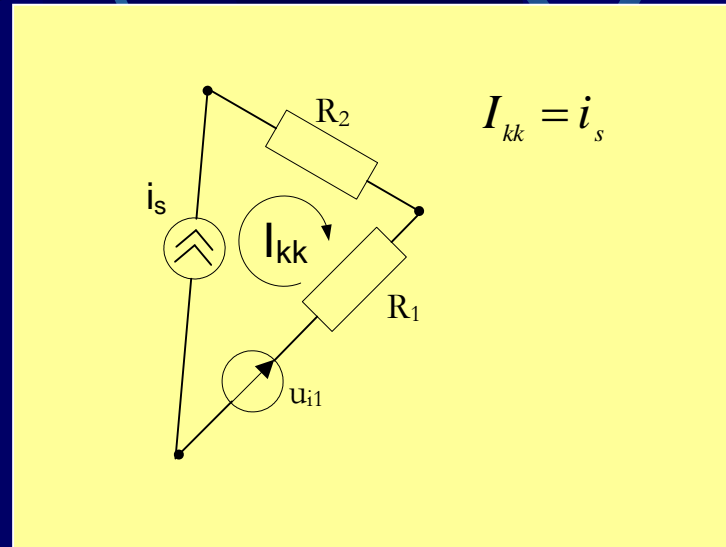- In aplicarea teoremei curenților ciclici există câteva excepții.


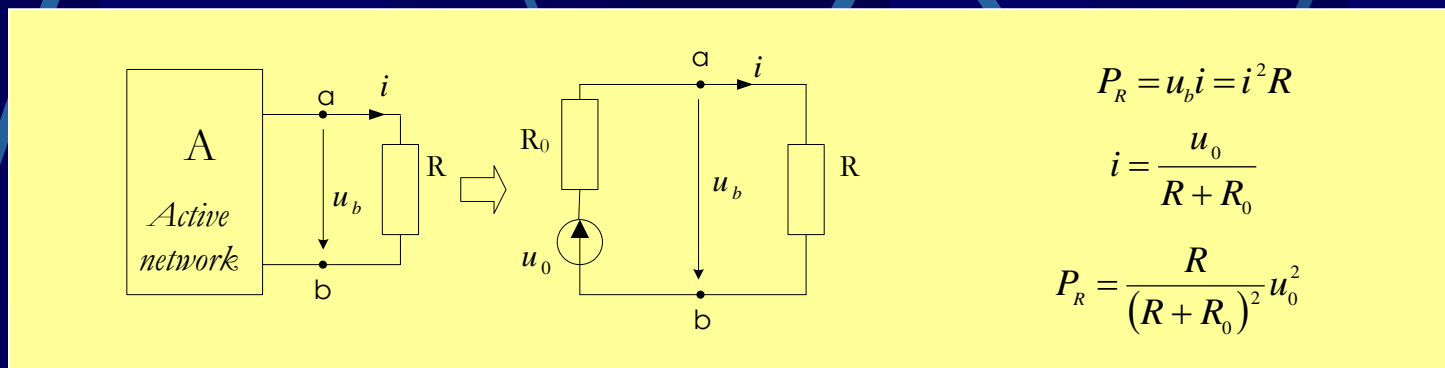
# Teorema transferului maxim de putere

- Considerăm un sub-circuit liniar echivalat printr-o sursă de tensiune și o rezistență (echivalență Thevenin) la bornele căruia se conectează o sarcină  $R$ .
- Sarcina  $R$  consumă putere luată de la sub-circuit.
- Se pune problema, ce valoare are sarcina  $R$  pentru care puterea dezvoltată în ea este maximă și cât este această putere.



- Pentru a afla valoarea sarcinii  $R^*$  care va absorbi puterea maximă de la sub-circuit, formăm derivata  $dP_R/dR$  și o egalăm cu zero. Se obține:

$$\frac{\partial P_R}{\partial R} = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial R} \left( \frac{R}{(R + R_0)^2} u_0^2 \right) = 0 \Rightarrow \frac{R_0^2 - R^2}{(R + R_0)^2} u_0^2 = 0$$

- Determinând pe  $R$ , avem:  $R^* = R_0$  iar puterea maximă va fi:

$$P_{R\max} = \frac{u_0^2}{4R^*}$$

“The reasonable man adapts himself to the world;  
The unreasonable one persists in trying to adapt the  
world to himself.

**Therefore, all progress depends on the unreasonable  
man”**

*(George Bernard Shaw, Irish Dramatist & Socialist, 1856 - 1950)*

