

APLICAȚIA 6

IMPLEMENTAREA CIRCUITELOR DE DEPLASARE BARREL SHIFTER

1. Rezumat

Acest laborator își propune implementarea unui circuit care realizează deplasarea cu un număr variabil de poziții – barrel shifter pe 4 biți. Acesta poate deplasa de la 0 la 3 poziții la dreapta. Se cere implementarea unui barrel shifter pe 4 biți cu deplasare la dreapta. Circuitul descris este un circuit combinațional care are 4 biți de intrare pentru operand, 2 intrări de selecție (indexul de shiftare) și 4 ieșiri corespunzătoare valorii deplasate la dreapta cu o valoare egală cu cea de la intrările de selecție.

Obiectivele lucrării

Obiectivul acestui laborator este acela de implementare a unui circuit combinațional clasic folosind construcția Verilog HDL *for ... generate*. De asemenea se cere descrierea Verilog a modulului și verificarea funcționării corecte folosind placa Nexys-2.

Obiective tehnice

1. Familiarizare cu construcția *for .. generate*.
2. Implementare circuit folosind circuite simple de tip multiplexor 2-1.
3. Sinteză și implementare design pe placa FPGA Nexys-2.

Timp necesar

2-3 ore

COMBINAȚIONAL: BARREL SHIFTER

Pregătirea pentru laborator

- Citiți documentul înainte de a începe realizarea practică.
- Salvați output-urile pentru fiecare cerință sau anunțați cadrul didactic în vederea prezentării rezultatelor.

Echipamente și Materiale

Acces la software-ul Xilinx

| Necesar | Cantitate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Software ISE® WebPACK™ 14.4 de pe pagina de WEB Xilinx, www.xilinx.com | 1 |
| Plugin Digilent (www.digilent.com) | 1 |
| Placă Digilent Nexys 2 | 1 |
| Cablu PMOD | 1 |
| Placă de expansiune - PMODSw | 1 |

2. Unitate de deplasare de tip barrel shifter

2.1 Multiplexorul 2-1

Multiplexorul este un circuit logic combinațional ce conectează ieșirea acestuia la una din cele n intrări. Selecția unuia din cele n intrări se face cu ajutorul a celor $\lceil \log_2 n \rceil$ intrări de selecție. Multiplexorul poate fi privit ca un comutator digital. Cel mai simplu tip de multiplexor este cel cu 2 intrări de date, o intrare de selecție și o ieșire.

 


Fig. 6.1 – Schema bloc și tabel de funcționare a multiplexorului cu 2 intrari (sursa 1.[11])

Acest tip de multiplexor se poate modela în mod simplu folosind atât descrieri comportamentale, precum și descrieri flux de date, exemplificate prin cele două fragmente de cod Verilog de mai jos.

```
module mux2_1_flux_date
    (input a,b,
     input sel,
     output o);

    assign o = sel ? b : a;

endmodule

module mux2_1_comp
    (input a,b,
     input sel,
     output reg o);

    always
        @(a,b,sel)
    begin
        o = a;
        if(sel)
            o = b;
        else
            o = a;
    end

endmodule
```

2.2 Unitate de deplasare de tip barrel shifter

Circuitele de tip barrel shifter sunt folosite pentru operațiile de deplasare a unei valori binare cu un număr variabil de poziții. Practic, având două numere A (pe n biți), respectiv B (pe m biți), un barrel shifter e folosit pentru operații de tip $A \gg B$, $A \ll B$, respectiv operații de rotire a lui A cu B . În continuare vom descrie un astfel de circuit ce operează shiftări logice la dreapta, de tip $A \gg B$. Un astfel de circuit este compus din mai multe niveluri de multiplexoare 2-la-1. Structura unui barrel shifter pe 4 biți cu 2 linii de intrare pentru selecție este prezentată în continuare:

COMBINAȚIONAL: BARREL SHIFTER

 


Fig. 6.2 – Schema bloc barrel shifter cu index pe 2 biți și operand pe 4 biți (sursa 1.[11])

Un barrel shifter funcționează în felul următor:

- Prima linie de multiplexoare face selecție între A și A shiftat la dreapta cu o poziție. Selecția este realizată de rangul cel mai puțin semnificativ a lui B. Practic se va shiftarea la dreapta cu $2^0 * B[0]$ poziții.
- A doua linie de multiplexoare face o selecție între rezultatul primei linii și acesta shiftat la dreapta cu două poziții, selecție realizată prin intermediul lui B[1]. Practic se realizează o shiftare cu $2^1 * B[0]$ poziții. În mod analog, se comportă fiecare linie de multiplexoare.

2.3 Construcția *for..generate*

Foarte utile pentru design-urile care necesită replicarea unor subcomponente sunt instrucțiunile de tip *generate*. Acestea permit selecția sau replicarea unor secvențe de cod în faza premergătoare simulării (faza de elaborare / elaboration time) în care toate modulele din design sunt conectate și referințele ierarhice sunt soluționate. Un bloc *generate* este marcat de cuvintele cheie *generate ... endgenerate*.

Trei tipuri de construcții sunt posibile:

- Generate-loop
- Generate-case
- Generate-condiționat

Generate-loop este folosit pentru replicare de cod în faza de elaborare a ierarhiei de module în vederea simulării. Este necesară declararea unei

COMBINAȚIONAL: BARREL SHIFTER

variabile de tip *genvar* care să fie folosită drept contor al buclei for din generate-loop.

În continuare un exemplu pentru o poartă *xor* word-gate.

```
module xor_w
  ( input wire [7:0] in1,in2,
    output wire [7:0] x
  );

  //declararea variabilei pentru generate-loop
  genvar i;

  //generate-loop-ul
  generate
    for (i=0; i<8; i=i+1)
      begin: multiplicare_xor
        assign x[i] = in1[i] ^ in2[i];
      end
  endgenerate
endmodule
```

Există și posibilitatea realizării unei selecții în faza de elaborare, prin testarea unei condiții *statice* (depinde exclusiv de evaluarea unor constante și/sau parametri, nu semnale sau variabile). Similar se poate folosi și o construcție de tip *case* pentru a realiza o selecție condiționată multiplă.

Dacă modificăm exemplul anterior, astfel încât primii 4 biți sunt rezultatul unui *xor*, iar următorii ai unui *and* logic, codul Verilog HDL se modifică astfel :

```
... ..
genvar i;
generate
  for (i = 0; i < 8; i = i + 1)
    begin: multiplicare_xor
      if ( i < 4 )
        assign x[i] = in1[i] ^ in2[i];
      else
        assign x[i] = in1[i] & in2[i];
```

COMBINAȚIONAL: BARREL SHIFTER

```
end  
endgenerate
```

... ..

Pentru circuitul de tip barrel shifter descris anterior avem nevoie de generarea de 2 niveluri de circuite de tip multiplexor:

```
//declararea de semnale care sa capteze valorile de la fiecare nivel de  
mux-uri  
wire [3:0] mux_li, mux_l0_1, mux_li_0; //2 niveluri de semnale de 4 biți  
fiecare
```

```
assign mux_l0_1 = {1'b0, a[3], a[2], a[1]};  
assign mux_l1_1 = {1'b0, 1'b0, mux_li [3], mux_li [2]};
```

```
genvar i;  
generate  
  for (i=0; i<4; i=i+1)  
    begin: mux_level_i  
      //primul nivel de mux-uri  
      mux_2_1 mux_instance0 (.a(mux_l0_1[i]), .b(a[i]), .sel(sel[0]),  
.out(mux_li[i]));  
      //al doilea nivel de mux-uri  
      mux_2_1 mux_instance1 (.a(mux_l1_1 [i]), .b(mux_li [i]),  
.sel(sel[1]), .out(shift_out[i]));  
    end  
endgenerate
```

3. Implementarea unui circuit barrel shifter cu operand pe 4 biți, selecția pe 2 biți

Se cere implementarea unui circuit barrel shifter folosind multiplexoare 2-1. Se va folosi oricare dintre descrierile aferente multiplexorului. Se va completa codul Verilog HDL de mai sus in vederea implementării circuitului barrel shifter.

Pas 1 – Crearea unui proiect Xilinx ISE și descrierea unei circuit barrel shifter

COMBINAȚIONAL: BARREL SHIFTER

Succint vor fi punctate etapele realizării unui proiect nou:

- Pentru pornire ISE: deschideți un terminal și tastați *ise*
- Creați un proiect nou în directorul workspace: *barrel_shifter_hex*
- În continuare realizați utilizând limbajul de descriere hardware Verilog componenta din figura de mai jos. La *Hierarchy* în tab-ul de *Design* selectați *Project* → *New source* deschide fereastra *New Source Wizard*. Pentru implementarea folosind descrierea Verilog HDL alegeți la *Select Source Type* – *Verilog Module*.

Proiectul va avea patru fișiere sursă:

- *mux2_1* – este modulul ce modelează multiplexorul
 - *barrel_shifter* – este modulul aferent barrel shifter și va instanția modulul *mux2_1*
 - *hex_7display* – este modulul care va implementa decodificatorul pentru afișajul cu 7 segmente;
 - *barrel_shifter_hex* – instanțiază o unitate *barrel_shifter* și un *hex_7display*
- Adăugați la proiect un fișier de tip testbench . *Project* → *New source* deschide fereastra *New Source Wizard*, alegeți la *Select Source Type* – *Verilog Test Fixture*

Fișierul testbench este următorul.

```
module barrel_shifter_tb;

    // Inputs
    reg [3:0] data; //intrări date
    reg [1:0] sel;  //intrări de selecție

    //Outputs
    wire [3:0] data_out;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    // realizați instanța pentru circuitul testat
    barrel_shifter uut (.a(data), .sel(sel), .shift_out(data_out));
```

COMBINAȚIONAL: BARREL SHIFTER

```
initial begin
    // Initialize Inputs
    data=0;
    sel = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    data=4'b0101; //numărul de deplasat
    sel=2'b10; //deplasare cu 2 poziții
    #20;
    data=4'b0101; //numărul de deplasat
    sel=2'b01; //deplasare cu 1 poziție
    #20;
    //toate combinațiile posibile

end

endmodule
```

Simulați circuitul folosind simulatorul ISIM.


Pas 3 – Sinteza circuitului

La *Hierarchy* în tab-ul de *View* selectați *Implementation*. Se poate observa că fișierul testbench a dispărut.

În continuare selectați modulul care doriți să-l setați ca și top-level (cel al cărui design va fi programat pe placa FPGA) – *barrel_shifter_hex*.

În tabul de *Design* dați click pe *Synthesize->Run*. Alternativa este să dați dublu click pe *Synthesize*.

Remarcați la output-ul din tab-ul *Console*, finalizarea cu succes a operației de sinteză.

 

Pas 3 – Implementarea circuitului

Înainte de a trece la configurarea design-ului pe placă mai avem nevoie de crearea fișierului .UCF. Placa folosită este Nexys-2 cu FPGA-ul Spartan3-E 500 FG320. Toate aceste informații se găsesc specificate în manualul plăcii (Nexys-2 Board Reference Manual).

Circuitul pe care dorim să-l verificăm folosește 6 comutatoare pentru intrări și 1 afișaj cu 7 segmente.

Va fi folosită componenta PmodSWT care este conectată la interfața PMOD2, atunci trebuie consultat manualul aferent acestuia și trebuie identificați pinii pentru conectorul PMOD2 al plăcii Digilent Nexys2.

Pentru placa Nexys-2, din manual studiați specificația pentru PMOD2 și extrageți informațiile referitoare la pini. Vor fi folosiți pinii indicați mai jos:

| Table 3: Nexys2 Pmod Connector Pin Assignments | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|
| Pmod JA | | Pmod JB | | Pmod JC | | Pmod JD | |
| JA1: L15 | JA7: K13 | JB1: M13 | JB7: P17 | JC1: G15 | JC7: H15 | JD1: J13 | JD7: K14 ¹ |
| JA2: K12 | JA8: L16 | JB2: R18 | JB8: R16 | JC2: J16 | JC8: F14 | JD2: M18 | JD8: K15 ² |
| JA3: L17 | JA9: M14 | JB3: R15 | JB9: T18 | JC3: G13 | JC9: G16 | JD3: N18 | JD9: J15 ³ |
| JA4: M15 | JA10: M16 | JB4: T17 | JB10: U18 | JC4: H16 | JC10: J12 | JD4: P18 | JD10: J14 ⁴ |

Notes: ¹ shared with LD3 ² shared with LD3 ³ shared with LD3 ⁴ shared with LD3

În ceea ce privește afișajul cu 7 segmente, se va folosi modulul de expansiune PMODSSD. Acesta va fi conectat la portul de expansiune JC.

| Table 3: Nexys2 Pmod Connector Pin Assignments | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------|
| Pmod JA | | Pmod JB | | Pmod JC | | Pmod JD | |
| JA1: L15 | JA7: K13 | JB1: M13 | JB7: P17 | JC1: G15 | JC7: H15 | JD1: J13 | JD7: K14 ¹ |
| JA2: K12 | JA8: L16 | JB2: R18 | JB8: R16 | JC2: J16 | JC8: F14 | JD2: M18 | JD8: K15 ² |
| JA3: L17 | JA9: M14 | JB3: R15 | JB9: T18 | JC3: G13 | JC9: G16 | JD3: N18 | JD9: J15 ³ |
| JA4: M15 | JA10: M16 | JB4: T17 | JB10: U18 | JC4: H16 | JC10: J12 | JD4: P18 | JD10: J14 ⁴ |

Notes: ¹ shared with LD3 ² shared with LD3 ³ shared with LD3 ⁴ shared with LD3

Va fi creat fișierul *barrel_shifter_hex.ucf*.

Se va continua prin implementarea și crearea fișierului de configurare .bit.

Pas 4 – Configurare placă FPGA

Ultimul pas constă în descărcarea design-ului pe placă.

COMBINAȚIONAL: BARREL SHIFTER

Din Terminal tastați:

```
djtgcfg prog -d Nexys2 -i 0 -f barrel_shifter_hex.bit
```

4. Exerciții

Realizați pașii indicați. Completați liniile de cod lipsă. Realizați design-ul și verificați funcționarea pentru barrel shifter-ul modelat.

Bibliografie:

- [1] Xilinx - Xilinx UG695 ISE In Depth Tutorial - http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_1/ise_tutorial_ug695.pdf , 2012
- [2] C. Kief, A. Vera, A. Haddad, Q. Cao. COSMIAC FPGA Tutorials <http://cosmiac.org/thrust-areas/education-and-workforce-development/fpga/ate-developed-material/>.
- [3] J. F. Wakerly – Digital Design: Principles and Practices, 3rd Edition, Prentice Hall, 2000
- [4] J. Bhasker - A Verilog HDL Primer, Third Edition - Star Galaxy Publishing, 2005
- [5] P. Chu - RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability, Wiley – IEEE Press, 2006
- [6] S. Brown, Z. Vrsanec - Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design - McGraw-Hill, 2007
- [7] R. Haskell, D. Hanna - Introduction to Digital Design Using Digilent FPGA Boards – Block Diagram/Verilog Examples – LBE Books, 2009
- [8] Digilent Nexys 2 Reference Manual - https://www.digilentinc.com/Data/Products/NEXYS2/Nexys2_rm.pdf
- [9] Digilent PMODSSD Reference Manual - <http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?Prod=PMOD-SSD>
- [10] Digilent PMODSWT Reference Manual - https://www.digilentinc.com/Data/Products/PMOD-SWITCH/Pmod%20SWT_rm.pdf
- [11] O. Boncalo, A. Amăricăi. “Proiectarea circuitelor digitale folosind Verilog HDL – Analiza si Sinteza”. Editura Politehnica, 2011.

COMBINATIONAL: BARREL SHIFTER