

Logică digitală

-Curs 6-
Circuite logice
combinaționale


Circuite logice combinaționale

- ☐ Circuite de procesare
 - ☐ Circuite de conversie
 - ☐ Circuite de interconectare
 - ☐ Componente universale
-


Clasificare componente digitale

□ Componente combinaționale

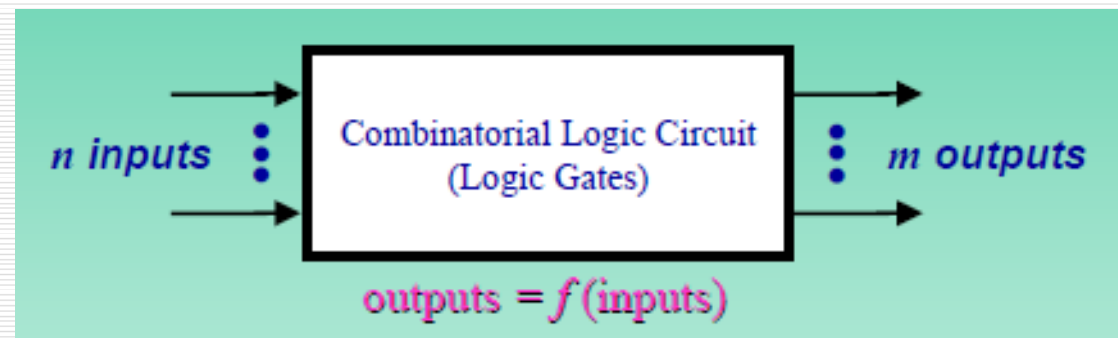- Ușor de analizat, partiționat, verificat



□ Componente secvențiale

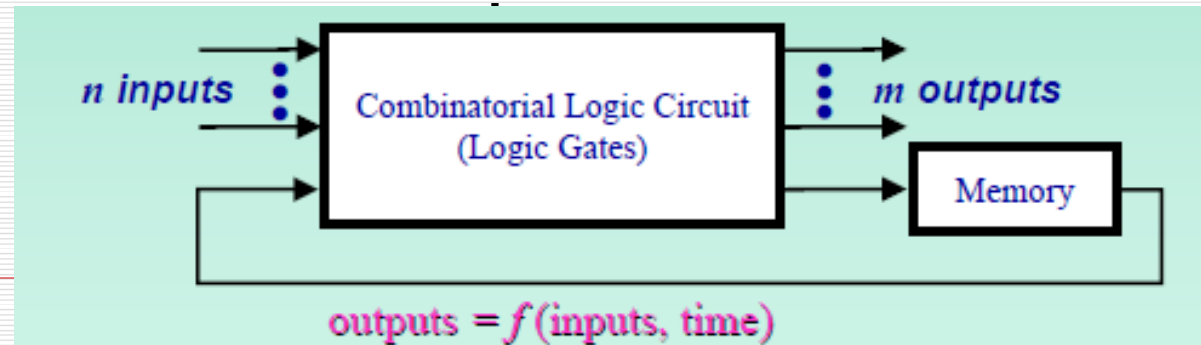

Clasificare circuite combinaționale (I)

□ Procesare

- Operații aritmetice (Adunare, Scădere, Înmulțire, Împărțire)
 - Operații logice (ȘI, SAU-Exclusiv, Negare, etc.)
 - Comparare
 - Operații de manipulare la nivel de bit (shift-are, rotație, ...).
-

Clasificare circuite combinaționale (II)

- Conversie date
 - Codificatoare
 - Decodificatoare
 - Interconnect-uri
 - Selecția sursei/destinației
 - Magistrale și interfete magistrală
 - Alte componente (blocuri din UC)
 - ROM
 - PLA
-

Cuvinte cheie design digital

- Încapsulare

- Definirea unor componente/blocuri simple

- Iterare

- Replicarea/Instanțierea componentelor în design

- Ierarhie

- Realizarea unor blocuri mai mari din blocuri mai mici
-

Exemplu – Sumatorul cu propagare serială a transportului

x_i	y_i	c_i	c_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Truth Table




$x_i y_i$	00	01	11	10
c_i				
0		1		1
1	1		1	

$$s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$$

$x_i y_i$	00	01	11	10
c_i				
0			1	
1		1	1	1

$$c_{i+1} = x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i)$$

Map Representation

   

CLA – Sumatorul cu calculul anticipat al transportului

- Pentru creșterea performanței sumatoarelor se încearcă calculul transportului în mod anticipat
 - transportul de pe un rang să nu depindă de transportul de pe rangul anterior
-

CLA

$$c_1 = a_0 b_0 + c_0(a_0 + b_0) = g_0 + c_0 p_0$$


$$c_2 = a_1b_1 + c_1(a_1 + b_1) = g_1 + c_1p_1 = g_1 + (g_0 + c_0p_0)p_1 =$$

$$= g_1 + g_0 p_1 + c_0 p_0 p_1$$

$$c_3 = g_2 + g_1 p_2 + g_0 p_1 p_2 + c_0 p_0 p_1 p_2$$


$$c_4 = g_3 + g_2 p_3 + g_1 p_2 p_3 + g_0 p_1 p_2 p_3 + c_0 p_0 p_1 p_2 p_3$$

 Unde $g_i = a_i b_i$ și $p_i = a_i + b_i$




Celula de însuşare modificata
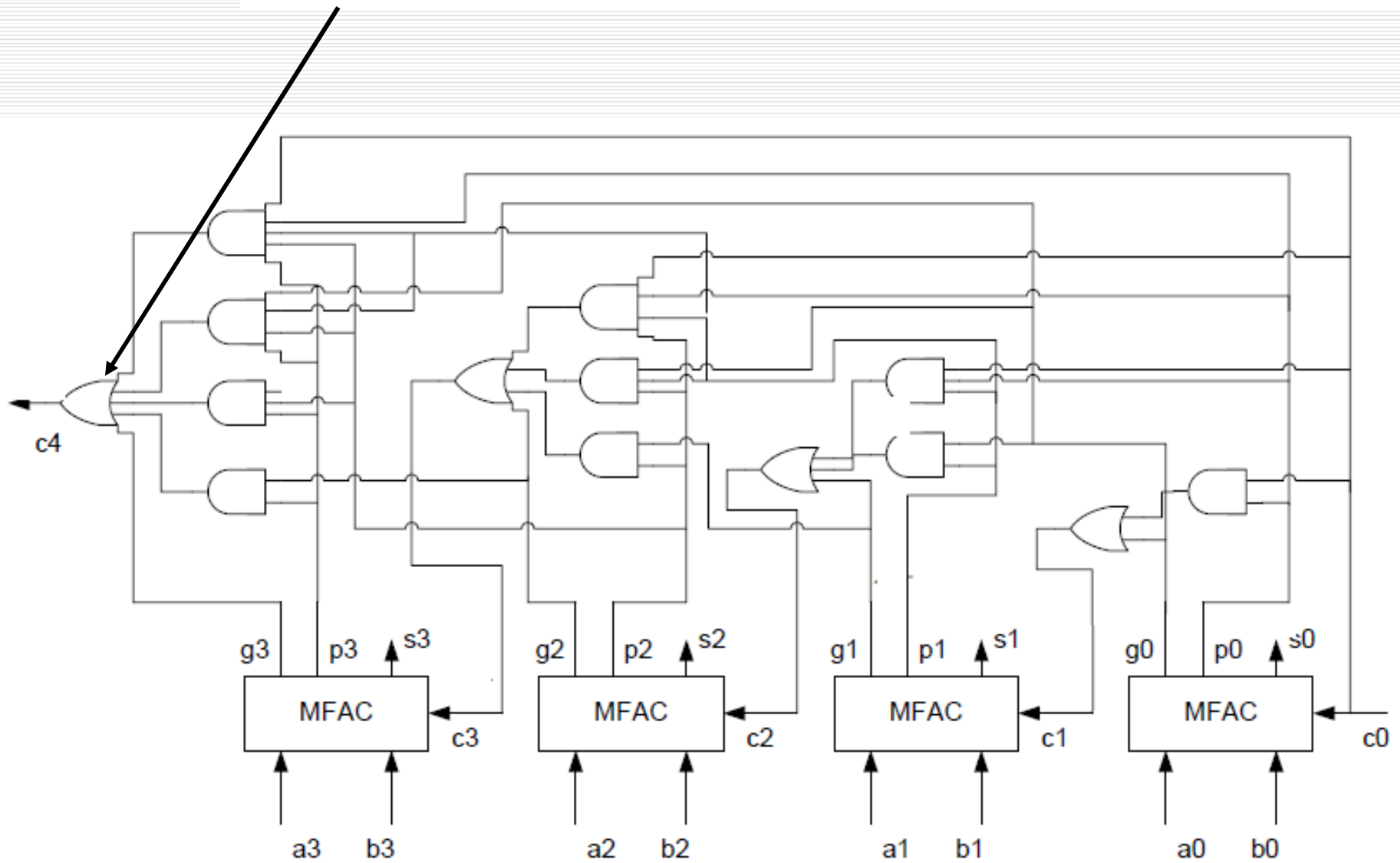
$$c_4 = g_3 + g_2p_3 + g_1p_2p_3 + g_0p_1p_2p_3 + c_0p_0p_1p_2p_3$$



CLA Generator

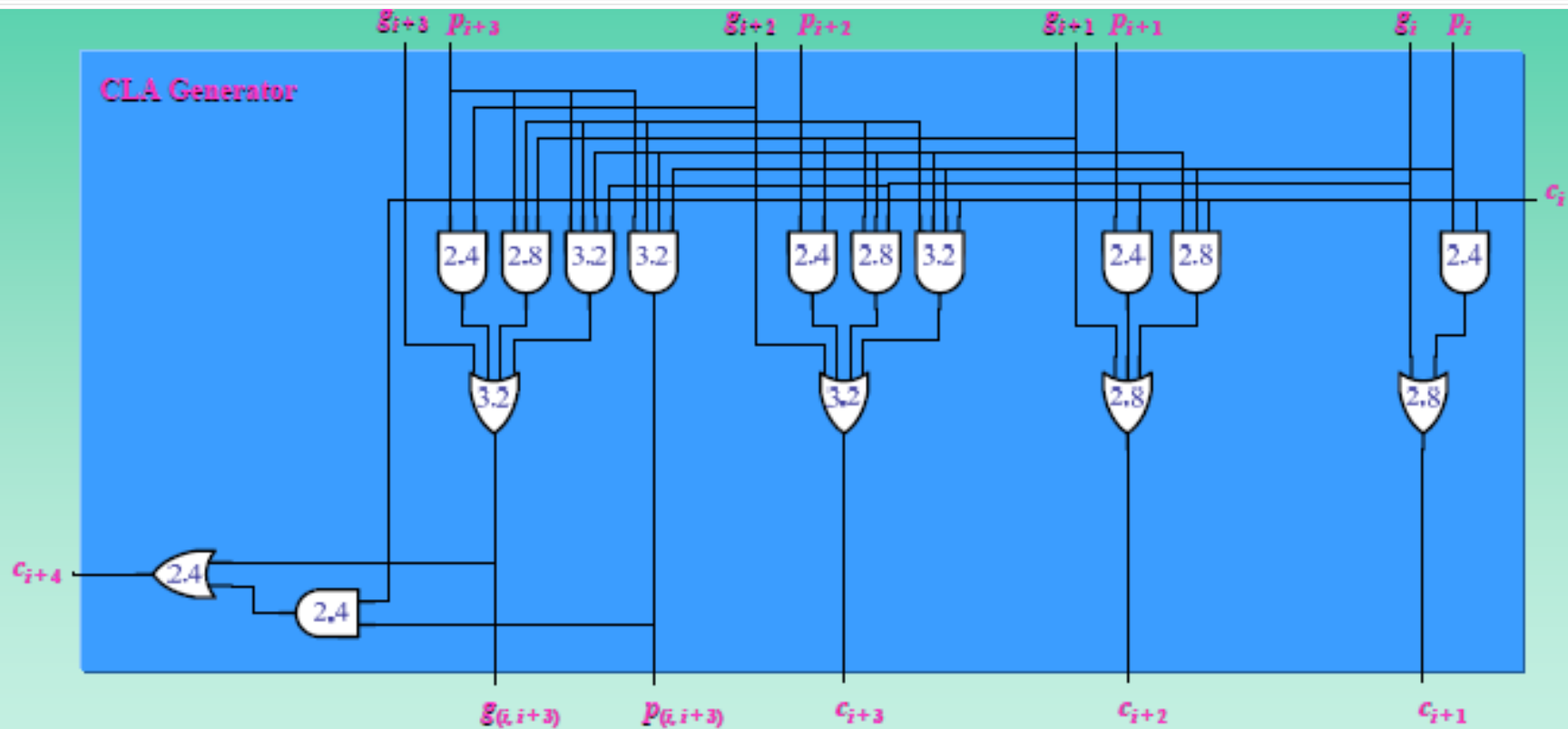

Logic Schematic of CLA


Observații:

- ❑ numărul de intrări a anumitor porți crește foarte mult, consecințe:
 - întârzierea porților crește cu număr de intrări;
 - bibliotecile de porți pot să nu aibă porți cu atâtea intrări
 - ❑ Fanout (numărul de porți comandate de ieșirea unei porți) crește considerabil pentru anumite porți
 - ❑ Calculul transporturilor se face în paralel
-

Unitate sumator/scăzător C₂


□ Scădere

$$A - B = A + B' + 1$$

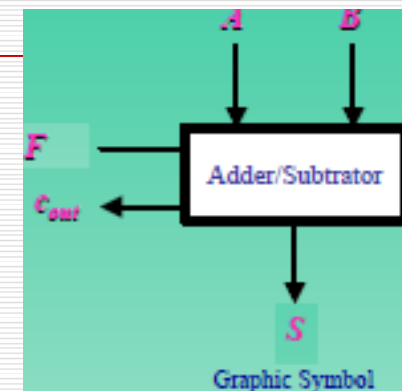


<i>F</i>	Function	Comment
0	$A + B$	Addition
1	$A + B' + 1$	Subtraction

Truth Table

 


8-bit Adder/Subtractor Unit Schematic

Întârzieri pe linia de transport

 

4-bit Ripple-Carry Adder Slice

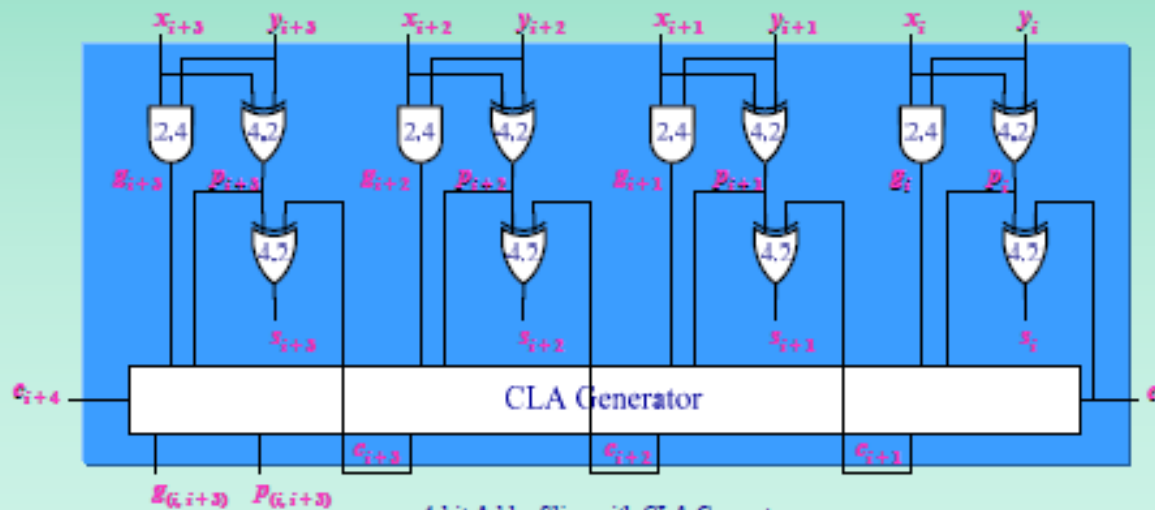

4-bit Adder Slice with CLA Generator


Carry Chains	Delay	
	Ripple	CLA
from $c_i(x_p, y_p)$ to c_{i+1}	4.8 (9.0)	4.8 (9.0)
from $c_i(x_p, y_p)$ to c_{i+2}	9.6 (13.8)	5.6 (9.8)
from $c_i(x_p, y_p)$ to c_{i+3}	14.4 (18.6)	6.4 (10.6)
from $c_i(x_p, y_p)$ to c_{i+4}	19.2 (23.4)	4.8 (13.0)
from $c_i(x_p, y_p)$ to $g_{(i,i+3)}$	N/A	6.4 (10.6)
from $c_i(x_p, y_p)$ to $p_{(i,i+3)}$	N/A	3.2 (7.4)

Ripple and CLA Delays for 4-bit Adder Slice

Unitate Aritmetico-Logică (ALU)

- ❑ Realizează operațiile aritmetice și logice elementare:
 - Aritmetice: adunare, scădere, incrementare, decrementare
 - Logice: ȘI, SAU, Identitate, Negare
 - ❑ Toate operațiile aritmetice se bazează pe sumator → blocul de bază este sumatorul
 - ❑ Trebuie configurați corespunzător operanzii → bloc dedicat de extensie op.aritmetice
-

ALU

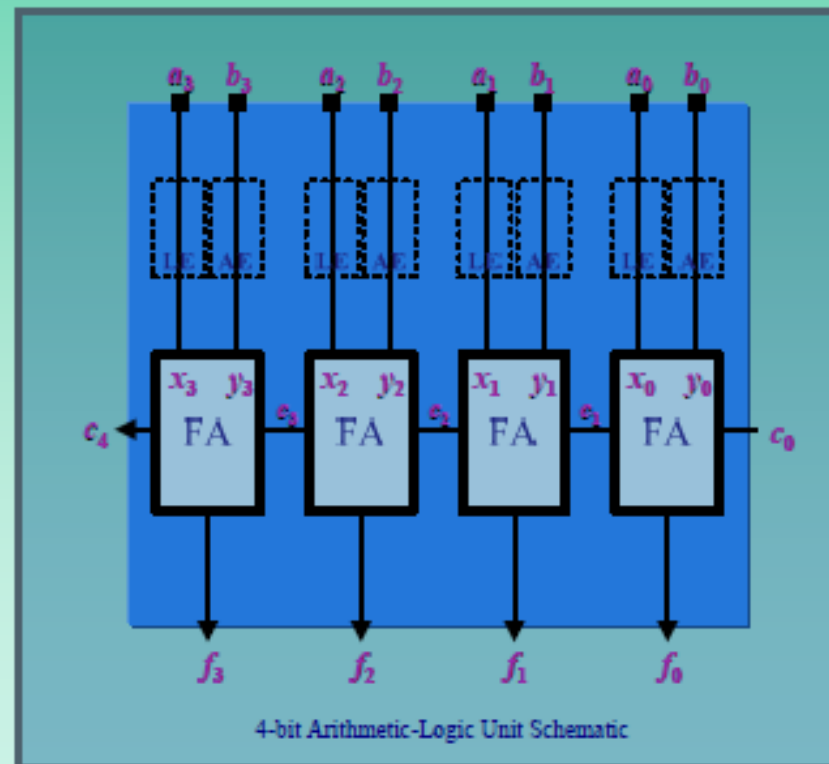

Bloc extensie aritmetică

M	S_1	S_0	Function Name	F	X	Y	c_0
1	0	0	Decrement	$A - 1$	A	all 1's	0
1	0	1	Add	$A + B$	A	B'	0
1	1	0	Subtract	$A - B$	A	B'	1
1	1	1	Increment	$A + 1$	A	all 0's	1

Functional Table


M	S_1	S_0	b_i	y_i
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Truth Table

		$S_1 S_0$			
		00	01	11	10
b_i	0	1			1
	1	1	1		

$$y_i = M S_1 b_i + M S_0 b'_i$$

Map Representation

 


Logic Schematic

Bloc extensie operații logice

M	S_1	S_0	Function Name	F	X	Y	c_0
0	0	0	Complement	A'	A'	0	0
0	0	1	AND	$A \text{ AND } B$	$A \text{ AND } B$	0	0
0	1	0	Identity	A	A	0	0
0	1	1	OR	$A \text{ OR } B$	$A \text{ OR } B$	0	0

Functional Table

 


$$x_i = M' S_1' S_0' a_i' + M' S_1 S_0 b_i + S_0 a_i b_i + S_1 a_i + M a_i$$



Map Representation

M	S_1	S_0	x_i
0	0	0	a_i'
0	0	1	$a_i b_i$
0	1	0	a_i
0	1	1	$a_i + b_i$
1	X	X	a_i

Truth Table

 


Logic Schematic

  

Decodificator

- ❑ circuite logice combinaționale ce prezintă un anumit n intrări și până la 2^n ieșiri, care activează **ieșirea (UNA SINGURĂ)** corespunzătoare valorii combinației vectorului de intrare
 - ❑ Pot avea intrări de activare, astfel încât ieșirea selectată nu pot fi activată decât dacă intrările de activare sunt active.
 - ❑ Pt. n intrări și cu m ieșiri → decodificator n -la- m .
 - ❑ Uzual sunt folosite pt. activarea (EN) componentelor
-

Decodificatorul 1-la-2

 


$$C_0 = EA'_0$$

$$C_1 = EA_0$$


Boolean Expression

E	A_0	C_1	C_0
1	0	0	1
1	1	1	0
0	X	0	0

Truth Table

 

Decodificatorul 2-la-4

 


$$\begin{aligned}
 C_0 &= E_0 A'_1 A'_0 \\
 C_1 &= E_0 A'_1 A_0 \\
 C_2 &= E_0 A_1 A'_0 \\
 C_3 &= E_0 A_1 A_0
 \end{aligned}$$

Boolean Expression

E	A_1	A_0	C_3	C_2	C_1	C_0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0
0	X	X	0	0	0	0


Truth Table

 


Decodificatorul 3-la-8

E	A_2	A_1	A_0	C_7	C_6	C_5	C_4	C_3	C_2	C_1	C_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0


Truth Table

 

 Implementation with 1-to-2 Decoders
Copyright © 2004-2005 by Daniel D. Gajski





Implementation with 2-to-4 Decoders

 


Circuite integrate pe scară medie ce îndeplinesc funcția de decodificator

G	A	B	Y0	Y1	Y2	Y3
1	x	x	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

  


[illegible]

DEC 4-la-16

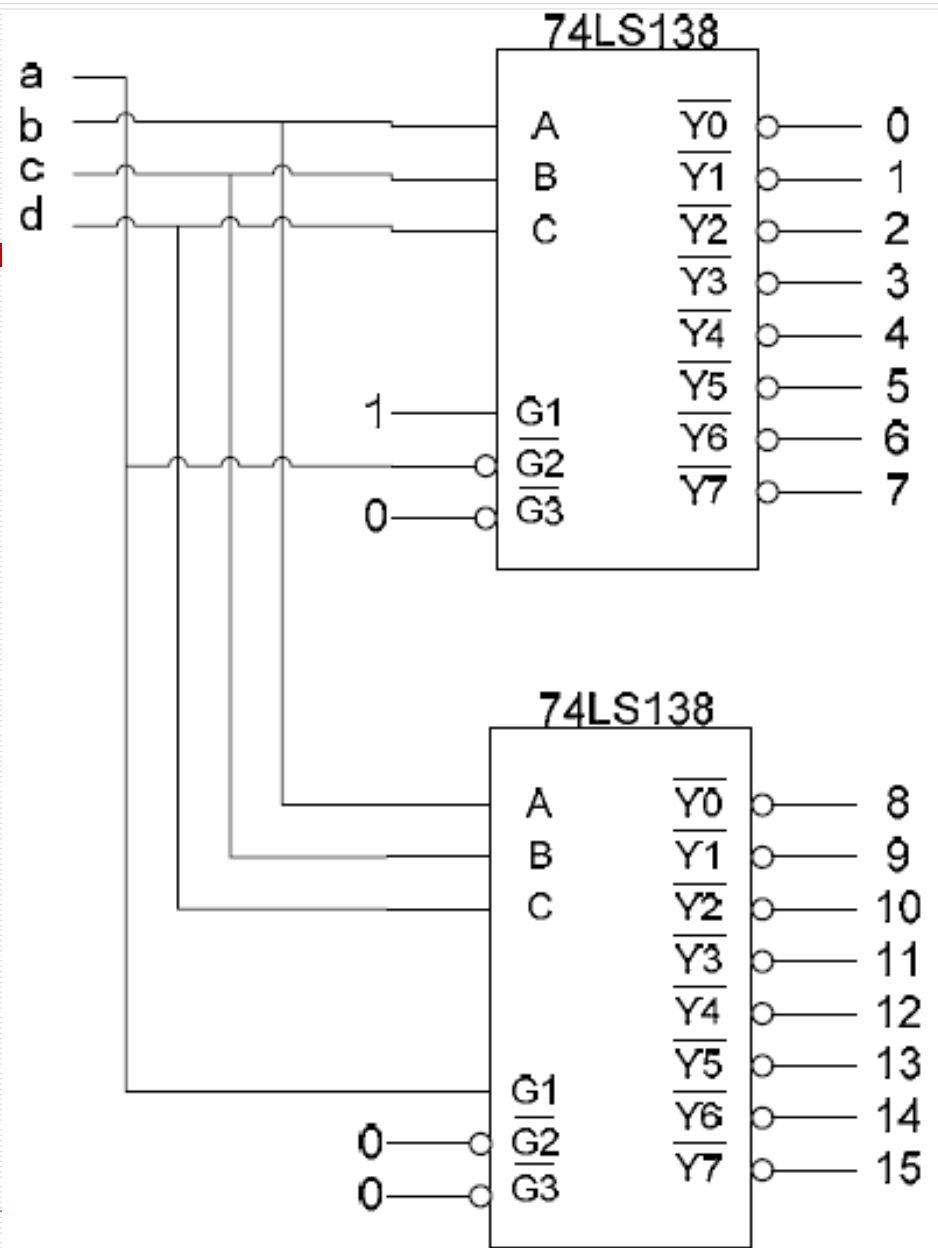


14LS42: Decodificator 4-la-10

 [illegible]

Sinteza funcțiilor logice folosind decodificatoare

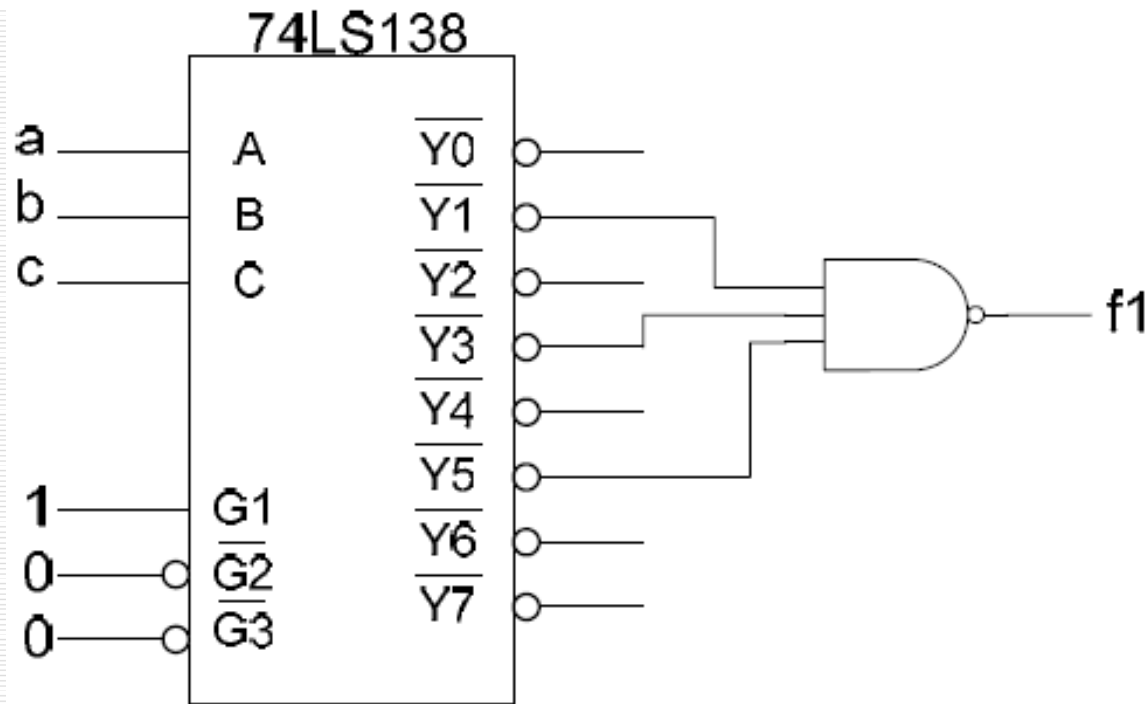
Să se implementeze cu ajutorul unui decodificator 74LS138 funcția logică $f1(a,b,c) = \sum(1,3,5)$



Multiplexor(Selector)

- ❑ Multiplexorul este un circuit logic combinațional ce conectează ieșirea aceestuia la una din cele n intrări.
 - ❑ Selecția unuia din cele n intrări se face cu ajutorul a $\log_2 n$ intrări de selecție.
 - ❑ Poate fi privit ca un comutator digital.
 - ❑ Este folosit la pt.selecția unei singure surse de date din mai multe.
-

MUX 2-1a-1

 


Graphic Symbol

$$Y = S'D_0 + SD_1$$

Boolean Expression


S	Y
0	D_0
1	D_1

Truth Table

 

Logic Schematic

MUX 4-la-1

 


Graphic Symbol

$$Y = S'_1 S'_0 D_0 + S'_1 S_0 D_1 + S_1 S'_0 D_2 + S_1 S_0 D_3$$

Boolean Expression

S_1	S_0	Y
0	0	D_0
0	1	D_1
1	0	D_2
1	1	D_3

Truth Table

 


Logic Schematic


MUX 8-la-1

S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3
1	0	0	D_4
1	0	1	D_5
1	1	0	D_6
1	1	1	D_7

Truth Table

 


Implementation with 2-to-1 Selectors

 


Implementation with 3-to-8 Decoder


MUX 2-la-1 cu linie de validare

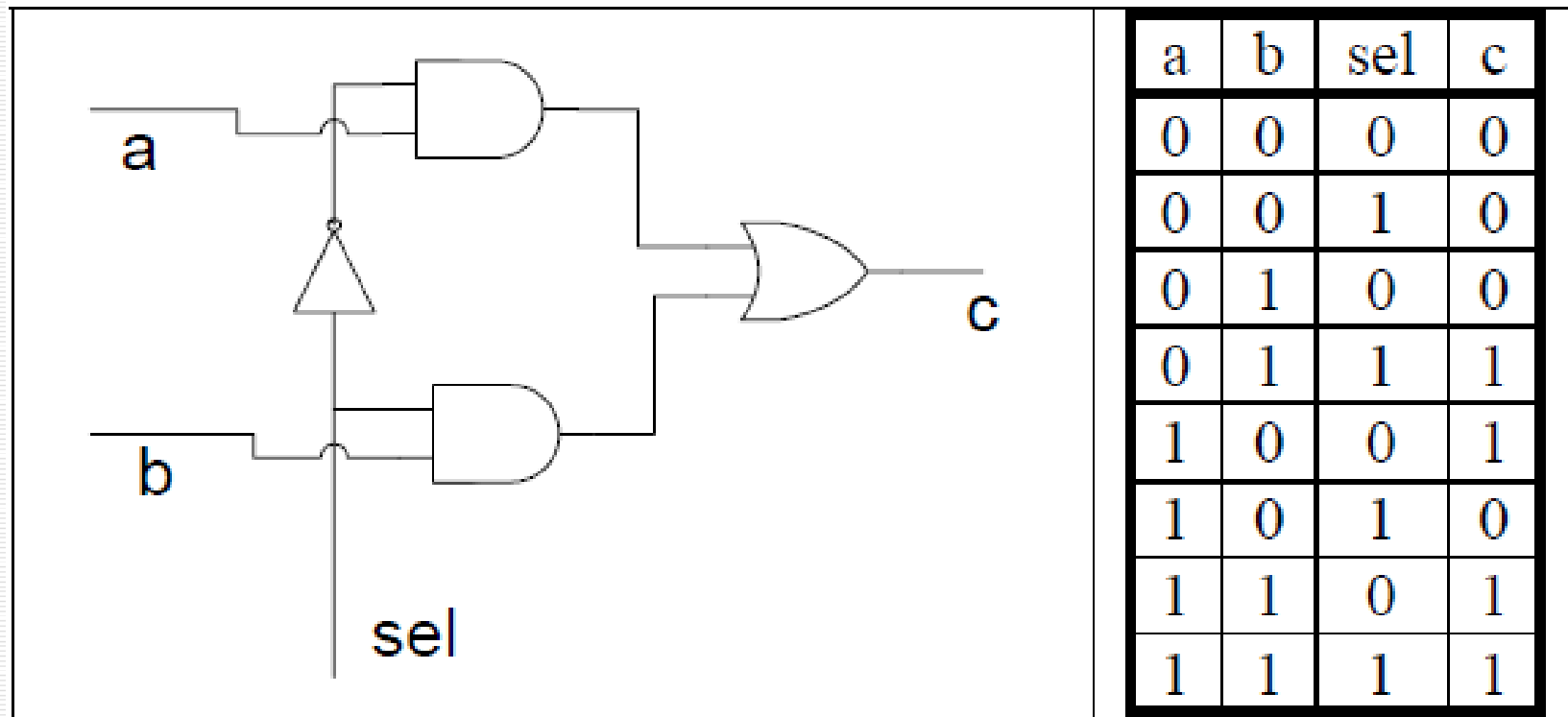

74LS153: MUX 4-la-1

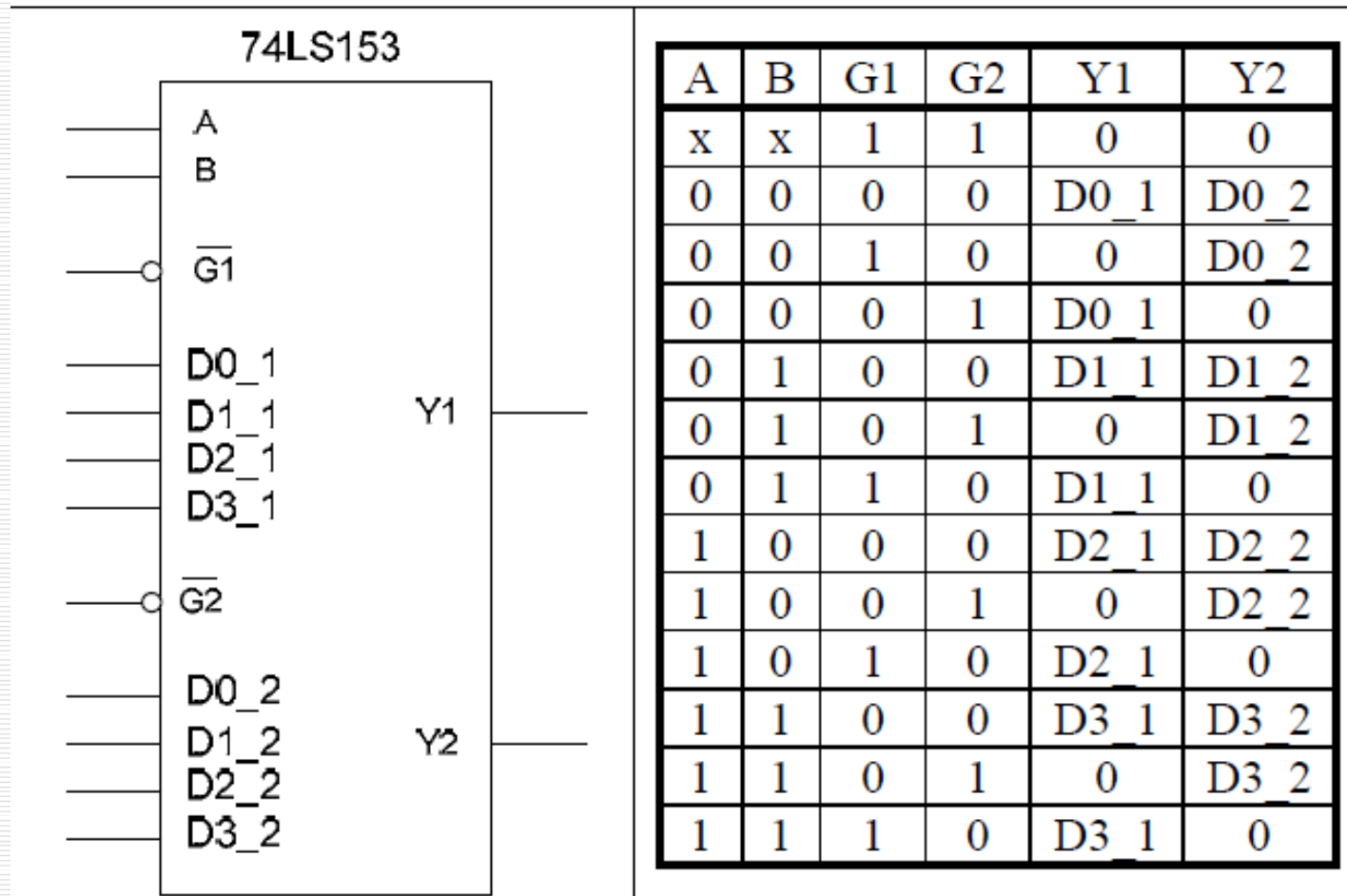

74LS151: MUX 8-la-1

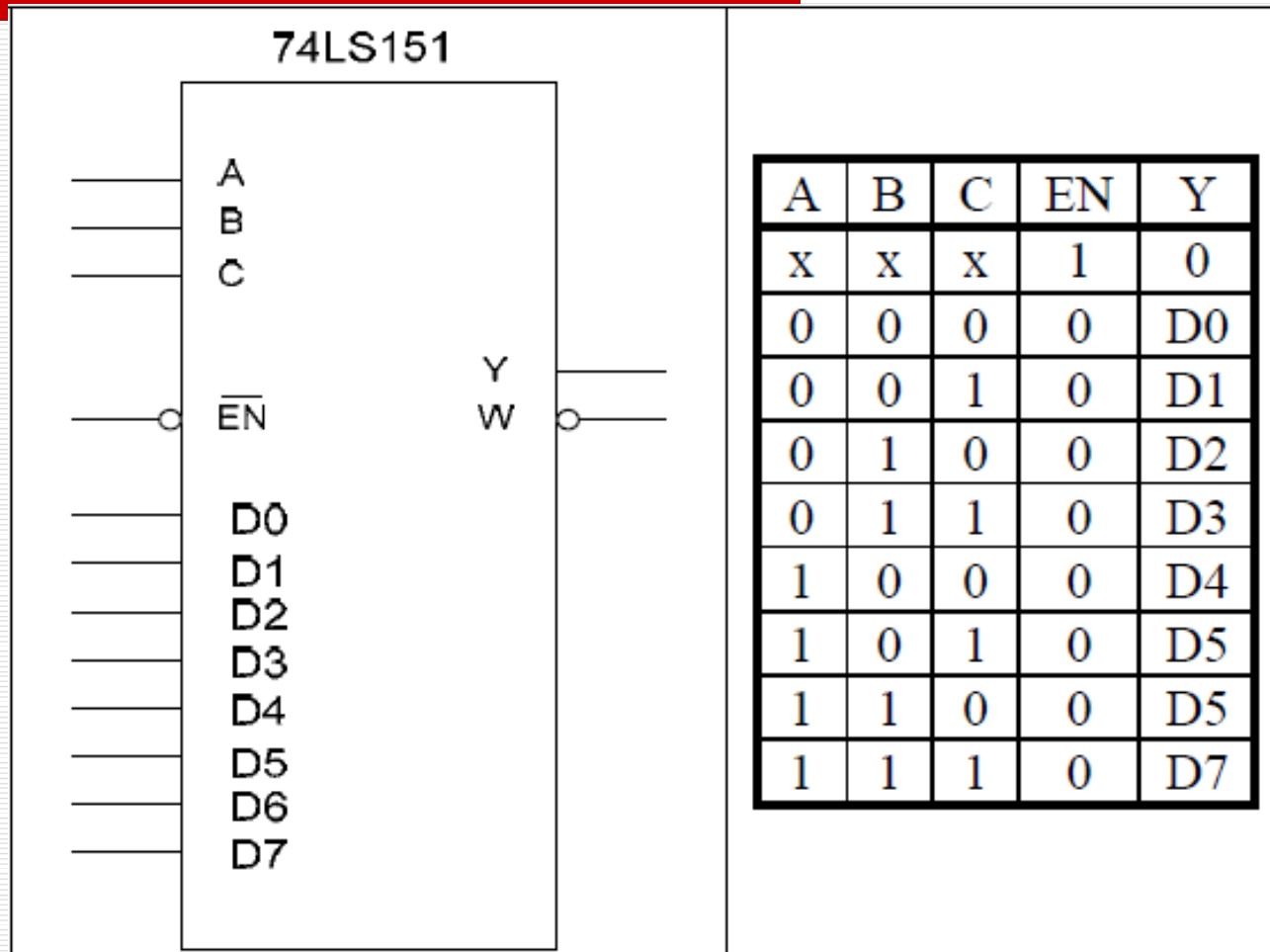

Întrebări?

**Enough Talking Let's Get To It
!!Brace Yourselves!!**

