

**REGIMUL PERMANENT  
NESINUSOIDAL.  
ANALIZA FOURIER**





**Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), a French mathematician, first presented the series and transform that bear his name. Fourier's results were not enthusiastically received by the scientific world. He could not even get his work published as a paper.**

**Born in Auxerre, France, Fourier was orphaned at age 8. He attended a local military college run by Benedictine monks, where he demonstrated great proficiency in mathematics. Like most of his contemporaries, Fourier was swept into the politics of the French Revolution. He played an important role in Napoleon's expeditions to Egypt in the later 1790s. Due to his political involvement, he narrowly escaped death twice.**

# Serii Fourier

- Metoda complexului simplificat folosită în analiza circuitelor în regim sinusoidal, poate fi extinsă și în cazul funcțiilor periodice nesinusoidale.
- În general, o funcție periodică  $f(t)=f(t+T)$ , având perioada  $T$ , poate fi exprimată printr-o sumă de termeni în sinus și cosinus, numită *serie Fourier*.
- În matematică, teorema asociată cu seriile Fourier arată că o funcție  $f(t)$  poate fi scrisă în forma:

$$f(t) = a_0 + a_{m1} \sin(\omega t) + a_{m2} \sin(2\omega t) + \dots + b_{m1} \cos(\omega t) + b_{m2} \cos(2\omega t) + \dots \quad \text{sau}$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{v=1}^{\infty} (a_{mv} \sin(v\omega t) + b_{mv} \cos(v\omega t))$$

unde  $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$  este pulsația fundamentalei,  $T$  și  $f$  reprezentând perioada și respectiv frecvența funcției periodice inițiale.

- Termenul  $a_0$  reprezintă valoarea medie sau componenta continuă a funcției inițiale.
- Termenul  $a_{m1} \sin(\omega t) + b_{m1} \cos(\omega t)$  reprezintă componenta (armonica) fundamentală a funcției inițiale având aceeași pulsație cu semnalul inițial.
- Restul termenilor de forma  $a_{mv} \sin(v\omega t) + b_{mv} \cos(v\omega t)$  dau armonica de ordinul  $v$  a funcției periodice inițiale.

- Valoarea coeficienților Fourier se poate determina după cum urmează:
- Coeficientul  $a_0$  reprezintă valoarea medie a funcției  $f(t)$ :  $a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$
- Pentru a determina coeficientul  $a_{m\nu}$ , înmulțim fiecare termen al seriei cu  $\sin(\gamma\omega t)$  după care integrăm pe o perioadă (între 0 și T). Astfel obținem:

$$a_{m\nu} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(\nu\omega t) dt$$

- Pentru determinarea coeficientului  $b_{m\nu}$ , înmulțim fiecare termen cu  $\cos(\gamma\omega t)$  după care integrăm pe o perioadă. Astfel se obține:

$$b_{m\nu} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(\nu\omega t) dt$$

- Există câteva cazuri particulare care prezintă interes:

1.  $f(t)=f(-t)$ , f este o funcție pară,  $f(t)=f(T-t)$ :

$$a_{m\nu} = 0, \quad b_{m\nu} = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(\nu\omega t) dt$$

2.  $f(t)=-f(-t)$ , f este o funcție impară,  $f(t)=-f(T-t)$ :

$$a_{m\nu} = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(\nu\omega t) dt, \quad b_{m\nu} = 0$$

3.  $f(t)=f(t+T/2)$ , f are doar coeficienți pari:

$$a_{2n} = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(2n\omega t) dt, \quad b_{2n} = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(2n\omega t) dt$$

4.  $f(t)=-f(t+T/2)$ , f are doar coeficienți impari:

$$a_{2n+1} = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \sin((2n+1)\omega t) dt,$$

$$b_{2n+1} = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cos((2n+1)\omega t) dt$$

- O reprezentare exactă a funcției periodice pe baza serie Fourier presupune un număr infinit de termeni Fourier. De menționat că amplitudinea armonicilor în seriile Fourier scade progresiv cu creșterea ordinului armonicii. Aceasta permite realizarea unei bune aproximări a funcției periodice inițiale cu un număr limitat de termeni Fourier.

- Armonica de ordinul  $\gamma$  dintr-o serie Fourier poate fi scrisă și în forma:

$$a_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t) + b_{m\gamma} \cos(\gamma\omega t) = A_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t + \varphi_\gamma) \text{ , unde } A_{m\gamma}^2 = a_{m\gamma}^2 + b_{m\gamma}^2, \quad \varphi_\gamma = \arctg\left(\frac{b_{m\gamma}}{a_{m\gamma}}\right)$$

- O formă concentrată a seriei Fourier este:


$$f(t) = A_0 + \sum_{\nu=1}^{\infty} A_{m\nu} \sin(\nu\omega t + \varphi_\nu) = A_0 + \sum_{\nu=1}^{\infty} A_{m\nu} \sin(\omega_\nu t + \varphi_\nu)$$

unde  $A_0 = a_0$  și:

$$\omega_\nu = \nu\omega = 2\pi(\nu f) = \frac{2\pi}{T/\nu}$$

- Pentru armonica de ordinul  $\gamma$ , frecvența  $f_\gamma$  devine de  $\gamma$  ori mai mare decât frecvența fundamentalei  $f$ , în timp ce perioada  $T_\gamma$  devine de  $\gamma$  ori mai mică decât perioada fundamentalei  $T$ .

# Exemplu

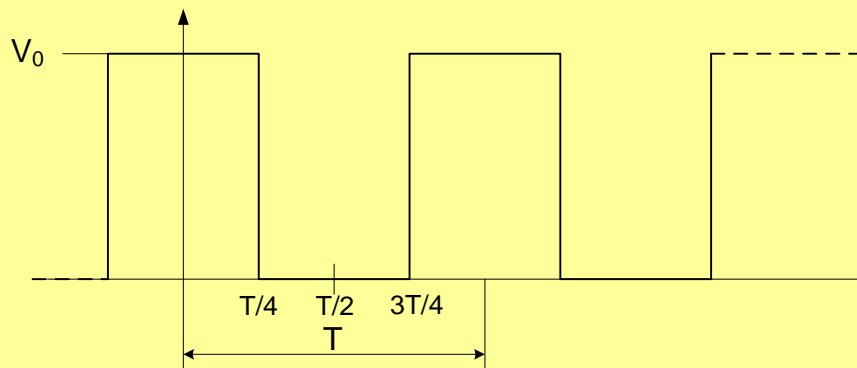

**$f(t)=f(-t)$  funcție pară**

$$a_{m\gamma} = 0$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{T} \left( \int_0^{T/4} V_0 dt + \int_{3T/4}^T V_0 dt \right) = \frac{V_0}{2}$$

$$a_0 = \frac{V_0}{2}$$

$$b_{m\nu} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(\nu \omega t) dt = \frac{2}{T} \left( \int_0^{T/4} V_0 \cos(\nu \omega t) dt + \int_{3T/4}^T V_0 \cos(\nu \omega t) dt \right)$$

$$b_{m\nu} = \frac{4}{T} \int_0^{T/4} f(t) \cos(\nu \omega t) dt = \frac{4}{T} \left( \int_0^{T/4} V_0 \cos(\nu \omega t) dt \right) = \frac{4}{T} \frac{V_0}{\gamma \frac{2\pi}{T}} \sin \left( \nu \frac{2\pi}{T} t \right) \Big|_0^{T/4} = \frac{2V_0}{\gamma \pi} \left( \sin \left( \frac{\gamma \pi}{2} \right) - \sin(0) \right)$$

$$b_{m\gamma} = \begin{cases} -(-1)^n \frac{2V_0}{(2n-1)\pi}, & \text{if } \gamma = 2n-1 \\ 0 & , \text{if } \gamma = 2n \end{cases}$$

$$b_{m1} = \frac{2V_0}{\pi}, b_{m2} = 0, b_{m3} = -\frac{2V_0}{3\pi}, b_{m4} = 0, b_{m5} = \frac{2V_0}{5\pi}, b_{m6} = 0, b_{m7} = -\frac{2V_0}{7\pi}, b_{m8} = 0, \dots$$

$$v(t) = \frac{V_0}{2} + \frac{2V_0}{\pi} \cos(\omega t) - \frac{2V_0}{3\pi} \cos(3\omega t) + \frac{2V_0}{5\pi} \cos(5\omega t) - \frac{2V_0}{7\pi} \cos(7\omega t) + \frac{2V_0}{9\pi} \cos(9\omega t) - \frac{2V_0}{11\pi} \cos(11\omega t) + \dots$$

# Valoarea efectivă. Factorul de distorsiune (THD)

- Fie o funcție periodică de perioadă  $T$ :

$$f(t) = A_0 + \sum_{v=1}^{\infty} A_{mv} \sin(v\omega t + \varphi_v)$$

- Valoarea efectivă a funcției periodice  $f$ , este:

$$F = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$$

- Dorim să exprimăm valoarea efectivă în funcție de armonici:

$$F^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \left( A_0 + \sum_{v=1}^{\infty} A_{mv} \sin(v\omega t + \varphi_v) \right)^2 dt$$

$$F^2 = A_0^2 + \sum_{v=1}^{\infty} A_v^2$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} \int_0^T A_{mv}^2 \sin^2(v\omega t + \varphi_v) dt &= \frac{A_{mv}^2}{2} = A_v^2 \\ \frac{A_{mv} A_{m\lambda}}{T} \int_0^T \sin(v\omega t + \varphi_v) \sin(\lambda\omega t + \varphi_\lambda) dt &= 0 \\ \frac{A_{mv}}{T} \int_0^T \sin(v\omega t + \varphi_v) dt &= 0 \end{aligned}$$

$$F = \sqrt{A_0^2 + \sum_{v=1}^{\infty} A_v^2}$$

Factorul de distorsiune (*total harmonic distortion (THD)*) a unui semnal periodic (funcție periodică) este o măsură a distorsiunii semnalului dată de prezența armonicilor superioare. Factorul de distorsiune este definit ca raport între suma puterilor active date de toate armonicile superioare și puterea activă corespunzătoare fundamentalei.

$$THD = \frac{\sum [\text{harmonic powers}]}{\text{fundamental frequency power}} = \frac{P_2 + P_3 + P_4 + \dots}{P_1}$$

Unii autori definesc factorul de distorsiune ca raport între amplitudini (în loc de raport între puteri active).

$$THD = \frac{\sqrt{A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 + \dots}}{A_1} = \frac{\sqrt{\sum_{v=2}^{\infty} A_v^2}}{A_1}$$

De exemplu, când un semnal sinusoidal trece printr-un element neliniar, apare un conținut suplimentar de armonic la frecvența fundamentală. Spunem că semnalul a fost distorsionat. Factorul de distorsiune este o măsură a mărimii distorsiunii.

$$THD_U = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2 + U_4^2 + \dots}}{U_1} = \frac{\sqrt{\sum_{v=2}^{\infty} U_v^2}}{U_1}$$

$$THD_I = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots}}{I_1} = \frac{\sqrt{\sum_{v=2}^{\infty} I_v^2}}{I_1}$$




# Răspunsul circuitelor la funcții periodice

- În general circuitele electrice sunt alimentate cu tensiuni și curenți având forme periodice foarte apropiate de forma sinusoidală dar nu perfect sinusoidale.
- Faptul că un semnal periodic se poate scrie printr-o serie Fourier conduce la concluzia că toate cunoștințele folosite la rezolvarea regimului sinusoidal pot fi folosite și în acest caz. Fiecare termen din seria Fourier scrisă pentru fiecare sursă de tensiune sau curent este considerat ca o sursă separată (de tensiune sau curent).
- Se aplică principiul superpoziției conform căruia răspunsul total reprezintă suma răspunsurilor produse de fiecare armonică în parte.

- In general, numeroase funcții periodice pot fi approximate cu o bună precizie, printr-un număr redus de termeni în dezvoltarea Fourier, aceasta reducând substanțial calculul circuitului. Decizia de a include sau a neglija anumiți termeni din seria Fourier, reprezintă o abordare inginerească care depinde în principal de acuratețea cu care dorim să obținem rezultatele.
- Reprezentarea Fourier a excitațiilor periodice (a surselor din circuit) și principiul superpoziției permit utilizarea complexului simplificat pentru a obține răspunsul sistemului. Fiecare componentă din răspunsul circuitului este produsă de armonica corespunzătoare din excitație; suma acestor răspunsuri reprezintă seria Fourier a semnalului căutat, semnal corespunzător regimului permanent nesinusoidal.

# Example

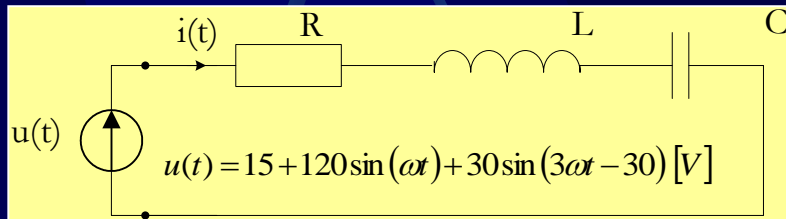


$$R=6\Omega$$


$$\omega L=1\Omega$$

$$1/\omega C=9\Omega$$

$$I = ? \quad u_C(t) = ?$$

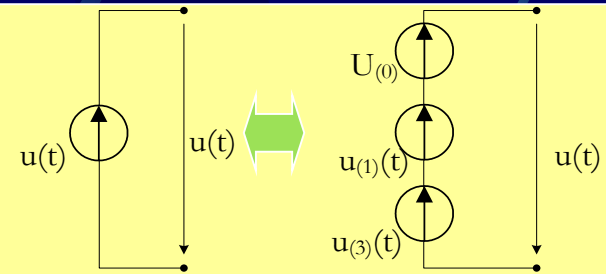

## Componenta continuă:

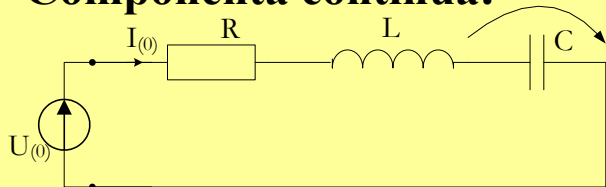

$$U_{(0)} = 15V, \quad I_{(0)} = 0A, \quad U_{C(0)} = U_{(0)} = 15V$$

$$u_1(t) = 120 \sin(\omega t) \rightarrow \underline{U}_{(1)} = \frac{120}{\sqrt{2}}$$

## Componenta fundamentală:

$$\underline{I}_{(1)} = \frac{\underline{U}_{(1)}}{\underline{Z}_{(1)}} = \frac{120}{\sqrt{2} \left[ R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right]} = \frac{120}{\sqrt{2} [6 + j(1 - 9)]} = 8.485 e^{j53}$$

$$\underline{U}_{C(1)} = \frac{-j}{\omega C} \underline{I}_{(1)} = -9j 8.485 e^{j53} = 76.365 e^{-j37}$$

$$u_3(t) = 30 \sin(\omega t - 30^\circ) \rightarrow \underline{U}_{(3)} = \frac{30}{\sqrt{2}} e^{-j30}$$

## Componenta de ordinul 3:

$$\underline{I}_{(3)} = \frac{\underline{U}_{(3)}}{\underline{Z}_{(3)}} = \frac{30 e^{-j30}}{\sqrt{2} \left[ R + j \left( 3\omega L - \frac{1}{3\omega C} \right) \right]} = \frac{30 e^{-j30}}{\sqrt{2} [6 + j(3 - 3)]} = 3.536 e^{-j30}$$

$$\underline{U}_{C(3)} = \frac{-j}{3\omega C} \underline{I}_{(3)} = -3j 3.536 e^{-j30} = 10.608 e^{-j120}$$

$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(3)}^2} = \sqrt{0^2 + 8.485^2 + 3.536^2} = 9.192 \text{ (A)}$$


$$u_C(t) = U_{(0)} + u_{C(1)}(t) + u_{C(3)}(t) = 15 + 76.365\sqrt{2} \sin(\omega t - 37^\circ) + 10.608\sqrt{2} \sin(3\omega t - 120^\circ) [V]$$

- Observație:

- Reactanțele inductive și capacitive, și ca urmare impedanțele sunt funcții de pulsația  $\omega$  a funcției sinusoidale.

- În analiza Fourier, reactanțele inductive și capacitive, precum și impedanța, diferă de la o armonică la alta. Trebuie avut în vedere că reactanța inductivă crește cu ordinul armonicii în timp ce reactanța capacitivă scade cu creșterea armonicii.

# Example

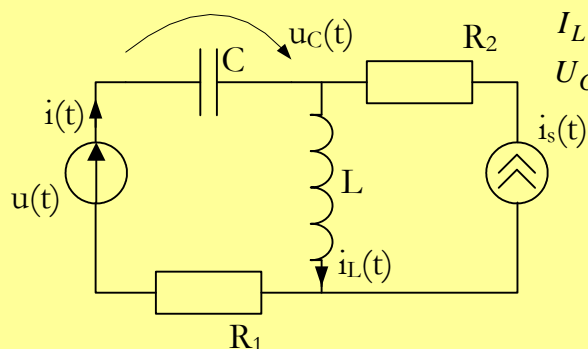

$$I_L = ?, i_L(t) = ?$$

$$U_C = ?, u_C(t) = ?$$


$$R_1 = 5\Omega, R_2 = \omega L = 1/\omega C = 10\Omega$$

$$u(t) = 100 + 50 \sin(\omega t - 30^\circ) [V] \quad i_s(t) = 10 + 5 \sin(2\omega t) [A]$$

**Componenta continuă:**  $U_{(0)} = 100V, \quad I_{s(0)} = 10A$

$$U_{C(0)} = U_{(0)} = 100V, \quad I_{L(0)} = I_{s(0)} = 10A$$

**Componenta fundamentală:**

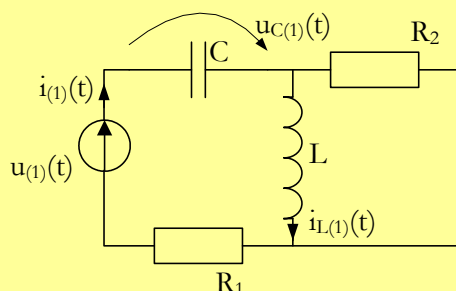


$$u_1(t) = 50 \sin(\omega t - 30^\circ) \rightarrow \underline{U}_{(1)} = \frac{50 e^{-j30}}{\sqrt{2}}$$

$$\underline{I}_{(1)} = \underline{I}_{L(1)} = \frac{\underline{U}_{(1)}}{\underline{Z}_{(1)}} = \frac{50 e^{-j30}}{\sqrt{2} \left[ R + j \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right]} = \frac{50 e^{-j30}}{\sqrt{2} [5 + j(10 - 10)]} = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{-j30}$$

$$\underline{U}_{C(1)} = \frac{-j}{\omega C} \underline{I}_{(1)} = -10j \frac{10}{\sqrt{2}} e^{-j30} = \frac{100}{\sqrt{2}} e^{-j120}$$

**Componenta de ordinul 2:**

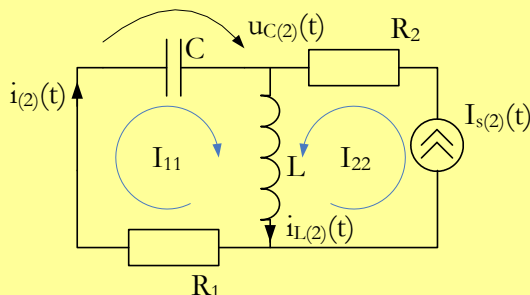

$$i_{s(2)}(t) = 5 \sin(2\omega t) \rightarrow \underline{I}_{s(2)} = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{cases} \underline{I}_{22} = \underline{I}_{s(2)} = \frac{5}{\sqrt{2}} \\ \underline{I}_{11} \left[ R_1 + j2\omega L - \frac{j}{2\omega C} \right] + j2\omega L \underline{I}_{22} = 0 \end{cases}$$

$$\underline{I}_{(2)} = \underline{I}_{11} = -4.243 - j1.414 = 4.472 e^{-j162}$$

$$\underline{I}_{L(2)} = \underline{I}_{11} + \underline{I}_{22} = -0.707 - j1.414 = 1.581 e^{-j117}$$

$$\underline{U}_{C(2)} = \frac{-j}{2\omega C} \underline{I}_{(2)} = -7.071 + j21.213 = 108.435 e^{j108}$$


$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(2)}^2} = \sqrt{10^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1.581^2} = 12.349 \text{ [A]}$$

$$i_L(t) = I_{L(0)} + i_{L(1)}(t) + i_{L(2)}(t) = 10 + 10 \sin(\omega t - 30^\circ) + 1.581\sqrt{2} \sin(2\omega t - 117^\circ) \text{ [A]}$$

$$U_C = \sqrt{U_{C(0)}^2 + U_{C(1)}^2 + U_{C(2)}^2} = \sqrt{100^2 + \left(\frac{100}{\sqrt{2}}\right)^2 + 108.435^2} = 163.579 \text{ (V)}$$

$$u_C(t) = U_{C(0)} + u_{C(1)}(t) + u_{C(2)}(t) = 100 + 100 \sin(\omega t - 120^\circ) + 108.435\sqrt{2} \sin(2\omega t - 108^\circ) \text{ [V]}$$

# Puteri în regim periodic nesinusoidal

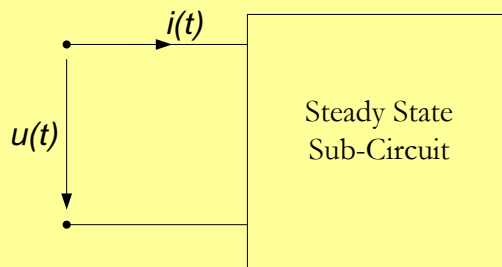

$$u(t) = U_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} u_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma})$$

$$i(t) = I_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} i_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma} - \varphi_{\gamma})$$

$$p(t) = u(t)i(t)$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

**Puterea activă**

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \left[ U_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} u_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma}) \right] \left[ I_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} i_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma} - \varphi_{\gamma}) \right] dt$$

$$P = U_0 I_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} U_{\gamma} I_{\gamma} \cos \varphi_{\gamma} \text{ [W]}$$

$$\int_0^T \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma}) dt = 0, \quad \int_0^T \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma} - \varphi_{\gamma}) dt = 0$$

$$\int_0^T u_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma}) i_{m\gamma} \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma} - \varphi_{\gamma}) dt = U_{\gamma} I_{\gamma} \cos \varphi_{\gamma}$$

$$\int_0^T \sin(\gamma\omega t + \alpha_{\gamma}) \sin(\xi\omega t + \alpha_{\xi} - \varphi_{\xi}) dt = 0$$

$$S^2 = P^2 + Q^2 \quad \text{pentru regim sinusoidal}$$

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2 \quad \text{pentru regim periodic nesinusoidal}$$

$$Q = \sum_{\gamma=1}^{\infty} U_{\gamma} I_{\gamma} \sin \varphi_{\gamma} \text{ [VAR]}$$

**Puterea reactivă**

$$S = U I \text{ [VA]}$$

**Puterea aparentă**

$$U = \sqrt{U_0^2 + \sum_{\nu=1}^{\infty} U_{\nu}^2}$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{\nu=1}^{\infty} I_{\nu}^2}$$

~~$$S \neq U_0 I_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} U_{\gamma} I_{\gamma}$$~~

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} \text{ [VAD]}$$

**Puterea deformantă**

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

$$S = U I = \sqrt{U_0^2 + \sum_{\nu=1}^{\infty} U_{\nu}^2} \sqrt{I_0^2 + \sum_{\nu=1}^{\infty} I_{\nu}^2}$$

$$P = U_0 I_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} U_{\gamma} I_{\gamma} \cos \varphi_{\gamma}$$

$$Q = \sum_{\gamma=1}^{\infty} U_{\gamma} I_{\gamma} \sin \varphi_{\gamma}$$

$$(U_0^2 + U_1^2 + \dots + U_{\gamma}^2 + \dots + U_{\xi}^2 + \dots)(I_0^2 + I_1^2 + \dots + I_{\gamma}^2 + \dots + I_{\xi}^2 + \dots) = \left( U_0 I_0 + \sum_{\gamma=1}^{\infty} U_{\gamma} I_{\gamma} \cos \varphi_{\gamma} \right)^2 + \left( \sum_{\gamma=1}^{\infty} U_{\gamma} I_{\gamma} \sin \varphi_{\gamma} \right)^2 + D^2$$

$$D^2 = \sum_{\gamma, \xi} (U_{\gamma}^2 I_{\xi}^2 + U_{\xi}^2 I_{\gamma}^2 - 2U_{\gamma} U_{\xi} I_{\gamma} I_{\xi} \cos \varphi_{\gamma} \cos \varphi_{\xi} - 2U_{\gamma} U_{\xi} I_{\gamma} I_{\xi} \sin \varphi_{\gamma} \sin \varphi_{\xi})$$


$$D = \sqrt{\sum_{\gamma, \xi} [U_{\gamma}^2 I_{\xi}^2 + U_{\xi}^2 I_{\gamma}^2 - 2U_{\gamma} U_{\xi} I_{\gamma} I_{\xi} \cos(\varphi_{\gamma} - \varphi_{\xi})]}$$





Constantin Budeanu (28 February 1886 - 1959) was a Romanian electrical engineer who contributed to the analysis of electric networks states and the SI system of units.

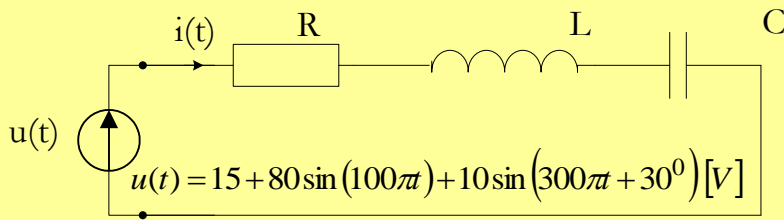He studied electricity in Paris with a V. Adamachi scholarship gained after the completion of studies in Bucharest. He proposed the unit electric reactive power and he introduced the concept of *deformed power* in electric networks.



$$R=6\Omega$$

$$L=100\text{mH}$$

$$C=200\mu\text{F}$$

$$U = ?$$

$$u_C(t) = ?$$

$$P = ?, Q = ?, D = ?$$

$$U = \sqrt{U_{(0)}^2 + U_{(1)}^2 + U_{(3)}^2} = \sqrt{15^2 + \left(\frac{80}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{10}{\sqrt{2}}\right)^2} = 59 \text{ (V)}$$

**Componenta continuă:**  $U_{(0)} = 15\text{V}, \quad I_{(0)} = 0\text{A}, \quad U_{C(0)} = U_{(0)} = 15\text{V}$

**Componenta fundamentală:**  $u_1(t) = 80 \sin(100\pi t) \rightarrow \underline{U}_{(1)} = \frac{80}{\sqrt{2}}$

$$X_{L(1)} = \omega L = 100\pi \cdot 0.1 = 31.42(\Omega)$$

$$X_{C(1)} = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = 15.92(\Omega)$$

$$\underline{I}_{(1)} = \frac{\underline{U}_{(1)}}{\underline{Z}_{(1)}} = \frac{\underline{U}_{(1)}}{R + j(X_{L(1)} - X_{C(1)})} = 3.07 e^{-j57}$$

$$\underline{U}_{C(1)} = -jX_{C(1)} \underline{I}_{(1)} = 48.81 e^{-j147}$$

**Componenta de ordinul 3:**

$$u_3(t) = 10 \sin(\omega t + 30^\circ) \rightarrow \underline{U}_{(3)} = \frac{10}{\sqrt{2}} e^{j30}$$

$$X_{L(3)} = 3\omega L = 3 \cdot 100\pi \cdot 0.1 = 94.25(\Omega)$$

$$X_{C(3)} = \frac{1}{3\omega C} = \frac{1}{3 \cdot 100\pi \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = 5.31(\Omega)$$

$$\underline{I}_{(3)} = \frac{\underline{U}_{(3)}}{\underline{Z}_{(3)}} = \frac{\underline{U}_{(3)}}{R + j(X_{L(3)} - X_{C(3)})} = 0.08 e^{-j53}$$

$$\underline{U}_{C(3)} = -jX_{C(3)} \underline{I}_{(3)} = 0.42 e^{-j143}$$

$$u_C(t) = U_{(0)} + u_{C(1)}(t) + u_{C(3)}(t) = 15 + 48.81\sqrt{2} \sin(100\pi t - 147^\circ) + 0.42\sqrt{2} \sin(300\pi t - 143^\circ) [\text{V}]$$

$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(3)}^2} = \sqrt{0^2 + 3.07^2 + 0.08^2} \cong 3.07 \text{ (A)}$$


$$S = UI = 59 \cdot 3.07 = 180.83 [\text{VA}]$$

$$P = U_{(0)}I_{(0)} + U_{(1)}I_{(1)} \cos \varphi_1 + U_{(3)}I_{(3)} \cos \varphi_3 = \frac{80}{\sqrt{2}} 3.07 \cos(0 - (-57)) + \frac{10}{\sqrt{2}} 0.08 \cos(30 - (-53)) = 94.11 [\text{W}]$$

$$P = I^2 R = 94.11 [\text{W}]$$

$$Q = U_{(1)}I_{(1)} \sin \varphi_1 + U_{(3)}I_{(3)} \sin \varphi_3 = \frac{80}{\sqrt{2}} 3.07 \sin(0 - (-57)) + \frac{10}{\sqrt{2}} 0.08 \sin(30 - (-53)) = 146.33 [\text{VAR}]$$
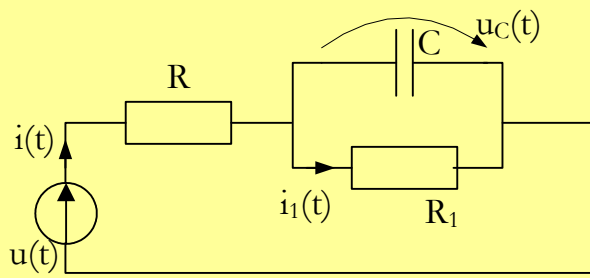
$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} = 49.34 [\text{VAD}]$$



$$u(t) = 50 + 100 \sin\left(400t + \frac{\pi}{6}\right) + 50 \sin\left(1200t - \frac{\pi}{4}\right) [V]$$

$$R=30\Omega, R_1=50\Omega, C=50\mu F$$

$$U = ?$$

$$I = ?, I_1 = ?$$

$$u_C(t) = ?$$

$$P = ?, Q = ?, D = ?$$

### Componenta continuă:

$$U_{(0)} = 50V, \quad I_{(0)} = I_{1(0)} = \frac{U_{(0)}}{R + R_1} = 0.625A \quad U_{C(0)} = I_{1(0)}R_1 = 31.25V$$

$$u_1(t) = 100 \sin\left(400t + \frac{\pi}{6}\right) \rightarrow \underline{U}_{(1)} = \frac{100}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{6}}$$

$$\underline{Z}_{p(1)} = \frac{R_1(-jX_{C(1)})}{R_1 - jX_{C(1)}} = 25 - 25j (\Omega), \quad \underline{Z}_{e(1)} = R + \underline{Z}_{p(1)} = 55 - 25j (\Omega)$$

$$\underline{I}_{(1)} = \frac{\underline{U}_{(1)}}{\underline{Z}_{e(1)}} = 0.681 + j0.952 = 1.17 e^{j54}$$

$$\underline{U}_{C(1)} = \underline{I}_{(1)}\underline{Z}_{p(1)} = 40.819 + j6.79 = 41.38 e^{j9}$$

$$\underline{I}_{1(1)} = \frac{\underline{U}_{C(1)}}{R_1} = 0.816 + j0.136 = 0.828 e^{j9}$$

### Componenta de ordinul 3:

$$u_3(t) = 50 \sin\left(1200t - \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow \underline{U}_{(3)} = \frac{50}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$\underline{Z}_{p(3)} = \frac{R_1(-jX_{C(3)})}{R_1 - jX_{C(3)}} = 5 - 15j (\Omega), \quad \underline{Z}_{e(1)} = R + \underline{Z}_{p(1)} = 35 - 15j (\Omega)$$

$$\underline{I}_{(3)} = \frac{\underline{U}_{(3)}}{\underline{Z}_{e(3)}} = 0.862 - j0.345 = 0.928 e^{-j22}$$

$$\underline{U}_{C(3)} = \underline{I}_{(3)}\underline{Z}_{p(3)} = -0.862 - j14.655 = 14.68 e^{-j93}$$

$$\underline{I}_{1(3)} = \frac{\underline{U}_{C(3)}}{R_1} = -0.017 - j0.293 = 0.294 e^{-j93}$$

$$I = \sqrt{I_{(0)}^2 + I_{(1)}^2 + I_{(3)}^2} = \sqrt{0.625^2 + 1.17^2 + 0.928^2} \cong 1.619 (A)$$

$$I_1 = \sqrt{I_{1(0)}^2 + I_{1(1)}^2 + I_{1(3)}^2} = \sqrt{0.625^2 + 0.828^2 + 0.294^2} \cong 1.078 (A)$$

$$u_C(t) = U_{(0)} + u_{C(1)}(t) + u_{C(3)}(t) = 31.25 + 41.38\sqrt{2} \sin(400t + 9^\circ) + 14.68\sqrt{2} \sin(300\pi t - 93^\circ) [V]$$

$$P = U_{(0)}I_{(0)} + U_{(1)}I_{(1)} \cos \varphi_1 + U_{(3)}I_{(3)} \cos \varphi_3 = 50 \cdot 0.625 + \frac{100}{\sqrt{2}} 1.17 \cos(-24^\circ) + \frac{50}{\sqrt{2}} 0.928 \cos(-23^\circ) = 136.765 [W]$$

$$P = I^2 R + I_1^2 R_1 = 136.765 W$$

$$Q = U_{(1)}I_{(1)} \sin \varphi_1 + U_{(3)}I_{(3)} \sin \varphi_3 = \frac{100}{\sqrt{2}} 1.17 \sin(-24^\circ) + \frac{50}{\sqrt{2}} 0.928 \sin(-23^\circ) = -47.178 [VAR]$$

$$U = \sqrt{U_{(0)}^2 + U_{(1)}^2 + U_{(3)}^2} = \sqrt{50^2 + \left(\frac{100}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{50}{\sqrt{2}}\right)^2} = 93.541 (V) \quad S = UI = 93.541 \cdot 1.619 = 151.484 [VA]$$

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q^2} = 45 [VAD]$$